



Corso Luigi Einaudi, 55 - Torino

**Appunti universitari**

**Tesi di laurea**

**Cartoleria e cancelleria**

**Stampa file e fotocopie**

**Print on demand**

**Rilegature**

NUMERO: 1135

DATA: 16/10/2014

# **A P P U N T I**

STUDENTE: Sacchiero

MATERIA: Fondamenti di Elettrotecnica + Temi + Eserc.

Prof. Lombardi


Il presente lavoro nasce dall'impegno dell'autore ed è distribuito in accordo con il Centro Appunti.

Tutti i diritti sono riservati. È vietata qualsiasi riproduzione, copia totale o parziale, dei contenuti inseriti nel presente volume, ivi inclusa la memorizzazione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque supporto magnetico o cartaceo, piattaforma tecnologica o rete telematica, senza previa autorizzazione scritta dell'autore.

**ATTENZIONE: QUESTI APPUNTI SONO FATTI DA STUDENTIE NON SONO STATI VISIONATI DAL DOCENTE.  
IL NOME DEL PROFESSORE, SERVE SOLO PER IDENTIFICARE IL CORSO.**

# LESCERCITAZIONE 1

1

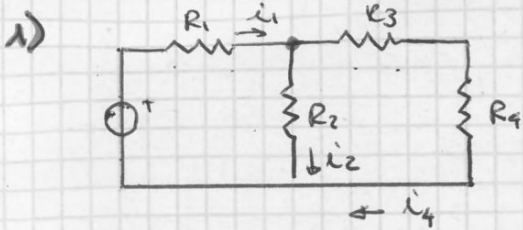


Calcolare  $i_4$  note

$i_1 = 2A$

$i_2 = 87A$

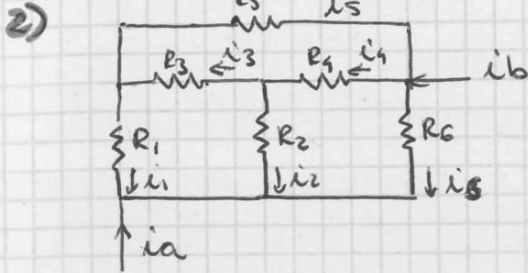$-i_1 + i_2 + i_4 = 0 \rightarrow i_4 = i_1 - i_2 = 1,3A$




Date  $i_a, i_4, i_3, i_5, i_b$

calcolare  $i_6, i_1, i_2$

$i_6 + i_4 + i_5 - i_b = 0 \rightarrow i_6 = i_b + i_5 - i_4$

$i_2 + i_3 - i_4 = 0 \rightarrow i_2 = i_4 - i_3$

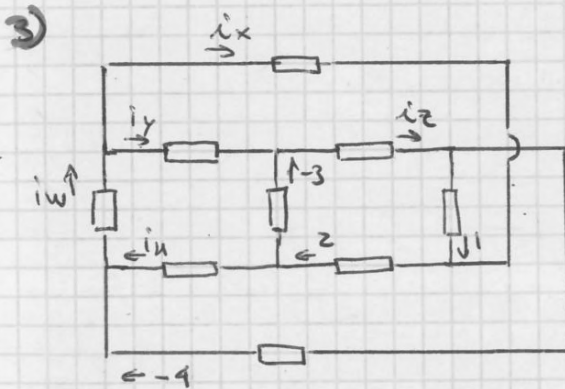$i_1 + i_5 - i_3 = 0 \rightarrow i_1 = i_3 - i_5$



Calcolare  $i_w, i_x, i_y, i_z, i_u$


$i_u - 3 - 2 = 0 \rightarrow i_u = 5$

$i_w - (i_u - 4) = 0 \rightarrow i_w = 1$

$i_z - (1 - 4) = 0 \rightarrow i_z = -3$

$i_x + 1 - 2 = 0 \rightarrow i_x = 1$

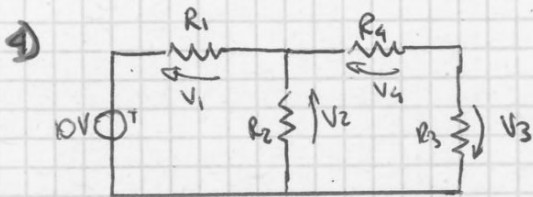$i_y - 3 - i_z = 0 \rightarrow i_y = i_z + 3 = 0$



Date  $v_1 = 1V$


$v_3 = 7V$

calcolare  $v_2$  e  $v_4$

H.S.)  $v_2 + v_1 - 10 = 0 \rightarrow v_2 = 10 - v_1 = 9V$

H.D.)  $v_2 - v_4 + v_3 = 0 \rightarrow v_4 = v_2 + v_3 = 16V$

3

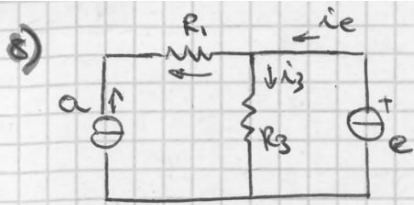

Dati  $R_1 = 2\Omega$   $R_3 = 1\Omega$

$a = 3A$   $e = 4V$

calcolare tutte le potenze sul circuito di  $i_e$

$V_3 = e = 4V$

Partitore di corrente  $i_3 = \frac{R_1}{R_1 + R_3} a = 2A \rightarrow i_e = 1A$

$P = V i$


$P(R_1) = R_1 a^2 = 18W \rightarrow V(R_1) = 6V$

$V_A - S - e = 0 \rightarrow V_A = 10V$

$P(a) = V_A \cdot a = 10 \cdot 3 = 30W$

$P(e) = V_e \cdot i_e = 4W$

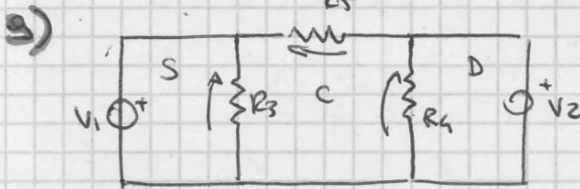Teorema di Tellegen  $P_3 + P_1 - P_a - P_e = 0 \rightarrow P_3 = P_a + P_e - P_1 = 30 + 4 - 18 = 16$



Dati  $V_1 = 20V$   $V_2 = 10V$

$R_3 = 10\Omega$   $R_4 = 15\Omega$   $R_5 = 5\Omega$

calcolare tutte le potenze su generatori e resistenze

MS)  $V_1 = V_3 = 20V$

MD)  $V_4 = V_2 = 10V$

MC)  $V_1 - V_2 = V_5 = 10V$

$P_3 = \frac{V_3^2}{R_3} = 40W$

$P_4 = \frac{V_4^2}{R_4} = \frac{10^2}{15} = 6,67W$

$P_5 = \frac{V_5^2}{R_5} = 20W$

$i_3 = \frac{V_3}{R_3} = 2A$

$i_5 = \frac{V_5}{R_5} = \frac{10}{5} = 2A$


$i_4 = \frac{V_4}{R_4} = 0,67A$

$i_1 = 4A$

$P_1 = V_1 i_1 = 20 \cdot 4 = 80W$

$i_2 = -i_5 + i_4 = -1,33A$

$P_2 = V_2 i_2 = -13,3A$

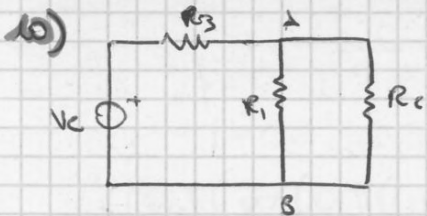

Dati  $R_3 = 2\Omega$   $P_{R1} = 108W$   $P_{R2} = 54W$   $P_{R3} = 162W$

calcolare  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $V_{AB}$

$V_3 = \sqrt{P_3 R_3} = 18V \rightarrow i_3 = \frac{V_3}{R_3} = 9A \rightarrow i_1 = \frac{R_2}{R_2 + R_1} \cdot i_3 =$

$i_2 = \frac{R_1}{R_2 + R_1} \cdot i_3 =$

$P_2 = R_2 \left( \frac{R_1}{R_1 + R_2} i_3 \right)^2$

$P_1 = R_1 \left( \frac{R_2}{R_1 + R_2} i_3 \right)^2$


$\rightarrow R_1 = 3\Omega$   $R_2 = 6\Omega$

17)

TENSIONE

$C = 5 \mu$

5

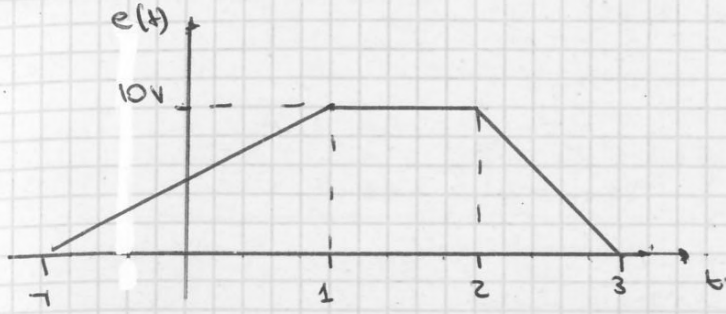


CORRENTE




$i = C \frac{dV}{dt}$

ENERGIA

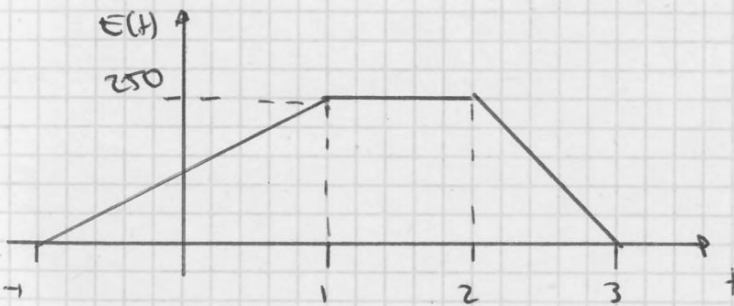

$E = \frac{1}{2} C V^2$

POTENZA

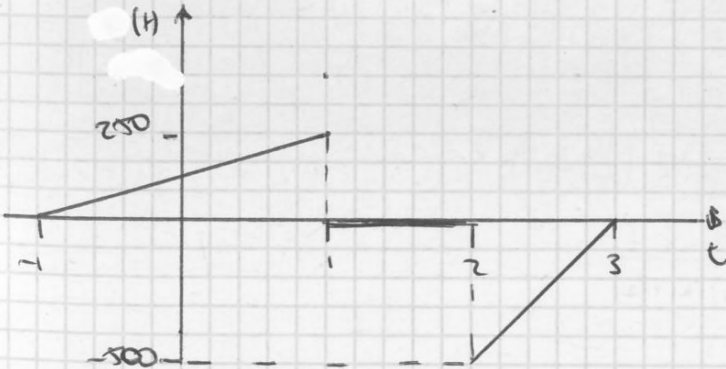

$P = VI$

18)



$i(t) = e^{-t} A$

$R = ?$ ,  $L = ?$


$w_m(0) = 1J$

$\frac{1}{2} L i^2 = w \rightarrow i(0) = 1$

$\frac{1}{2} L = 1 \rightarrow L = 2$

$\tau = \frac{L}{R} = 1 \rightarrow R = 1$

# ESERCITAZIONE 2

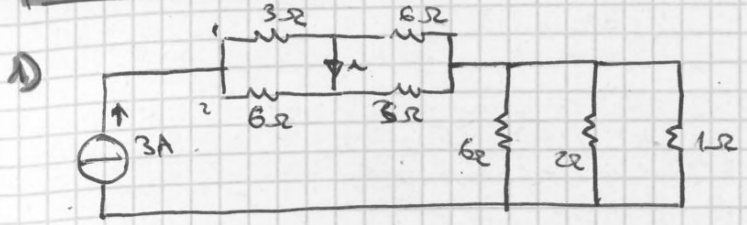

Calcolare  $i$

Partitore di corrente  $i_1 = \frac{6}{3+6} \cdot 3 = 2A$

$i_2 = \frac{3}{3+6} \cdot 3 = 1A$


$i = i_1 - i_2 = 1A$




Calcolare  $i_5$

$i_x = \frac{R_2}{R_2+R_3} i_1$

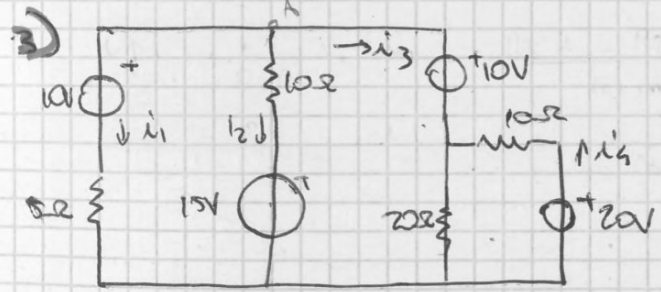$i_5 = \frac{R_4}{R_4+R_5} i_x = \frac{R_2 R_4}{(R_2+R_3) \cdot (R_4+R_5)} i_1$




Calcolare  $i_1, i_2, i_3, i_4$

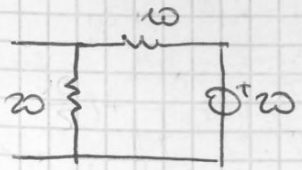

$V_{eq} = \frac{20 \cdot 20}{30} = \frac{40}{3} V$

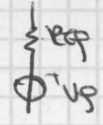$R_{eq} = \frac{20 \cdot 10}{30} = \frac{20}{3} \Omega$



Applico millman

$$V_{AB} = \frac{\frac{10}{5} + \frac{15}{10} + \frac{10 + \frac{40}{3}}{\frac{20}{3}}}{\frac{1}{5} + \frac{1}{10} + \frac{3}{20}} = \frac{140}{5} V$$

$i_1 = \frac{\frac{140}{5} - 10}{5} = \frac{10}{5} A$

$i_3 = \frac{\frac{140}{5} - \frac{20}{3}}{\frac{20}{3}} = -\frac{7}{6} A$

$i_2 = \frac{\frac{140}{5} - 15}{10} = \frac{1}{18} A$

Applico Millman di masetti AB

(3)


$$V_{AB} = \frac{\frac{2}{6} + \frac{1}{8}}{\frac{1}{6} + \frac{1}{2} + \frac{1}{8}} = \frac{11}{13} \text{ V}$$

$$V_D = \left(2 - \frac{11}{13}\right) \cdot \frac{5}{6} = \frac{45}{38} = 1,1842 \text{ V}$$

$$V_S = \left(1 - \frac{11}{13}\right) \cdot \frac{5}{8} = \frac{5}{13} = 0,2631$$

$$V_{TH} = V_D - V_S = 0,921 \text{ V}$$

Calcolo  $R_{TH}$

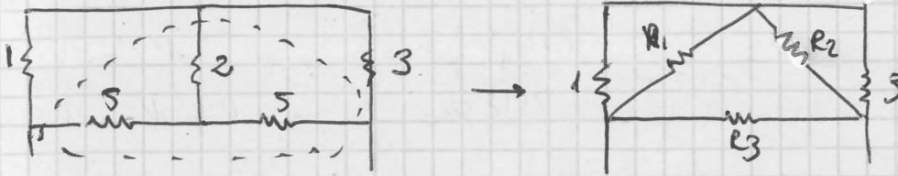


$$R_1 = \frac{2 \cdot 5 + 2 \cdot 5 + 5 \cdot 5}{5} = 9 \Omega$$

$$R_2 = \frac{45}{3} = 15 \Omega$$

$$R_3 = \frac{45}{2} = 22,5 \Omega$$

$$R_{TH} = R_3 \parallel \left(1 \parallel R_1 + 3 \parallel R_2\right) = R_3 \parallel \left(\frac{9}{10} + \frac{18}{12}\right) = 22,5 \parallel 3,15 = 2,76 \Omega$$

Calcolo  $i$

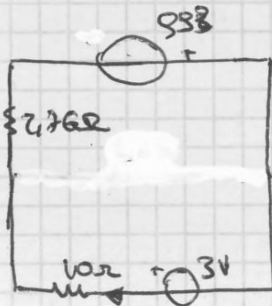

$$R_{TOT} = 12,76 \Omega$$

$$V_{TOT} = 9,21 \text{ V}$$


$$i = \frac{V}{R} = 0,308 \text{ A}$$

→ Vedi esercizio precedente

$$I_N = \frac{V_T}{R_T} = 0,35 \text{ A}$$

Per calcolare la corrente trasformare uno dei due generatori

10)

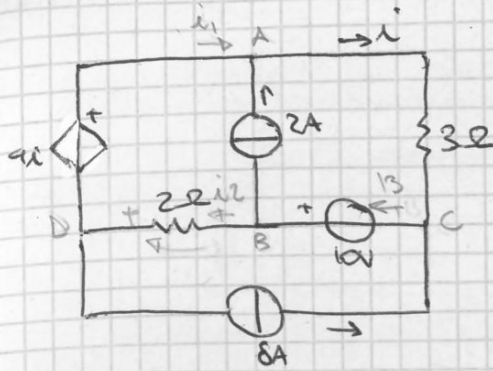

calcolare  $V$


- A)  $i_1 + 2 = i$
- B)  $i_3 = i_2 + 2$
- C)  $i_3 = i + 8$
- D)  $i_2 = i_1 + 8$

Maglia alta grande  
 $4i - 3 \cdot i + 10 - 2 \cdot i_2 = 0$



Da C) ricavo  $i_2 + 2 = i + 8 \rightarrow i + 10 - 2i - 12 = 0 \rightarrow i = -2$   
 $i_2 = i + 6 = 4$   
 $V = -4 \cdot 2 = -8$

11)

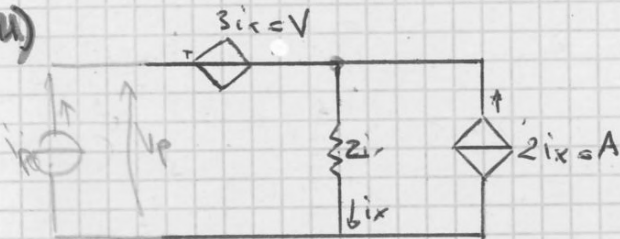

calcolare l'equivalente Thevenin

CALCOLO  $V_{TH}$

- 1) ricavo pilota  $2ix = ix \rightarrow ix = 0$
- 2) KCL

$V_{TH} - 3ix - 2 \cdot 2ix = 0 \rightarrow V_{TH} = 0$

CALCOLO  $R_{EQ}$


- 1) ricavo pilota  $i_p + 2ix = ix \rightarrow ix = -i_p$
- $\rightarrow A = -2i_p$
- $\rightarrow V = -3i_p$

2) KCL

$V_p - 3ix - 2ix = 0 \rightarrow V_p + 3i_p + 2i_p = 0 \rightarrow \frac{V_p}{i_p} = R_{TH} = -5$



B)

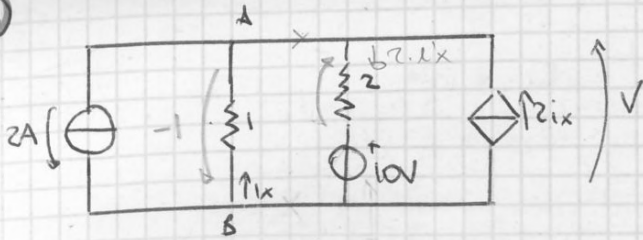

Calcolare  $V$

$$V_{BA} = \frac{2 - \frac{10}{2} - 2i_x}{1 + \frac{1}{2}} = \frac{i_x}{1} = -V$$


$$\frac{3}{2} i_x + 2i_x = -3$$

$$3i_x + 4i_x = -6$$

$$7i_x = -6$$

$$i_x = -\frac{6}{7}$$

$$V = -i_x = \frac{6}{7}$$

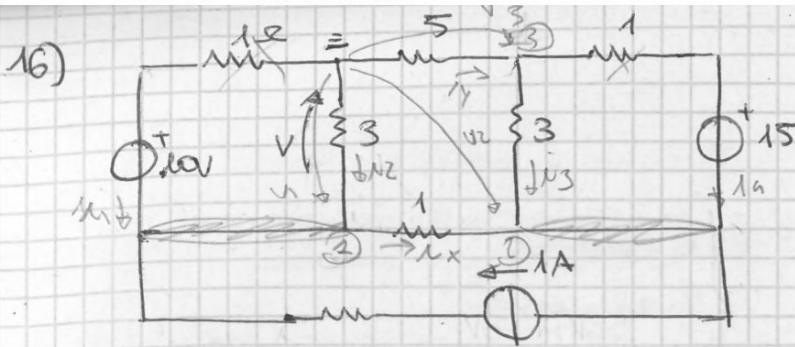

$$\textcircled{1} \quad i_1 + 1A + i_2 = i_x \quad \rightarrow \quad -10 + 1 + \frac{V}{3} = V - V_2$$

$$i_1 = -\frac{10}{1} = -10$$

$$i_2 = \frac{V}{3}$$

$$i_x = \frac{V - V_2}{1}$$

$$\textcircled{2} \quad i_3 + i_x + i_4 = 1 \quad \rightarrow \quad \frac{V_3 - V_2}{3} + V - V_2 - 15 = 1$$

$$i_3 = \frac{V_3 - V_2}{3}$$

$$i_4 = -\frac{15}{1}$$

$$\textcircled{3} \quad i_4 = i_3 + i_4 \quad \rightarrow \quad \frac{V_3}{5} = \frac{V_3 - V_2}{3} + 15$$

$$i_4 = \frac{V_3}{5}$$

$$-30 + 3 + V = 3V - 3V_2$$


$$\textcircled{1} \quad 2V - 3V_2 = -27$$

$$V_3 - V_2 + 3V - 3V_2 - 45 = 3$$

$$\textcircled{2} \quad 3V - 4V_2 + V_3 = 48$$

$$3V_3 = 5V_3 - 5V_2 - 225$$

$$8V_3 - 5V_2 - 225 = 225$$

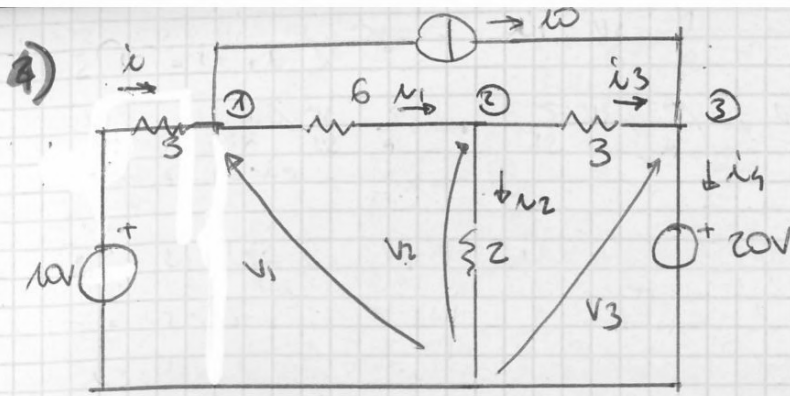

Calcolare  $i$  (14)


$$\begin{cases} i + 10 - i_1 = 0 \\ i_1 = i_2 + i_3 \\ i_3 + 10 = i_4 \end{cases}$$

$$v_3 = 20V$$

$$i = \frac{10 - v_1}{3} \quad i_1 = \frac{v_1 - v_2}{6} \quad i_2 = \frac{v_2}{2} \quad i_3 = \frac{v_2 - v_3}{3} = \frac{v_2 - 20}{3}$$

$$\begin{cases} \frac{10 - v_1}{3} = 10 + \frac{v_1 - v_2}{6} \rightarrow \frac{1}{2}v_1 - \frac{1}{6}v_2 = -\frac{20}{3} \\ \frac{v_1 - v_2}{6} = \frac{v_2}{2} + \frac{v_2 - 20}{3} \rightarrow \frac{1}{6}v_1 - v_2 = -\frac{20}{3} \\ \frac{v_2 - 20}{3} + 10 = i_4 \rightarrow \frac{1}{3}v_2 - i_4 = -\frac{10}{3} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} v_1 = -\frac{200}{17} \\ v_2 = \frac{30}{17} \\ i_4 = \frac{250}{51} \end{cases}$$
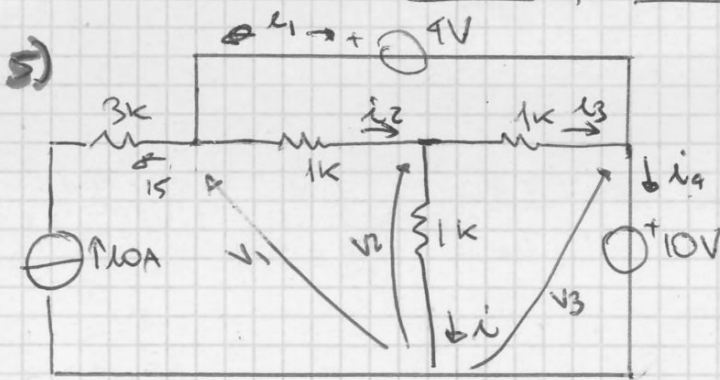
$$i = \frac{10 - (-\frac{200}{17})}{3} = \frac{370}{51} = 7,255 \text{ A}$$



calcolare  $i$

$$v_1 - 4 - 10 = 0 \rightarrow v_1 = 14V$$


NODO 2:  $i_2 = i + i_3$

$$\frac{v_1 - v_2}{1000} = \frac{v_2}{1000} + \frac{v_2 - v_3}{1000} \rightarrow 14 - v_2 = v_2 + v_2 - 10$$

$$3v_2 = 24 \rightarrow v_2 = 8V$$

$$i = \frac{v_2}{1000} = \frac{8000}{1000} = 8 \text{ mA}$$

8) Calcolare V

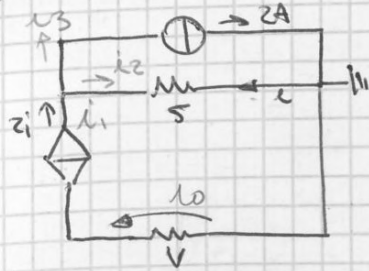

$$i_1 = i_2 + i_3$$


$$i_1 = 2i \quad i_3 = 2A$$

$$i_2 = -i$$

$$2i = -i + 2 \rightarrow i = \frac{2}{3}$$

$$V = 10 \cdot \frac{2}{3} = \frac{40}{3} = 13,33 V$$

9) Calcolare V0

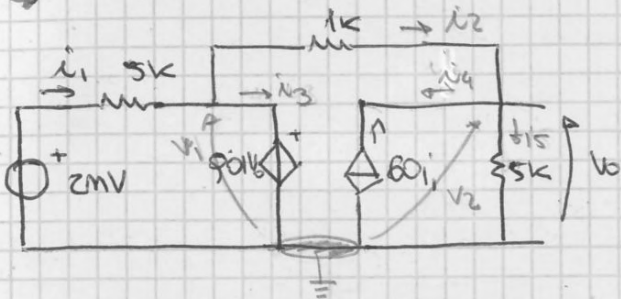

$$\textcircled{1} \quad i_1 = i_2 + i_3 \rightarrow \frac{2 \cdot 10^{-3} - 90i_3}{5 \cdot 10^3} = \frac{90V_0 - V_0}{1 \cdot 10^3} + i_3$$

$$4 \cdot 10^{-7} - 2 \cdot 10^{-6} V_0 = -9,9 \cdot 10^{-4} V_0 + i_3$$

$$9,88 \cdot 10^{-4} V_0 - i_3 = -4 \cdot 10^{-7}$$

$$\textcircled{2} \quad i_2 = i_4 + i_5 \rightarrow \frac{90V_0 - V_0}{1000} = -60i_4 + \frac{V_0}{5000}$$

$$-9,9 \cdot 10^{-4} V_0 = -60(4 \cdot 10^{-7} - 2 \cdot 10^{-6} V_0) + 2 \cdot 10^{-4} V_0$$

$$-9,9 \cdot 10^{-4} V_0 = -2,4 \cdot 10^{-5} + 1,2 \cdot 10^{-4} V_0 + 2 \cdot 10^{-4} V_0$$

$$1,31 \cdot 10^{-3} V_0 = 2,4 \cdot 10^{-5}$$


$$V_0 = 9,01832 V = 18,32 mV$$

$$2) \quad 4 \cdot 10^{-6} - 10^{-3} V_x = 10^{-3} V_x + 9,67 \cdot 10^{-3} V_x$$

$$20,67 \cdot 10^{-3} V_x = 4 \cdot 10^{-6} \rightarrow V_x =$$

(21)

12) Calcolare  $V_a$  e  $V_b$

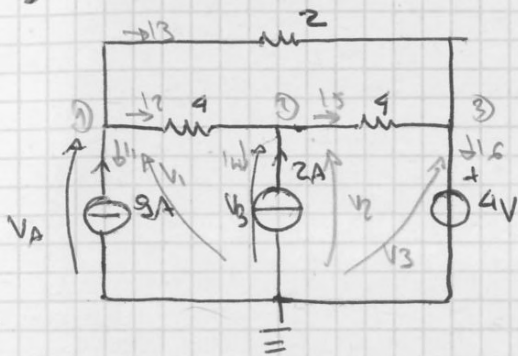

$$i_1 = -9 \text{ A}$$

$$i_4 = -2 \text{ A}$$

$$V_3 = 4 \text{ V}$$

$$i_2 = \frac{V_A - V_B}{4}$$

$$i_3 = \frac{V_A - 4}{2} = \frac{1}{2} V_A - 2$$

$$i_5 = \frac{V_B - 4}{4} = \frac{1}{4} V_B - 1$$

①  $i_1 + i_2 + i_3 = 0$


$$-9 + \frac{V_A - V_B}{4} + \frac{V_A - 4}{2} = 0 \rightarrow \frac{3}{4} V_A - \frac{1}{4} V_B = 11$$

②  $i_2 = i_4 + i_5$

$$\frac{V_A - V_B}{4} = -2 + \frac{V_B - 4}{4} \rightarrow \frac{V_A}{4} - \frac{1}{2} V_B = -3$$

$$\rightarrow \begin{cases} V_A = 20 \\ V_B = 10 \text{ V} \end{cases}$$

13) Calcolare  $V_a, V_b, V_c$

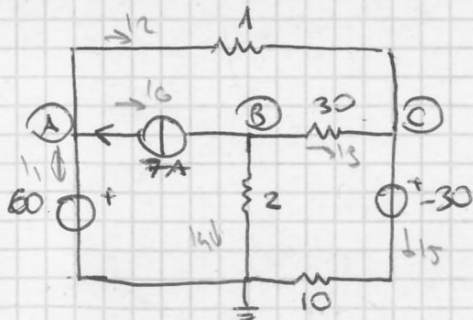

$$V_A = 60 \text{ V}$$

$$V_c = -30 + 10 \cdot i_5$$

$$V_6 = -7$$

$$i_2 = \frac{60 - V_c}{1} = 60 - 10 i_5$$

$$i_3 = \frac{V_B - V_c}{30}$$

$$= \frac{V_B}{30} + 1 - \frac{1}{3} i_5$$


$$i_4 = \frac{V_B}{2}$$

①  $i_1 + i_2 + i_6 = 0$

$$i_1 + 60 - 10 i_5 - 7 = 0 \rightarrow i_1 - 10 i_5 = -83$$

②  $i_6 = i_4 + i_3 \rightarrow -7 = \frac{1}{2} V_B + \frac{1}{30} V_B + 1 - \frac{1}{3} i_5 \Rightarrow \frac{8}{15} V_B - \frac{1}{3} i_5 = -8$

# ESERCITAZIONE 4

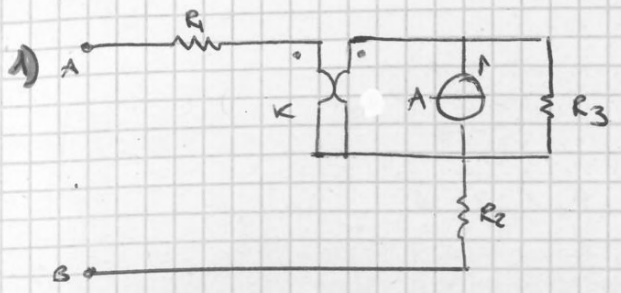


Dati  $R_1 = 1\Omega, R_2 = 2\Omega, R_3 = 3\Omega$   
 $A = 2A, k = 3$   
 Calcolare l'equivalente di Thevenin

Trasformo Thevenin in sistema secondario  $R = R_3 = 3\Omega$   
 $V = R \cdot A = 6V$

Riduco dal secondario al primario  
 $V' = kV = 18V$   
 $R'_3 = k^2 R_3 = 27\Omega$

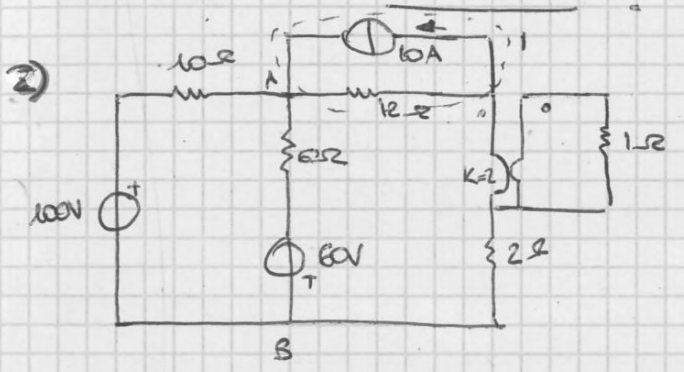$V_{TH} = 18V, R_{TH} = R_1 + R_2 + R'_3 = 30\Omega$




Calcolare  $V_{AB}$

Trasformo Thevenin 1  $\rightarrow R_{eq} = 12\Omega, V_{TH} = 120V$   
 Riduco al primario la resistenza  $R' = 2^2 \cdot 1 = 4\Omega$

Applico Millman

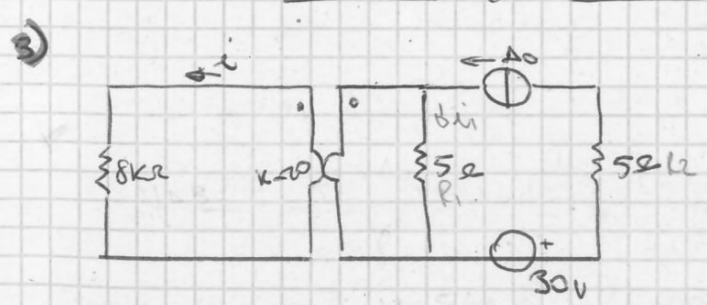
$$V_{AB} = \frac{\frac{100}{10} - \frac{60}{6} + \frac{120}{12+2+4}}{\frac{1}{10} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12+2+4}} = \frac{600}{29} V$$



Calcolare  $I_0$  in modo che  $i = 1mA$   
 Calcolare la potenza erogata da  $I_0$

Calcolo equivalente di Thevenin al secondario  $R = 5, V = 5 \cdot I_0$   
 Posto al primario  $R' = 2000, V' = 400 I_0$   
 $V = R \cdot i$   
 $100 I_0 = 8(2000 + 8000) \cdot 10 \cdot 10^{-3} \rightarrow I_0 = 1A$

(25)

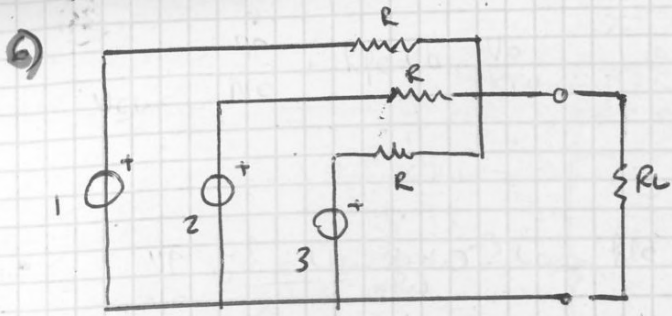


calcolare R tale da avere massimo trasferimento di potenza su RL pari a 3mW

$$R_{TH} = R_L = \frac{R}{3}$$

$$i_{TH} = \frac{1}{R} + \frac{2}{R} + \frac{3}{R} = \frac{6}{R}$$

$$P_{max} = \frac{V_{TH}^2}{4 \cdot R_{TH}} \Rightarrow 3 \cdot 10^{-3} = \frac{\left(\frac{R}{3}\right)^2 \cdot \frac{36}{R^2}}{4 \cdot \frac{R}{3}} \rightarrow R = 1000 \Omega$$

2)

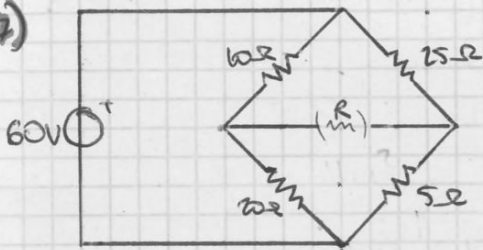

calcolare la max potenza trasferibile su R

$$R_{eq} = (10 // 20) + (25 // 5) = \frac{20}{3} + \frac{25}{6} = \frac{65}{6} \Omega$$

partitore tensione  $V_{10} = 60 \cdot \frac{10}{30} = 20 \text{ V}$


$$V_{25} = 50 \text{ V}$$

$$V_{20} = 40 \text{ V}$$

$$V_5 = 10 \text{ V}$$

$$V_q = 20 - 50 = -30 \text{ V}$$
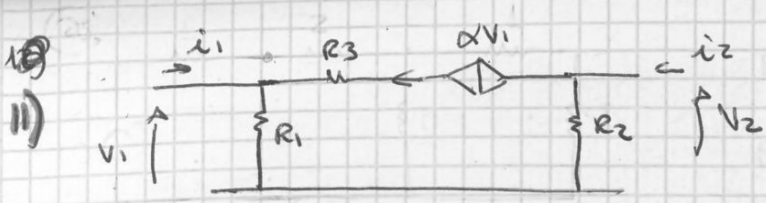
$$P_{max} = \frac{V_q^2}{4 \cdot R_q} = \frac{270}{13} = 20,77 \text{ W}$$




Calcolare la matrice delle resistenze <sup>2a</sup>

$$R_{11} = \frac{V_1}{i_1} \Big|_{i_2=0} \quad R_{12} = \frac{V_2}{i_2} \Big|_{i_1=0}$$

$$R_{21} = \frac{V_2}{i_1} \Big|_{i_2=0} \quad R_{22} = \frac{V_2}{i_2} \Big|_{i_1=0}$$


$R_{11}, R_{21}$

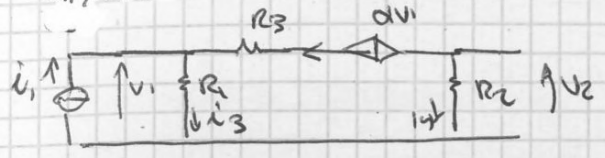

$$i_3 = i_1 + \alpha V_1 \quad V_1 = (i_1 + \alpha V_1) R_1 \rightarrow V_1(1 - \alpha R_1) = i_1 R_1 \rightarrow R_{11} = \frac{R_1}{1 - \alpha R_1}$$

$$V_2 = -\alpha V_1 \cdot R_2 = -\frac{\alpha i_1 R_1 R_2}{1 - \alpha R_1} \rightarrow R_{21} = -\frac{\alpha R_1 R_2}{1 - \alpha R_1}$$

$R_{12}, R_{22}$

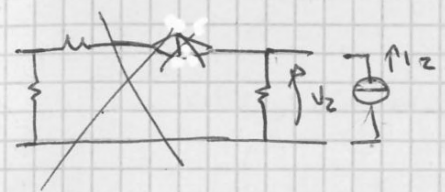


$$V_1 = 0 \rightarrow R_{12} = 0$$

$$V_2 = R_2 i_2 \rightarrow R_{22} = R_2$$

13)



17)

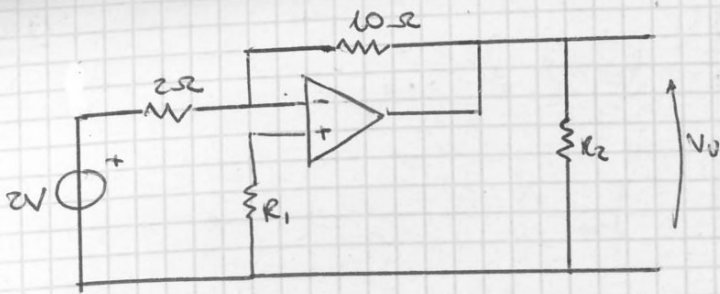


Calcolare  $V_U$

configurazione invertente

$$V_U = -\frac{10}{2} \cdot 2 = -10V$$


18)

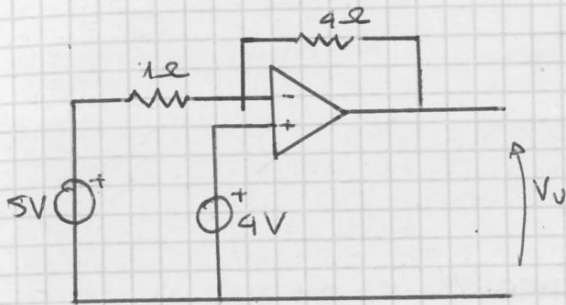

Calcolare  $V_U$

$$V_U = 4 \cdot \left(1 + \frac{4}{1}\right) + 5 \left(\frac{4}{1}\right) = 20 - 20 = 0$$

19)

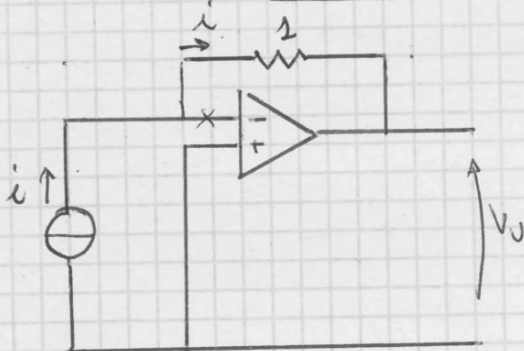


$$V_- + i \cdot 1 + V_U = 0$$

$$V_U = -i$$

$$\frac{V_U}{i} = -1$$

20)

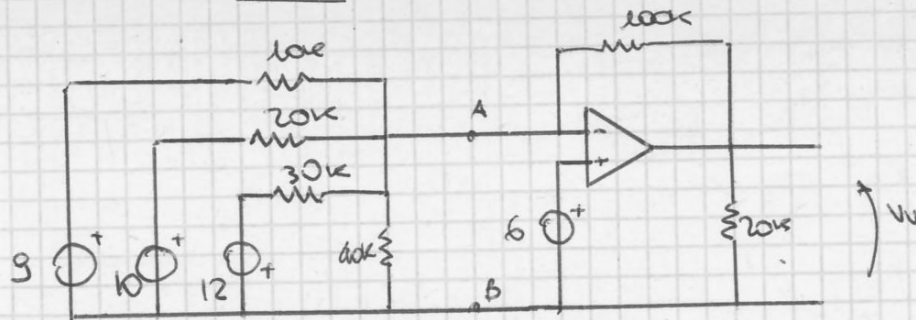


Calcolare  $V_U$

$$V_{AB} = \frac{\frac{9}{10k} + \frac{10}{20k}}{\frac{1}{10k} + \frac{1}{20k} + \frac{1}{30k} + \frac{1}{40k}} = \frac{24}{5} V \quad R_{AB} = 10 \parallel 20 \parallel 30 \parallel 40 = \frac{24}{5} k\Omega$$

$$V_U = 6 \left(1 + \frac{100}{24/5}\right) - \frac{24}{5} \cdot \frac{100}{24/5} = 31V$$

23)

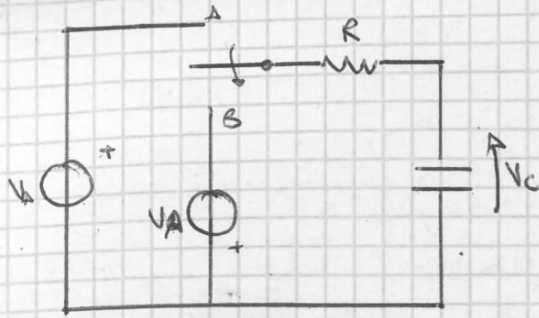

$\tau = RC$

(5)

1) Posizione iniziale in A

$t < 0 \rightarrow V_c = +V_A$

$t = t^* \quad V_c = 0$

(i generatori hanno versi opposti, il condensatore viene quindi scaricato e poi caricato seguendo il verso del secondo generatore)

$t \rightarrow +\infty \quad V_c = +V_A$

2) Posizione iniziale in B


$t < 0 \quad V_c = +V_A$

$t = t^* \quad V_c = 0$


$t \rightarrow +\infty \quad V_c = +V_A$

2)  $V_c = (-V_A - V_A)e^{-t/RC} + V_A = V_A - 2V_A e^{-t/RC}$

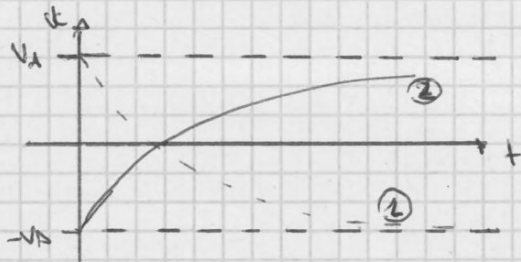1)  $V_c = (V_A + V_A)e^{-t/RC} - V_A = 2V_A e^{-t/RC} - V_A$



24)

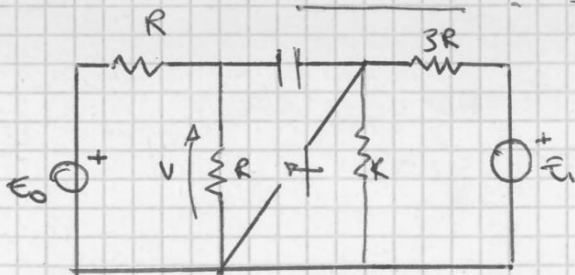


Dati  $E_0 = 12V \quad E_1 = 12V$

$R = 4k\Omega \quad C = 2\mu F$

Calcolare e disegnare  $v(t)$

$t < 0$

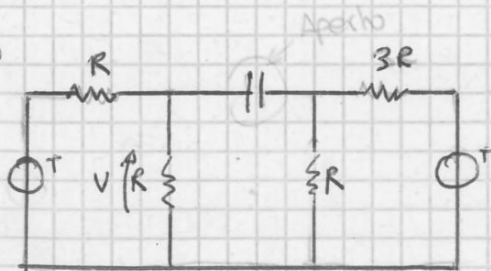


$v(t) = \frac{R}{2R} \cdot 12 = 6V$

$v_c'(t) = 6V$  (da gen  $E_0$ )

$v_c''(t) = 3V$  (da gen  $E_1$ )


$v_c(t) = 3V$

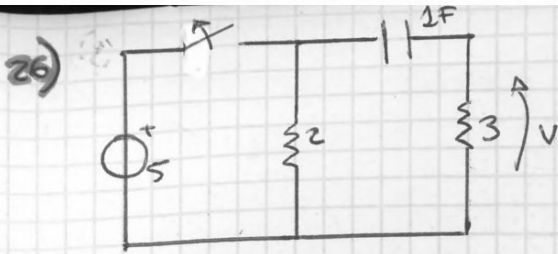

calcolare e disegnare  $v(t)$

33


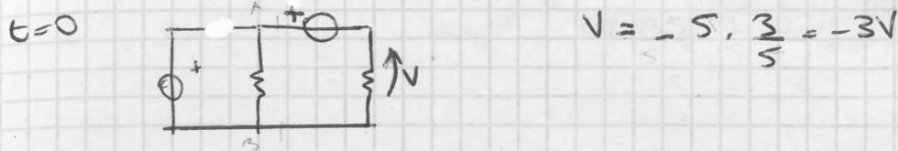
$t < 0$      $v = 0$   
 $v_c(t) = 5 \text{ V}$



$t \rightarrow +\infty$      $v = 0$

$\tau = ?$      $R_{eq} = 2 + 3 = 5$      $\tau = RC = 5 \cdot 2 = 10$


$v(t) = -3e^{-t/10}$

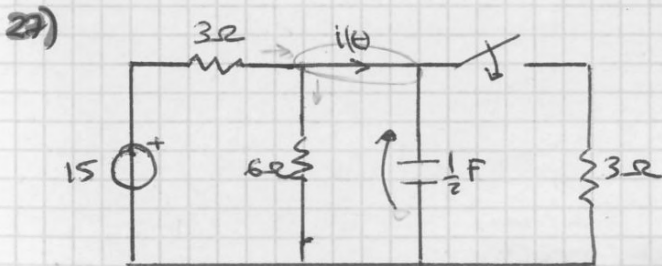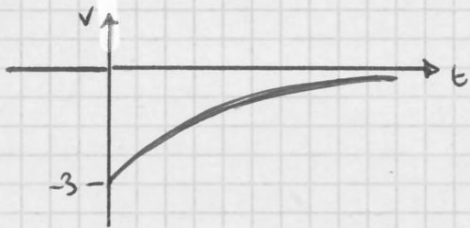

calcolare e disegnare  $i(t)$

$t < 0$      $i(t) = 0$      $v(t) = 15 \cdot \frac{6}{9} = 10 \text{ V}$

$t = 0$      $i(t) = 0$  (supercondo)

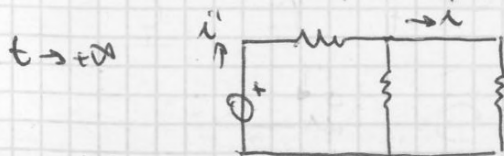


$i' = \frac{15}{R_{eq}} = 3 \text{ A}$


$R_{eq} = 3 + 6/3 = 5$

$i(t) = i' \cdot \frac{6}{9} = 2 \text{ A}$

$\tau = RC = (6 \parallel 3) \parallel 2 \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{5}$


$i(t) = -2e^{-5t/3} + 2$

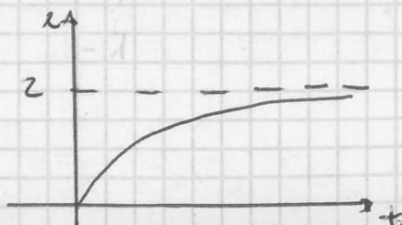

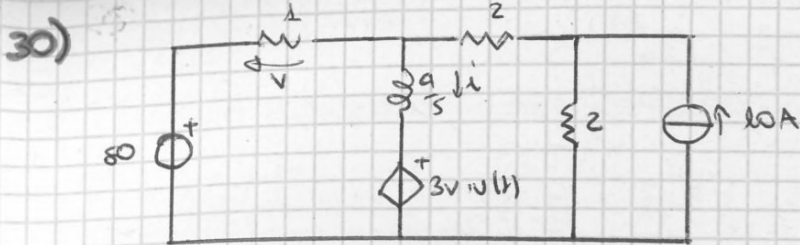

calcolare e disegnare  $i(t)$

$t < 0$

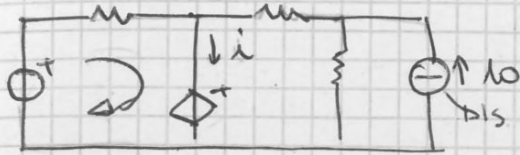

$$80 - V - 3V = 0 \rightarrow V = 20V$$

$$i = \frac{80}{1} + 10 \cdot \frac{2}{4} = 85A$$

$t > 0$

$$i_L = [i_L(0) - I_s] e^{-t/\tau} + I_s \rightarrow (85 - 10) e^{-t/\tau} + 10 = 75 e^{-t/\tau}$$

con  $\tau =$

31)

- 3) •  $1-j \rightarrow p = \sqrt{2}, \phi = \arctg(-\frac{1}{1}) = -\frac{\pi}{4}$   
 •  $j \rightarrow p = 1, \phi = -\frac{\pi}{2}$   
 •  $-3 \rightarrow p = 3, \phi = \pi$   
 •  $-1-j \rightarrow p = \sqrt{2}, \phi = -\frac{3\pi}{4}$   
 •  $-\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{j}{2} \rightarrow p = 1, \phi = -30 = -\frac{\pi}{6}$

4) Determinare i fasori delle seguenti grandezze

- $-3 \operatorname{sen}(wt + \frac{\pi}{6}) \rightarrow p = 3, \phi = -\frac{\pi}{6} = \frac{11}{6}\pi = \frac{2}{3}\pi \rightarrow 3 \cdot e^{+j120}$   
 •  $-\operatorname{sen}(wt + \frac{2\pi}{15}) \rightarrow \text{~~fasore } p=1, \phi=\frac{2\pi}{15}~~ =$

5) Calcolare il valore efficace e la fase delle seguenti grandezze


$f_1 = \cos(wt) - \operatorname{sen}(wt) \Rightarrow p = 1, \phi = -\frac{\pi}{4}$   
 $f_2 = \frac{d^{10}}{dt^{10}} \operatorname{sen}(-3t + \frac{\pi}{4}) \Rightarrow p = \frac{3^{10}}{\sqrt{2}}, \phi = -135^\circ$

6) Determinare le funzioni sinusoidali dei seguenti fasori

$F = 10 \rightarrow f = 10 \cos(wt)$   
 $F = j10 \rightarrow f = -10 \operatorname{sen}(wt)$   
 $F = 10-j10 \rightarrow f = 10 \cos(wt) - 10 \operatorname{sen}(wt)$   
 $F = -5e^{-j\frac{\pi}{3}} \rightarrow f = -5 \cos(wt - \frac{\pi}{3})$

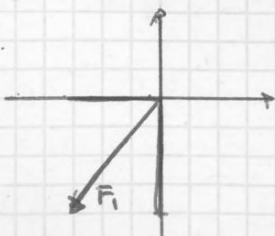
7) Disegnare i fasori delle seguenti grandezze


$f_1 = 3 \operatorname{sen}(wt) - 2 \cos(wt)$



$f_2 = -4 \operatorname{sen}(wt + \frac{\pi}{6})$

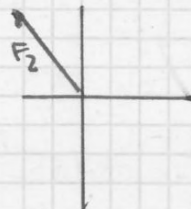$p = 4, \phi = -\frac{\pi}{6} \rightarrow x = -2\sqrt{3}, y = 2$



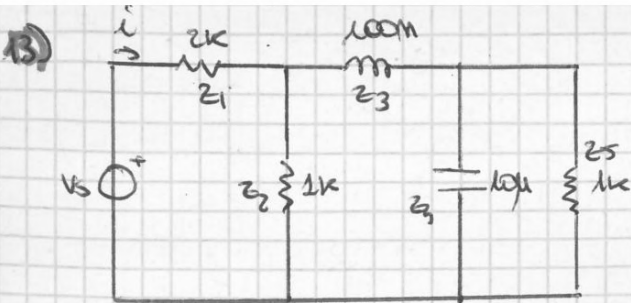

Calcolare  $i(t)$  dato  
 $v_s(t) = 50 \cos(200t)$   
 $\omega = 200$

$$\hat{z}_1 = 2000 \quad \hat{z}_2 = 1000 \quad \hat{z}_5 = 1000$$

$$\hat{z}_3 = j\omega L = j \cdot 200 \cdot 100 \cdot 10^{-9} = j20$$

$$\hat{z}_4 = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j \cdot 200 \cdot 10 \cdot 10^{-6}} = -j500$$


$$\begin{aligned} \hat{z}_{eq} &= \left( \left( (z_4 \parallel z_5) + z_3 \right) \parallel z_2 \right) + z_1 = \left( \left( \frac{1000 \cdot (-j500)}{1000 - j500} + j20 \right) \parallel 1000 \right) + 2000 = \\ &= \left( (200 - 400j + j20) \parallel 1000 \right) + 2000 = \\ &= \left( \frac{(200 - 380j) \cdot 1000}{200 - 380j + 1000} \right) + 2000 = 242,615 - j238,89 + 2000 = 2242,615 - j238,89 \end{aligned}$$

$$i = \frac{50}{2242,615 - j238,89} = 9,022043 + j2,357 \cdot 10^{-3} \text{ A}$$

$$P = \sqrt{9,022043^2 + (2,357 \cdot 10^{-3})^2} = 22,17 \cdot 10^{-3}$$

$$\phi = \arctan \frac{2,357 \cdot 10^{-3}}{9,022043} = 6^\circ$$
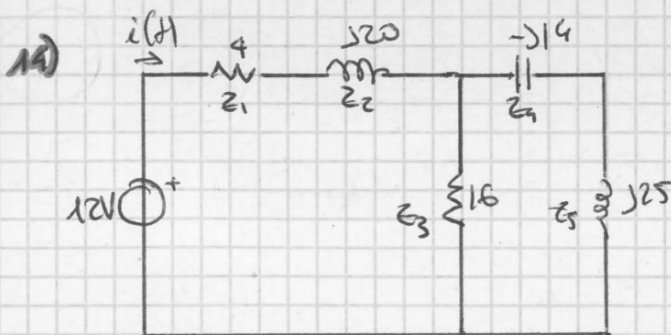
$$\rightarrow i = 22,17 \cdot \cos(200t - 6^\circ) \text{ mA}$$




calcolare  $z_{eq}$   
 Supporre  $\omega = 60 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$   
 calcolare  $i(t)$

$$\hat{z}_1 = 4 \quad \hat{z}_2 = j20 \quad \hat{z}_3 = 16 \quad \hat{z}_4 = -j4 \quad \hat{z}_5 = j25$$

$$z_{eq} = \left( (z_4 \parallel z_5) \parallel z_3 \right) + z_1 + z_2 = \frac{j11 \cdot 16}{j11 + 16} + j20 + 04 = 8,13 + j27,97$$
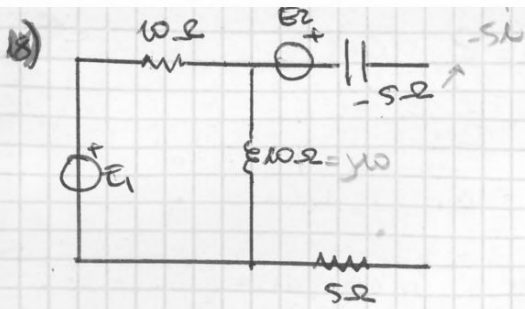
$$\hat{I} = \frac{12}{z_{eq}} = \frac{12}{8,13 - j27,97} = 0,41 \angle -71,5^\circ \quad \rightarrow i = 0,41 \cos(120t - 71,5^\circ)$$



Calcolare il modello thevenin dati i fasori

$$\hat{E}_1 = 10\sqrt{2}e^{-j\frac{\pi}{4}} \quad \text{e} \quad \hat{E}_2 = 10V$$

$$= 10 - 10j$$

$$P = 10\sqrt{2} = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{2x^2} = x\sqrt{2} = 10 \quad x = \frac{10}{\sqrt{2}} = 7.07$$

$$\Theta = -\frac{\pi}{4} = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \rightarrow \frac{y}{x} = -1$$


Sovrapposizione degli effetti

accendo gen.  $E_1$   $V'_{AB} = E_1 \cdot \frac{10j}{10j + 10} = 10V$

accendo gen  $E_2$   $V''_{AB} = E_2 = 10V$   $\rightarrow V_{AB} = 20V$

calcolo  $R_{th} = (10j // 10) + 5 - 5j = 5 + 5j + 5 - 5j = 10\Omega$

18)

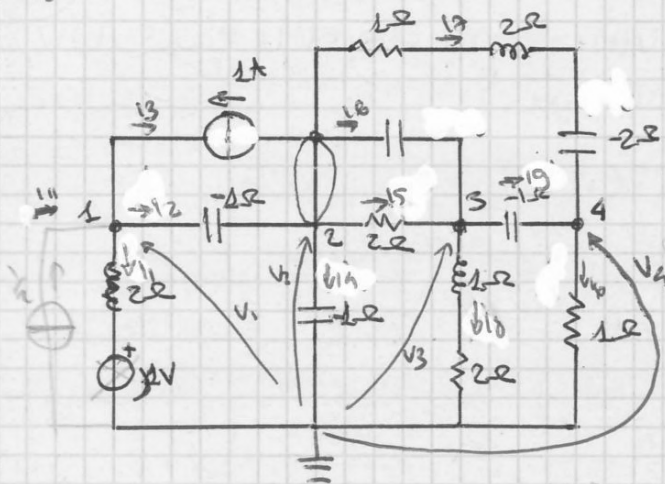


Scrivere le equazioni ai nodi

$$\begin{cases} \hat{i}_{11} = \hat{i}_1 + \hat{i}_2 + \hat{i}_3 \\ \hat{i}_2 + \hat{i}_3 = \hat{i}_4 + \hat{i}_5 + \hat{i}_6 + \hat{i}_7 \\ \hat{i}_5 + \hat{i}_6 = \hat{i}_8 + \hat{i}_9 \\ \hat{i}_8 + \hat{i}_7 = \hat{i}_{10} \end{cases}$$


$$\begin{aligned} \hat{i}_1 &= \frac{v_1}{2} & \hat{i}_2 &= \frac{v_1 - v_2}{-j} = +\frac{v_1}{j} - \frac{v_2}{j} \\ \hat{i}_3 &= -1 & \hat{i}_4 &= \frac{v_2}{2} \\ \hat{i}_5 &= \frac{v_2 - v_3}{2} = \frac{v_2}{2} - \frac{v_3}{2} & \hat{i}_6 &= \frac{v_2 - v_5}{-j} = -\frac{v_2}{j} + \frac{v_5}{j} \\ \hat{i}_7 &= \frac{v_2 - v_4}{1+2-j} = v_2 - v_4 \\ \hat{i}_8 &= \frac{v_3}{2+j} & \hat{i}_9 &= \frac{v_3 - v_4}{j} = \frac{v_3}{j} - \frac{v_4}{j} \\ \hat{i}_{10} &= v_4 & \hat{i}_{11} &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{cases} v_1 \left( \frac{1}{j2} + \frac{1}{j} \right) - v_2 \left( -\frac{1}{j} \right) = \frac{1}{2} + 1 \\ v_2 \left( \frac{1}{j} + \frac{1}{j} + \frac{1}{2} + \frac{1}{j} + 1 \right) - v_1 \left( \frac{1}{j} \right) - v_3 \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{j} \right) - v_4 \left( \frac{1}{j} \right) = -1 \\ v_3 \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{j} + \frac{1}{2+j} + \frac{1}{j} \right) - v_2 \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{j} \right) - v_4 \left( \frac{1}{j} \right) = 0 \\ v_4 \left( \frac{1}{j} + 1 + 1 \right) - v_2 \left( 1 \right) - v_3 \left( \frac{1}{j} \right) = 0 \end{cases}$$

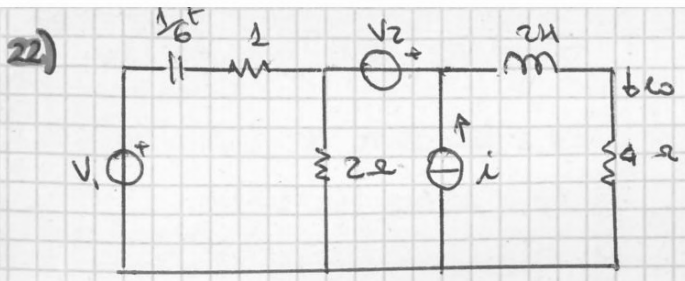


$V_1 = 10 \sin(t - 30^\circ) \text{ V}$   
 $V_2 = 24 \text{ V}$   
 $i = 2 \cos 3t$   
 Calcolare  $i_0$

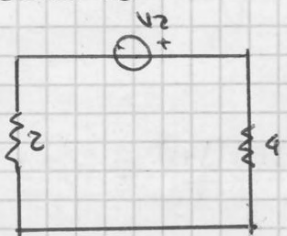Sovrapposizione degli effetti  
 Generatore  $V_2$



$Z_{eq} = 6 \Omega$   
 $i_0 = \frac{V_2}{6} = 4 \text{ V}$

Generatore  $V_1$

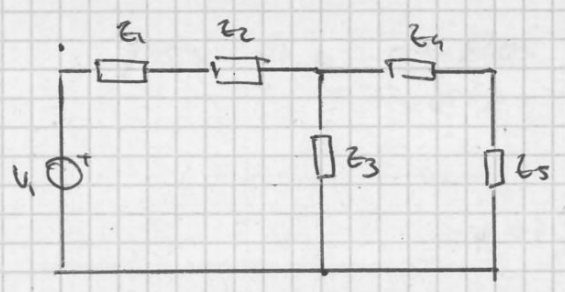


$V_1 = 10 \sin(t - 30^\circ) = 10 \cos(t + 120^\circ) = -5 + j5\sqrt{3}$   
 $Z_1 = \frac{1}{j \cdot \frac{1}{6}} = -j6$      $Z_2 = 1$      $Z_3 = 2$   
 $Z_4 = j2$      $Z_5 = 4$

$V_{Z3} = V_1 \cdot \frac{Z_3 // (Z_4 + Z_5)}{(Z_3 // (Z_4 + Z_5)) + Z_1 + Z_2} = V_1 \cdot \frac{9056 + j922}{9056 + j922} = -2,18 + j0,61j$

$i_0^* = \frac{V_{Z3}}{Z_4 + Z_5} = -0,457 + j0,086 \rightarrow \rho = 0,506$   
 $\theta = \arctan\left(\frac{0,086}{-0,457}\right) = -10,5^\circ$

$i_0^* = 0,506 \cos(t - 10,5^\circ) = 0,506 \sin(t + 15,1^\circ)$

Generatore  $i$

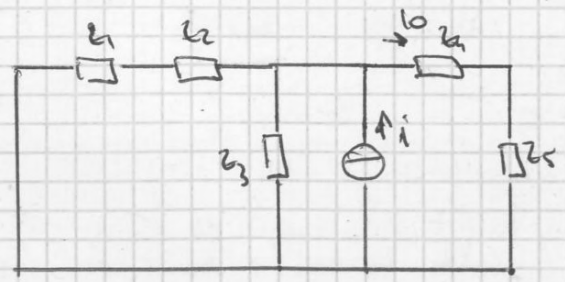

$i = 2 \cos 3t = 2$   
 $Z_1 = \frac{1}{j \cdot \frac{1}{6}} = -j2$   
 $Z_2 = 1$      $Z_3 = 2$      $Z_4 = j2$      $Z_5 = 4$

$i_0 = i \cdot \frac{(Z_1 + Z_2) // Z_3}{((Z_1 + Z_2) // Z_3) + Z_4 + Z_5} = 0,326 - j0,326i \rightarrow \rho = \sqrt{0,326^2 + 0,326^2} = 0,461$   
 $\theta = -73^\circ$





Calcolare la potenza media assorbita dai componenti passivi


$$v_s = 8 \cos(2t - 40^\circ) \text{ V}$$

$$\hat{z}_1 = 1 \quad \hat{z}_2 = j2 \cdot 3 = j6 \quad \hat{z}_3 = 2 \quad \hat{z}_4 = \frac{1}{j\omega C} = -j2$$

$$z_{eq} = ((z_3 \parallel z_4) \parallel z_2) + z_1 = \frac{(2 - j2) \cdot (j6)}{2 - j2 + j6} + 1 = 4,6 - 1,2j = 4,75 \cos(2t - 14,6^\circ)$$

$$\hat{i} = 6,12 - j5,14$$
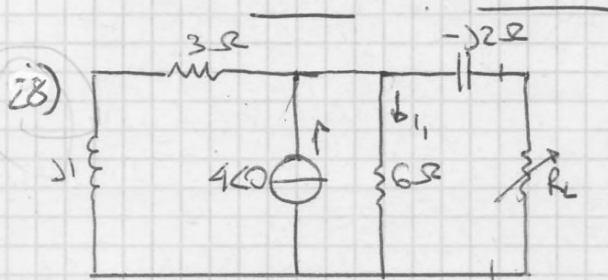
$$\hat{s} = \frac{1}{2} (6,12 - j5,14) \cdot (4,6 + 1,2j) =$$




Calcolare  $R_L$  tale da avere massimo trasferimento di potenza.

calcolare quindi la massima potenza trasferibile da  $R_L$

$$R_L = R_{Th} = ((j1 + 3) \parallel 6) - j2 = 2,043 - 1,56j \rightarrow \sqrt{2,043^2 + 1,56^2} = 2,576 \Omega$$

$$V_{Th} = 6 \cdot \hat{i}_1 = 6 \cdot 4 \cdot \frac{3 + j1}{3 + j1 + 6} = 8,13 + 1,756j \rightarrow 8,326 \text{ V}$$

$$P_{max} = \frac{|V_{Th}|^2}{8 R_{Th}} = 3,4 \text{ W}$$

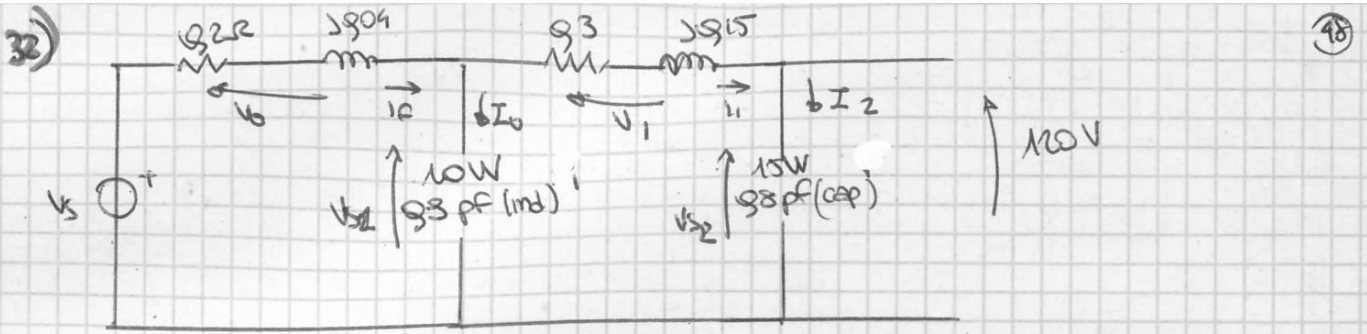

Calcolare il fasore  $V_s$

$$S_2 = 15 - j \frac{15}{0.98} \sin(\cos^{-1}(0.98)) = 15 - j 11.25 \text{ VA}$$

$$S_2 = \frac{1}{2} V I_2^* \rightarrow I_2^* = \frac{2 S_2}{V} = \frac{2(15 - j 11.25)}{120} = 0.25 - j 0.1875$$

$$I_2 = 0.25 + j 0.1875 = I_1$$

$$V_1 = I_1 (93 + j 915) = 9.0465 + j 9.055$$

$$V_{S1} = V_1 + V_{S2} = 120.046 + j 9.055$$

$$S_1 = 10 + j \frac{10}{0.93} \sin(\cos^{-1}(0.93)) = 10 + j 4.84$$

$$S_1 = \frac{1}{2} V_{S1} \cdot I_0^* \rightarrow I_0^* = \frac{2 S_1}{V_{S1}} = 0.167 + j 0.08 \rightarrow I_0 = 0.167 - j 0.08$$


$$I_f = I_0 + I_1 = 1.82 + j 0.11$$

$$V_0 = (1.82 + j 0.11) (92 + j 904) = 9.378 + j 9.058j$$

$$V_s = V_0 + V_{S1} = 120.42 + j 9.18j \rightarrow 120.42 < 9.08$$

671 - j 536

32)

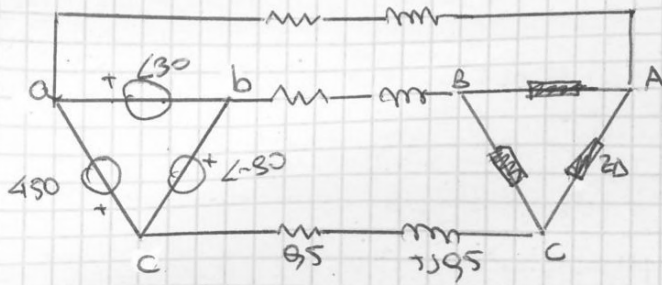

$U_{\text{eff}} = 440 \text{ V}$

$Z_{\Delta} = 10 - j2 \text{ } \Omega$

30

Calcolare  $I_{\text{CA}}, V_{\text{AB}}, I_{\text{AB}}$

Calcolare la potenza fornita al carico e quella persa sulla linea

$V_{\text{an}} = \frac{V_{\text{lm}} \angle 30 \cdot \sqrt{3}}{\sqrt{3} \cdot \angle 30} = 359,26 \text{ V}$

$I_{\text{CA}} = \frac{V_{\text{an}}}{Z_{\text{T}} + Z_{\text{L}}} = \frac{V_{\text{an}}}{\frac{Z_{\Delta}}{3} + Z_{\text{L}}} = \frac{359,26}{\frac{10-j2}{3} + 95+j95} = 83,55 + j4,07 \rightarrow 83,64 \angle 2,48 \text{ A}$

$V_{\text{an}} = V_{\text{an}} - I_{\text{CA}}(Z_{\text{L}}) = 359,26 - (83,55 + j4,07)(95 + j95) = 314,52 - j58,81 = 318,28 \angle -8,821$

$V_{\text{AB}} = \sqrt{3} \cdot V_{\text{an}} \angle 30 = 551,28 \angle 21,48 = 514,04 + j188,18$

$I_{\text{AB}} = \frac{V_{\text{AB}}}{Z_{\Delta}} = \frac{514,04 + j188,18}{10-j2} = 45,6 + j29,04 = 54,06 \angle 32,48$

$P_{\text{carico}} = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot I_{\text{AB}}^2 \cdot Z_{\text{AR}} = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 54,06^2 \cdot 10 = 43837 \text{ W}$

$P_{\text{linea}} = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot I_{\text{CA}}^2 \cdot Z_{\text{LR}} = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 83,64^2 \cdot 95 = 9576 \text{ kW}$

33) In riferimento all'es. 32 calcolare  $P, Q, S$  erogata dal generatore e assorbita dal carico


POTENZA GENERATORE

$S = 3 V_{\text{L}} I_{\text{L}}^* = 3 \cdot 440 \cdot (83,32 + j2,53) = 2085,6 + j834,9 \text{ VA}$

POTENZA ASSORBITA DAL CARICO

$V_{\text{c}} = V_{\text{L}} \frac{10+j8}{10+j8+j5-j2} = 83,45 + j25,28$

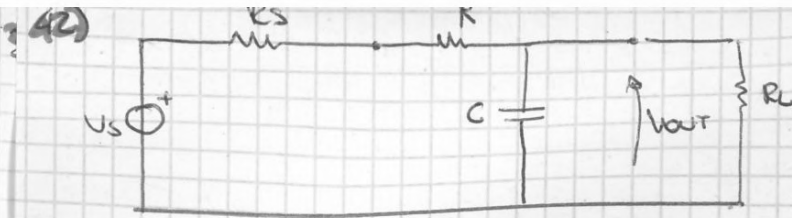$S = 3 V_{\text{c}} I_{\text{L}}^* = 3 \cdot (83,45 + j25,28) \cdot (83,32 + j2,53) = 1380,24 + j112,8 \text{ VA}$




$V_s \rightarrow -V_{out}$

$\frac{V_{out}}{V_s}$

calcolare la funzione di trasferimento  $H(f) = \frac{V_{out}}{V_{in}}$

$$H(f) = \frac{R_L}{R_s + R + R_L} = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R_s + R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{1 + j\omega C(R_s + R)}$$

filtra passa basso

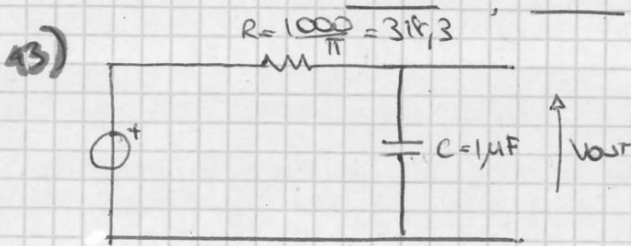

calcolare il segnale in uscita per il seguente filtro

$V_{in}(t) = 5 \cos(500\pi t) + 5 \cos(1000\pi t) + 5 \cos(2000\pi t)$

$H(f) = \frac{V_{out}}{V_{in}} \rightarrow V_{out} = V_{in} \cdot H(f)$

$$H(f) = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{1 + j\omega C \cdot R}$$

$$H'(f) = \frac{1}{1 + j \cdot 500\pi \cdot 10^{-6} \cdot \frac{1000}{\pi}} = 98 - j94$$


$V_{out}'(t) = 5 \cdot (98 - j94) = 4 - j2 = 4,472 \cos(500\pi t - 26,56^\circ)$

$$H''(f) = \frac{1}{1 + j1000\pi \cdot 10^{-6} \cdot \frac{1000}{\pi}} = 95 - j95$$

$V_{out}''(t) = 5 \cdot (95 - j95) = 2,5 - j2,5 = 3,535 \cos(1000\pi t - 45^\circ)$

$$H'''(f) = \frac{1}{1 + j2000\pi \cdot 10^{-6} \cdot \frac{1000}{\pi}} = 92 - j94$$

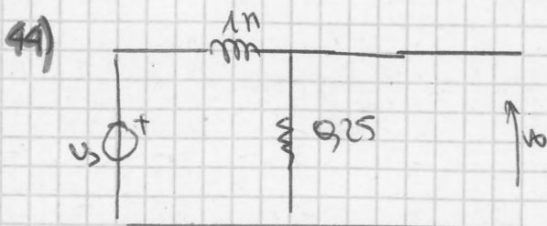
$V_{out}'''(t) = 5 \cdot (92 - j94) = 2 - j2j = 2,236 \cos(2000\pi t - 63,43^\circ)$



$$H = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{R}{R + j\omega L} = \frac{1}{1 + \frac{j\omega L}{R}}$$

$\omega = 0 \rightarrow H = H_0$   
 $\omega = \infty \rightarrow H = 0$

→ passa basso

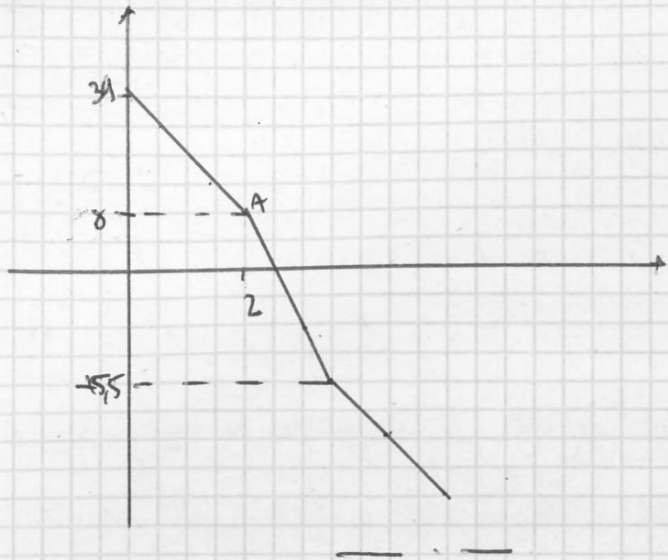

$\omega = 20 \text{ rad/s}$

$H(\omega) = \frac{10 + j20}{20(2 + j20)} = -9.02 - j9.05$

$|H(\omega)| = 9.053 \rightarrow -26 \text{ dB}$

(54)

50)  $H(\omega) = \frac{50(j\omega + 1)}{j\omega(-\omega^2 + 10j\omega + 25)}$


POLI  $s_1 = 1$

ZERI  $s_2 = 0$   $s_3 = \omega$  (doppio)

Parte in discesa

$H(\omega)|_{\omega \rightarrow 0} = \frac{50 \cdot 2}{25 \cdot \omega} = \frac{2}{j\omega}$   $H(\omega)|_{\omega \rightarrow 0} = 20 \rightarrow A = 26$

$H(\omega)|_{\omega \rightarrow 1} = 2 \rightarrow B = 20 \text{ log } 2 = 6$

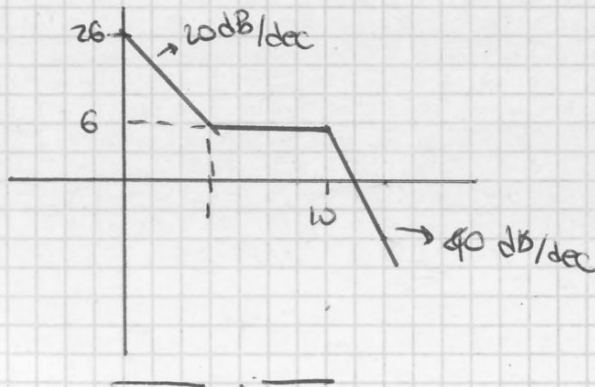

51)  $H(s) = \frac{s(s+20)}{(s+1)(s^2 + 60s + 400)}$

$\pm 60 \pm \sqrt{60^2 - 1600}$   
2

POLI  $s_1 = 0$   $s_2 = 20$

ZERI  $s_3 = 1$   $s_4 = 30 + j16 = 34$   $s_5 = 30 - j16 = 34$

$H(\omega)|_{\omega \rightarrow 0} = \frac{50 \cdot 20}{4000} = \frac{5}{20}$


$H(\omega)|_{\omega \rightarrow 0} = -46$

# ESERCITAZIONE 6

3)  $i = ?$   $B_g = 925 T$

$\mu_r = 6000$     larghezza 2cm    spessore 3cm    gap = 95cm

$N = 500$     lunghezza 8cm

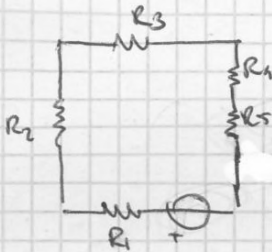

$$R_1 = \frac{6 \cdot 10^{-2}}{6000 \mu \cdot 2 \cdot 10^{-2} \cdot 3 \cdot 10^{-2}} = 13,7 \text{ k} = R_2 = R_3$$


$$R_4 = \frac{5,5 \cdot 10^{-2}}{10 \cdot 6000 \cdot 2 \cdot 10^{-2} \cdot 3 \cdot 10^{-2}} = 12,152 \text{ k}$$

$$R_5 = \frac{95 \cdot 10^{-2}}{10 \cdot (2,5 \cdot 10^{-2}) (3,5 \cdot 10^{-2})} = 45472,54 \text{ k}$$

$$R_{TOT} = 4588231, \text{ spira A}$$

$$\Phi = B \cdot A_{gap} = 925 (2,5 \cdot 10^{-2} \cdot 3,5 \cdot 10^{-2}) = 2,18 \cdot 10^{-4} \text{ Wb}$$
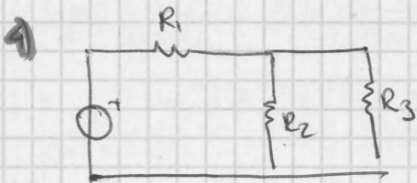
$$\Phi = \frac{Ni}{R_{TOT}} \rightarrow i = \frac{\Phi \cdot R_{TOT}}{N} = 2013 \text{ A}$$



$$R_1 = \frac{20 \cdot 10^{-2}}{5000 \mu \cdot 4 \cdot 10^{-2}} = 79,58 \cdot 10^3 \text{ R}$$

$$R_2 = \frac{8 \cdot 10^{-2}}{5000 \mu \cdot 4 \cdot 10^{-2}} = 3,183 \cdot 10^3$$


$$R_3 = 79,58 \cdot 10^3$$

$$R_{TOT} = R_1 + R_2 \parallel R_3 = 22,74 \cdot 10^3 + 79,58 \cdot 10^3 = 102,3 \cdot 10^3$$

$$\Phi_1 = \frac{Ni}{R_{TOT}} = \frac{500}{102,3 \cdot 10^3} = 4,887 \cdot 10^{-3} \text{ Wb}$$

$$\Phi_2 = \Phi \cdot \frac{R_2}{R_2 + R_3} = 3,48 \cdot 10^{-3} \text{ Wb}$$
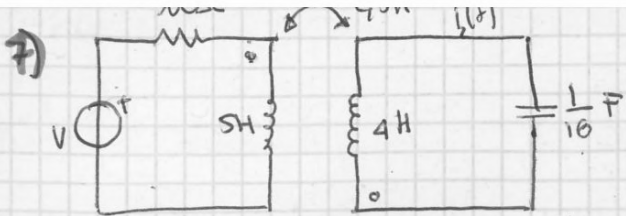
$$\Phi_3 = \Phi \cdot \frac{R_3}{R_2 + R_3} = 1,396 \cdot 10^{-3} \text{ Wb}$$



$$v(t) = 60 \cos(4t + 40)$$

calcolare  $i(t)$

$$\hat{Z}_1 = 10 \Omega \quad \hat{Z}_2 = j \cdot 4 \cdot 5 = j20 \quad \hat{Z}_3 = j \cdot 4 \cdot 4 = j16 \quad \hat{Z}_4 = \frac{1}{j\omega \frac{1}{16}} = -j4$$


$$M = j \cdot 4 \cdot 2,5 = j10$$

$$\hat{V} = 60 \cos 40 + j60 \sin 40 = 45,86 + j38,57$$

$$\begin{cases} \hat{V} = \hat{I}_1 (10 + j20) - \hat{I}_2 j10 \\ 0 = -\hat{I}_1 j10 + \hat{I}_2 (j16 - j4) \end{cases}$$

$$\hat{I}_2 = \frac{20 j12}{j20} = -12 \hat{I}_1$$
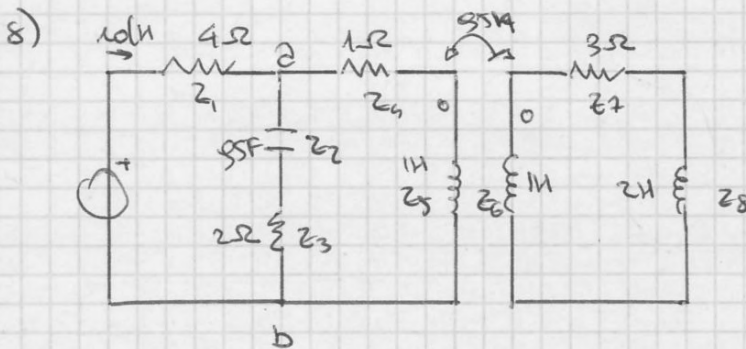
$$V = 1,2 \hat{I}_2 (10 + j10) - j10 \hat{I}_2 \rightarrow \hat{I}_2 = \frac{V}{12 + j14} = 3,2 + j9,53$$



$$v(t) = 12 \sin 2t \Leftrightarrow -j12$$

calcolare  $i_0(t)$  e  $Z_{ab}$

$$\hat{Z}_{ab} = (Z_2 + Z_3) // [Z_4 + Z_5 + M^2(Z_6 + Z_7 + Z_8)]$$


$$\hat{Z}_1 = 4 \quad \hat{Z}_2 = -j \quad \hat{Z}_3 = 2 \quad \hat{Z}_4 = 1 \quad \hat{Z}_5 = j2 \quad \hat{Z}_6 = j2 \quad \hat{Z}_7 = 3 \quad \hat{Z}_8 = j4$$

$$\hat{V} = 12 \quad M = j$$

$$\hat{Z}_{ab} = (2 - j) // [1 + j2 + j^2(j2 + 3 + j4)]$$

$$= (2 - j) // (1 + j2 - j2 - 3 - j4) = (2 - j) // (-2 - j4) = 1,2 - j1,6$$
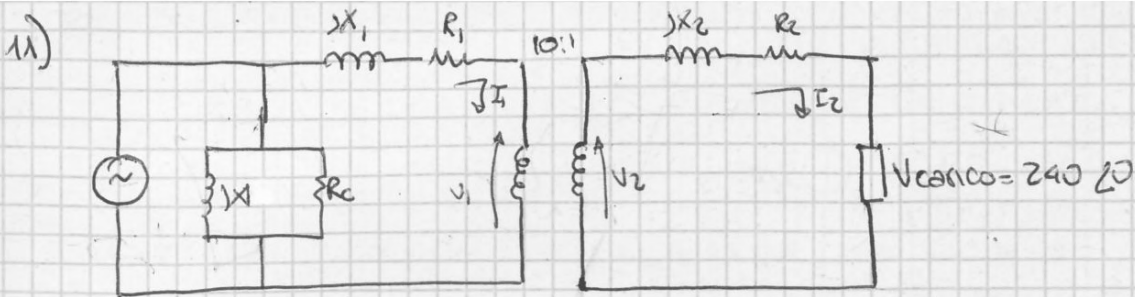
$$I_0 = \frac{V_{AB}}{Z_{AB} + 4} = \frac{-j12}{(2 - j) + 4} = 0,87 - j0,62$$



$pf = 98$

$R_1 = 3 \Omega \quad R_2 = 903 \Omega \quad X_1 = 95 \Omega \quad X_2 = 907 \Omega \quad X_m = 15 k\Omega \quad R_c = 100 k\Omega$

freq = 60 Hz ,  $S_{carico} = 20 kVA$  , 2400/240 V  
 Calcolare regolazione e rendimento percentuale

$I_2 = \frac{20 kVA}{240V} = 83,33 A$

$V_2 = V_{carico} + I_2 (X_2 + jR_2) = 245,5 + j3,166 V$

$V_1 = \frac{N_1}{N_2} V_2 = 10 \times (245,5 + j3,166) = 2455,5 + j31,66 V$

$V_S = V_1 + I_1 (R_1 + jX_1) = V_1 + \frac{N_1}{N_2} I_2 = 2508,2 \angle 1,37^\circ V$

$I_1 = I_2 = 0$

$V_1 = V_S = 2508,2$

$V_{no-load} = V_2 = V_1 \frac{N_2}{N_1} = 250,82$

regolazione percentuale =  $\frac{V_{no-load} - V_{carico}}{V_{carico}} \times 100 = 4,51\%$

$P_{loss} = \frac{V^2}{R_c} + I_1^2 R_1 + I_2^2 R_2 = 479,5 W$

$P_{load} = V_{load} \cdot I_2 \cdot pf = 16000 W$

$P_{in} = P_{loss} + P_{load} = 16479,5 W$

rendimento =  $\left( \frac{P_{load}}{P_{in}} \right) \times 100 = 97,05\%$

12) 60 Hz , 20 kVA , 8000/240 V

$R_1 = 15 \Omega \quad R_2 = 903 \Omega \quad X_1 = 120 \Omega \quad X_2 = 915 \Omega \quad X_m = 30 k\Omega \quad R_c = 200 k\Omega$

$V_{load} = ? \quad P_{load} = 2 kVA \quad pf = 98$



14)  $P = 50 \text{ hp} = 37300 \text{ W}$

$V = 220 \text{ V}$

Perdute a pieno carico  $P = 3350 \text{ W}$

$n_{\text{pieno carico}} = 1150 \text{ rpm} = 120,42 \text{ rad/s}$

Velocità senza carico = 1200

$i_A = ?$   $\eta = ?$  regolazione velocità - ?

$P_{\text{tot}} = P + P_{\text{perd}} = 37300 + 3350 = 40650 \text{ W}$

$V_A \cdot i_A = P \rightarrow i_A = \frac{P}{V_A} = \frac{40650}{220} = 184,77 \text{ A}$

$\eta = \frac{P_{\text{eff}}}{P_{\text{tot}}} \cdot 100 = 91,75 \%$

regolazione velocità  $\frac{n_{\text{no-load}} - n_{\text{load}}}{n_{\text{load}}} = \frac{1200 - 1150}{1150} \cdot 100 = 4,35 \%$

15)  $U = \frac{V_T}{B\ell}$

1)  $V_T$  RADDOPPIA  $\rightarrow U$  raddoppia

2)  $R_A$  "  $\rightarrow U$  uguale

3)  $B$  "  $\rightarrow U$  dimezza

VELOCITÀ RIDOTTA  $\rightarrow$  MOTORE  
VELOCITÀ AUMENTATA  $\rightarrow$  GEN

16) 1) direzione di spostamento  $F = i\ell B$   
verso il basso

2)  $F = i\ell B = \frac{V_T}{R_A} \cdot 0,25 \cdot 1,3 = \frac{5}{0,1} \cdot 1,3 \cdot 0,25 = 16,25 \text{ N}$

3)  $U = \frac{V_T}{B\ell} = 5,13 \text{ m/s}$

17) Forza verso l'alto  $\rightarrow$  riduce velocità  $\rightarrow$  motore

POTENZA EROGATA E ASSORBITA?

$F = i\ell B \rightarrow i_A = \frac{F}{\ell B} = \frac{10}{0,25 \cdot 1,3} = 30,77 \text{ A}$

$(E_A = V_T - R_A i_A = 5 - 10 \cdot 0,25 \cdot 0,1 = 3,75 \text{ V})$


$P_{\text{in}} = V_T \cdot i_A = 51,25 \text{ W}$

$P_{R_A} = R_A i_A^2 = 10,51 \text{ W}$

VERIFICA  $P_{\text{out}} = P_{\text{in}} - P_{\text{res}} = 40,74 \text{ W}$  ok

$P_{\text{out}} = F \cdot v = F \cdot \frac{E_A}{B\ell} = 10 \cdot \frac{3,75}{0,25 \cdot 1,3} = 40,7 \text{ W}$  ok

# ESAME 31 GENNAIO 2014

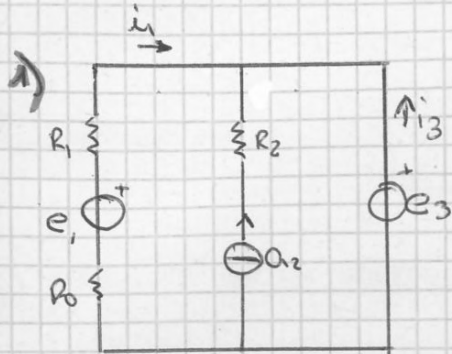

- a) Calcolare la corrente  $i_3$   
 b) verificare il teorema di Tellegen

$e_1 = 10V$     $e_3 = 20V$     $a_2 = 2A$   
 $R_0 = 2\Omega$     $R_1 = 3\Omega$     $R_2 = 5\Omega$

$$i_1 + a_2 + i_3 = 0 \quad \rightarrow \quad i_3 = -i_1 - a_2 = 2 - 2 = 0A$$

$$i_1 = \frac{e_1 - e_3}{R_1 + R_0} = \frac{10 - 20}{2 + 3} = -\frac{10}{5} = -2A$$

$$P_{e1} = i_1 \cdot e_1 = -2 \cdot 10 = -20W$$

$$V_{R2} = a_2 \cdot R_2 = 2 \cdot 5 = 10V$$

$$V_{a2} = V_{R2} + e_3 = 10 + 20 = 30V$$


$$P_{a2} = V_{a2} \cdot a_2 = 30 \cdot 2 = 60W$$

$$P_{R1} = R_1 \cdot i_1^2 = 3 \cdot 4 = 12W$$

$$P_{R0} = R_0 \cdot i_1^2 = 2 \cdot 4 = 8W$$

$$P_{R2} = R_2 \cdot a_2^2 = 5 \cdot 4 = 20W$$
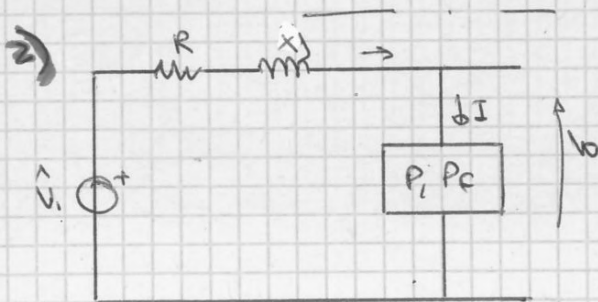
$$P_{aen} = P_{bis} \quad -20 + 60 = 12 + 8 + 20 \quad \rightarrow \quad 40 = 40 \quad \text{verificato}$$



$u_0 = 200V$  efficace

$R = 100\Omega$

$X = 100\Omega$

carico capacitivo

$P = 100W$   
 $PF = 0,7071$

$U_1 = ?$

$S = ?$

$$\theta = \arccos pf = \arccos 0,7071 = 45^\circ$$

Potenza apparente  $A = \frac{P}{\cos \theta} = \frac{P}{PF} = \frac{100}{0,7071} = 141,41 VA$

$$A = |\hat{u}_0| |\hat{i}_0| \rightarrow |\hat{i}_0| = \frac{A}{|u_0|} = \frac{141,41}{200} = 0,7071 A$$

$\theta = 45^\circ$

$$\hat{i} = |\hat{i}| \angle 45^\circ = 0,7071 + j0,7071$$

KVL  $\hat{u}_1 - \hat{i}(R+X) = \hat{u}_0$

$$\hat{u}_1 = \hat{i}(R+X) + \hat{u}_0 = (0,7071 + j0,7071)(100 + j100) + 200 = 200 + j100$$


4) poli = 4

$V_s$  (tensione di fase) = 440 V  $f = 50$  Hz

$R_s = 1,2 \Omega$   $X_s = 2 \Omega$   $X_m = 30 \Omega$   $R_r' = 96 \Omega$   $X_m X_r' = 98 \Omega$

$n = 1455$  rpm  $P_{out} = 20$  kW  $f = 50$  Hz

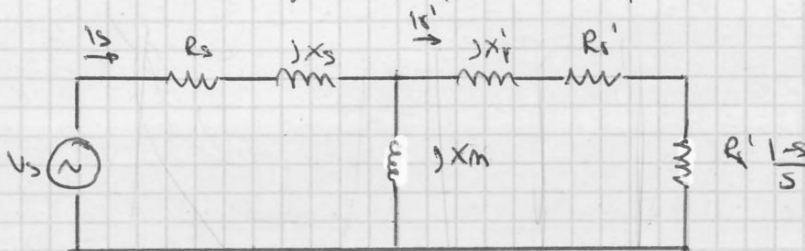- Calcolare:
- 1) fattore di scorrimento
  - 2) fattore di potenza in ingresso
  - 3) perdite di potenza nel rame
  - 4) altre perdite di potenza



$n_m = 1455$  rpm  $\rightarrow \omega_m = n_m \cdot \frac{2\pi}{60} = 152,37$  rad/s

$\omega_s = \frac{\omega}{P/2} = \frac{2\pi f}{P/2} = \frac{4\pi f}{P} = \frac{4\pi \cdot 50}{4} = 50\pi = 157,08$  rad/s

fattore di scorrimento  $s = \frac{\omega_s - \omega_m}{\omega_s} = \frac{157,08 - 152,37}{157,08} = 903$

quindi resist. mecc.  $\frac{1-s}{s} R_r' = 19,4$  res. tot  $\frac{R_r'}{s} = 202$

calcolo fattore di potenza

$Z = R_s + jX_s + jX_m // (jX_r' + \frac{R_r'}{s}) = 1,2 + j2 + j30 // (20 + j98) = 14,55 + j11,45$   
 $\downarrow$   
 $18,51 \angle 38,2^\circ$

$pf = \cos(38,2) = 0,786$

Perdite di potenza nel rame  $3R_s |I_s|^2 = 3R_r' |I_r'|^2$

$I_s = \frac{V_s}{Z_s} = \frac{440}{18,51 \angle 38,2} = 23,77 \angle -38,2 = 18,67 - j14,7$

$I_r' = I_s \cdot \frac{jX_m}{jX_m + jX_r' + \frac{R_r'}{s}} = 19,33 \angle -1,76 = 19,41 \angle -5,2^\circ$

$P_r = 3 \cdot 1,2 \cdot 23,77^2 + 3 \cdot 96 \cdot 19,41^2 = 2217,19$  W

$P_{in} = 3 |I_s| |V_s| \cos\theta = 24661$  W


~~$P_{mecc} = P_{in} - P_r - P_{out}$~~

PERDITE POTENZA NEL RAME


- STATORE  $3R_s |I_s|^2$
- ROTORE  $3R_r' |I_r'|^2$

$P_{dev} = 3 \left( \frac{1-s}{s} R_r' \right) |I_r'|^2$

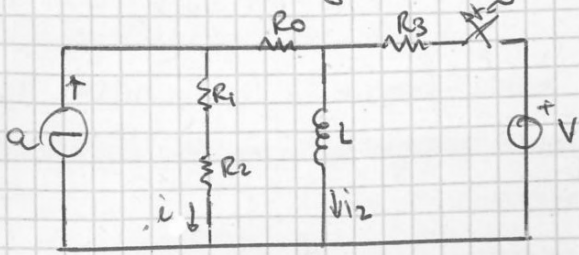4) calcolare e disegnare l'andamento di  $i(t)$



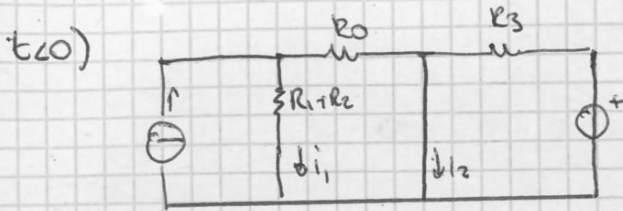$I = 10 \text{ A}$      $V = 10 \text{ V}$   
 $R_0 = 2 \Omega$      $R_1 = 1 \Omega$      $R_2 = 2 \Omega$   
 $R_3 = 5 \Omega$      $L = 2 \text{ H}$




da gen. corrente  $i_1' = a \cdot \frac{R_0}{R_1 + R_2 + R_0} = 10 \cdot \frac{2}{5} = 4 \text{ A}$

$i_2' = a \cdot \frac{3}{3+2} = 10 \cdot \frac{3}{5} = 6 \text{ A}$


$i = 4 \text{ A}$   
 $i_2 = 8 \text{ A}$

da gen. tensione  $i'' = 0$

$i_2'' = \frac{10}{5} = 2 \text{ A}$

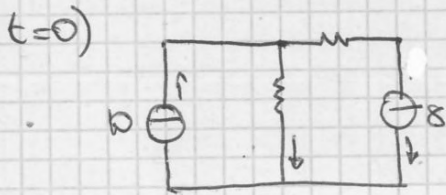

$i = 10 - 8 = 2 \text{ A}$

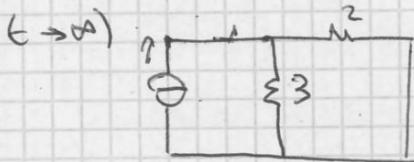


$i = a \cdot \frac{2}{5} = 10 \cdot \frac{2}{5} = 4 \text{ A}$

$R_{eq} = 2 + 3 = 5$

$\tau = \frac{L}{R} = \frac{2}{5} \text{ sec}$

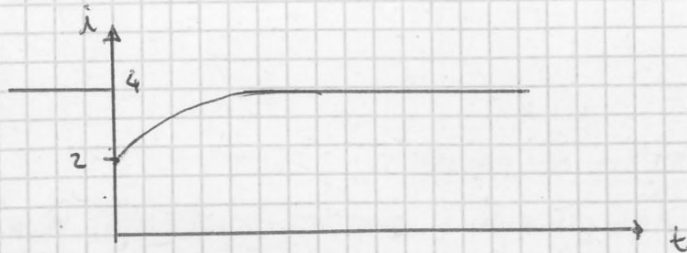
$i(t) = \begin{cases} 4 & t < 0 \\ (2-4)e^{-t\frac{5}{2}} + 4 & t > 0 \end{cases}$



• Scopo e utilità del rifasamento  
 È un processo che permette un aumento del fattore di potenza senza alterare corrente e tensione originarie. Lo scopo è di ridurre le perdite di linea inserendo in parallelo un carico capacitivo o induttivo.

# ESAME 11 FEBBRAIO 2013

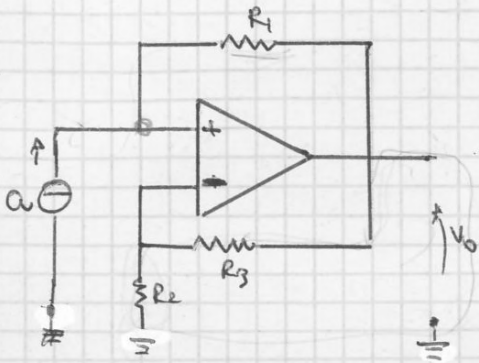1) Calcolare  $V_0$  in funzione dei parametri del circuito ( $\alpha, R_1, R_2, R_3$ )



$$V_+ = V_-$$


$$V_+ = \alpha = V_0 \frac{R_2}{R_2 + R_3}$$

$$V_+ = \alpha R_1 + V_0$$

$$V_0 \left( \frac{R_2}{R_2 + R_3} \right) - V_0 = +\alpha R_1$$

$$V_0 \left( \frac{R_2}{R_2 + R_3} - 1 \right) = +\alpha R_1 \rightarrow V_0 \left( -\frac{R_3}{R_2 + R_3} \right) = +\alpha R_1 \rightarrow V_0 = -\alpha R_1 \left( \frac{R_2 + R_3}{R_3} \right)$$

2)

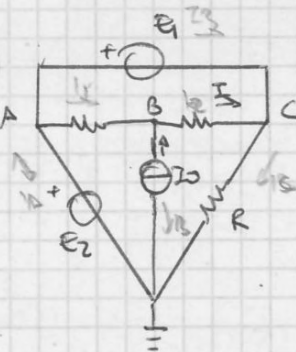

Calcolare  $I$  e la potenza erogata da  $I_0$

Dati:  $I_0 = 2A$ ,  $E_1 = 4V$ ,  $E_2 = 3V$ ,  $R = 2\Omega$

$$\begin{cases} \dots = 0 \\ I_1 = I_3 + I \\ \dots \end{cases}$$

$$I_3 = -I_0 = -2$$

$$V_C = -E_1 + E_2 = -2V$$

$$I_1 = \frac{V_B - V_A}{R} = \frac{V_B - 1}{2}$$

$$I = \frac{V_B - V_C}{R} = \frac{V_B + 1}{2}$$


$$\text{KOD B} \rightarrow \frac{V_B - 1}{2} = -2 + I \Rightarrow \frac{V_B - 1}{2} = -2 + \frac{V_B + 1}{2}$$

$$+3 \cdot V_B = -4 + V_B + 1 \rightarrow 2V_B = 3 + 4 + 1 \rightarrow V_B = 3$$

$$I = \frac{V_B + 1}{2} = 2A$$

$$P_{I_0} = V_B I_0 = 3 \cdot 2 = 6W$$


3)

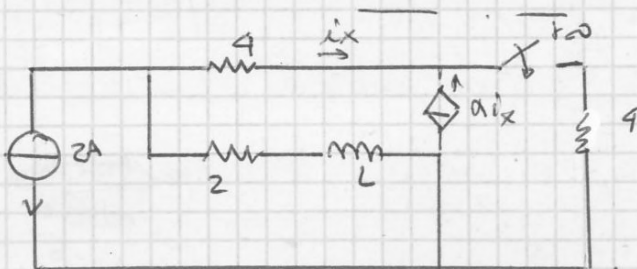

Calcolare e disegnare  $i_x$

$$\alpha = 5/2 \quad L = 2H$$

6/0

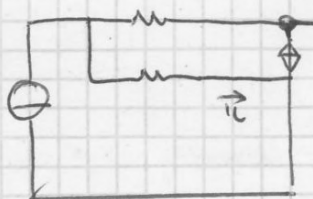


$$i_x + \alpha i_x = 0$$

$$\rightarrow i_x = 0$$

$$\rightarrow i = 2A$$

# ESAME 27 FEBBRAIO 2013

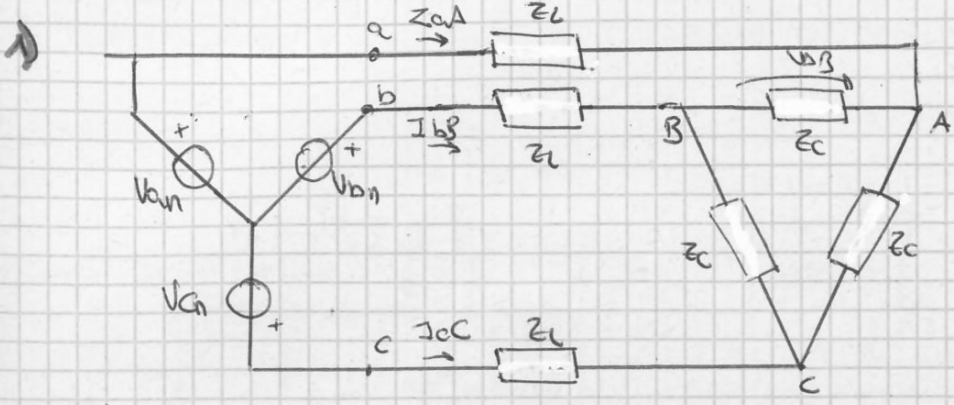

$$f = 50 \text{ Hz}$$

$$\omega = f \cdot 2\pi = 50 \cdot 2\pi$$


DATI:

$V_{an} = 230 \text{ V}$  efficaci

carico a triangolo: induttanza + resistenza  $\frac{3}{20\pi} \text{ H} + 150 \Omega \rightarrow \hat{z}_c = j15 + 150$

carico linea: induttanza + resistenza  $\frac{1}{200\pi} \text{ H} + 93 \Omega = j95 + 93$

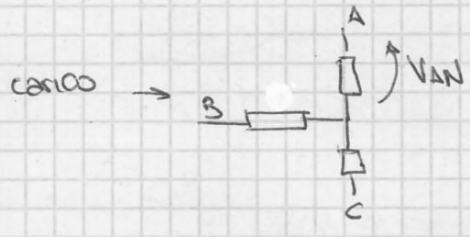- CALCOLARE:
- valori di picco tensioni
  - corrente di linea
  - tensioni su carico
  - potenza attiva fornita al carico e potenza dissipata sulla linea



a)  $V_{an\text{eff}} = 230 \text{ V} \rightarrow V_{an} = \sqrt{2} \cdot 230 = 325,27 \text{ V} \rightarrow \hat{V}_{an} = 325,27 \angle 0^\circ$

b)  $\hat{z}_{cT} = \frac{\hat{z}_c}{3} = j5 + 50$


$$I_{aA} = \frac{\hat{V}_{an}}{\hat{z}_{cT}} = \frac{\hat{V}_{an}}{\hat{z}_{cT} + \hat{z}_l} = \frac{325,27}{j5 + 50 + j95 + 93} = 6,39 - j9,699 \rightarrow 6,428 \angle -52,4^\circ \rightarrow I_{aA} = 6,428 \text{ A}$$

c)  $\hat{V}_{AN} = \hat{z}_{cT} \cdot I_{aA} = 323 - j3 \rightarrow 323,014 \angle -0,53^\circ$

$$\hat{V}_{AB} = \hat{V}_{AN} \cdot \sqrt{3} \angle 30^\circ = 558,48 \angle 29,47^\circ = 487,08 + j275,24$$

d)  $P_c = 3 \cdot \left( \frac{1}{2} |V_{AB}|^2 \cdot \text{Re} \left\{ \frac{1}{z_c} \right\} \right) = 3088,87 \text{ W}$

$$P_c = 3 \left( \frac{1}{2} |I_{aA}|^2 \cdot \text{Re} \{ z_l \} \right) = 18,59 \text{ W}$$

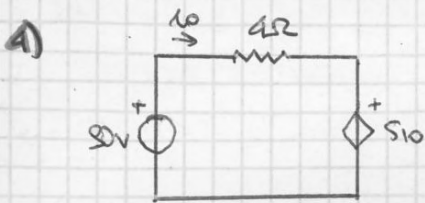

Calcolare  $i_0$  e verificare Tellegen

$$i_0 = \frac{30 - 5 i_0}{4} \rightarrow 4 i_0 = 30 - 5 i_0 \rightarrow i_0 = 10 \text{ A}$$

$$P_{30}^e = 30 \cdot i_0 = 30 \cdot 10 = 300 \text{ W}$$

$$P_{4\Omega}^a = 4 \cdot i_0^2 = 400 \text{ W}$$

$$P_{5\Omega}^e = -5 \cdot i_0 \cdot i_0 = -500 \text{ W}$$

Tellegen  $P_{30}^e + P_{4\Omega}^a + P_{5\Omega}^e = 0 \rightarrow 300 - 400 - 500 = 0$  verificato

Cos'è lo scostamento nel motore asincrono trifase?

Il fattore di scostamento è l'indice che indica quanto differiscono tra loro le velocità di rotazione di motore e statore, differenza indispensabile per avere una coppia

Quali sono le ipotesi di applicazione del metodo della sovrapposizione degli effetti?

linearità e indipendenza

2) Disegnare il diagramma di Bode dell'ampiezza di  $H(\omega) = \frac{V_{out}}{V_{in}}$


$$H(j\omega) = \frac{j\omega(j\omega+10)}{5(j\omega+2)}$$

Zeri  $z_1 = 0$  semplice  
 $z_2 = 10$  " "


poli  $s_3 = 2$  semplice

$$H(\omega) |_{\omega \ll 2} = \frac{j\omega \cdot 10}{5|z|} = j\omega$$

$$H(\omega) |_{\omega \rightarrow 2} = 2 |_{db} \rightarrow 20 \log 2 = 6 \text{ db} - A$$

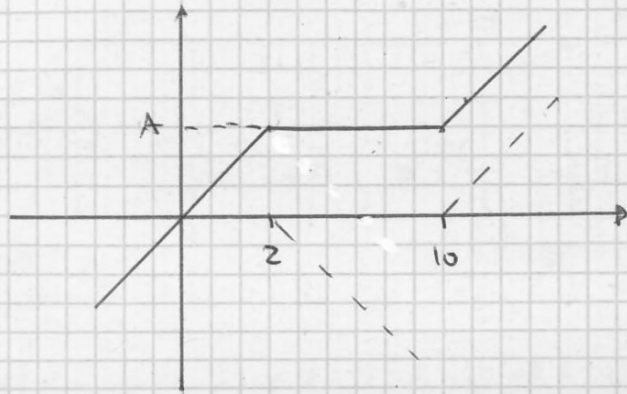

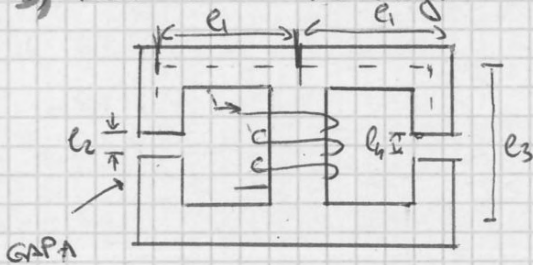3) Dato il circuito magnetico in figura, calcolare il flusso sul ferro del gap




$$i = 2A \quad n = 100$$

$$\mu = 500$$

$$l_1 = 10 \text{ cm} \quad l_3 = 10 \text{ cm} \quad l_2 = 1 \text{ cm} \quad l_4 = 95 \text{ cm}$$

sezione  $2 \times 2$  (cm)

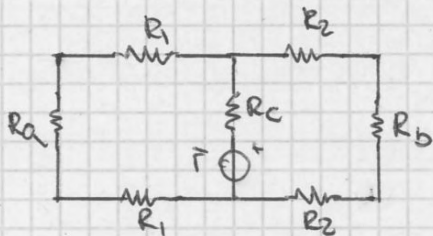

$$R_1 = \frac{l_1 + (l_3 - l_2) \frac{l_1}{2}}{\mu \mu_0 \text{ sez.}} = \frac{10 \cdot 10^{-2} + (10 - 1) \cdot 10^{-2} \frac{1}{2}}{10 \cdot 500 \cdot 2 \cdot 10^{-2} \cdot 2 \cdot 10^{-2}} = 5,77 \cdot 10^5 \frac{\text{Aspire}}{\text{Wb}}$$

$$R_2 = \frac{l_2 + (l_4 - 95) \cdot 10^{-2} \frac{l_2}{2}}{\mu \mu_0 \text{ sez.}} = \frac{10 \cdot 10^{-2} + (10 - 95) \cdot 10^{-2} \frac{1}{2}}{10 \cdot 500 \cdot 4 \cdot 10^{-4}} = 5,87 \cdot 10^5 \frac{\text{Aspire}}{\text{Wb}}$$

$$R_c = \frac{l_3}{\mu \mu_0 \text{ sez.}} = \frac{10 \cdot 10^{-2}}{10 \cdot 500 \cdot 4 \cdot 10^{-4}} = 38 \cdot 10^5 \frac{\text{Aspire}}{\text{Wb}}$$

$$R_a = \frac{l_2}{\mu (2 + l_2) \cdot 10^{-2} \cdot (2 + l_2) \cdot 10^{-2}} = 8,84 \cdot 10^5 \frac{\text{Aspire}}{\text{Wb}}$$

$$R_b = \frac{l_4}{\mu (2 + l_4) \cdot 10^{-2} \cdot (2 + l_4) \cdot 10^{-2}} = 6,37 \cdot 10^5 \frac{\text{Aspire}}{\text{Wb}}$$



a) Definire il concetto di potenza istantanea e il suo legame con le grandezze elettriche  $v$  e  $i$ .


b) Spiegare le principali differenze tra un motore sincrono e asincrono trifase

11

20/5/2020

21/12 81/81  
11/18  
15/18  
21/12 81/81  
RESONANZA

ES 7

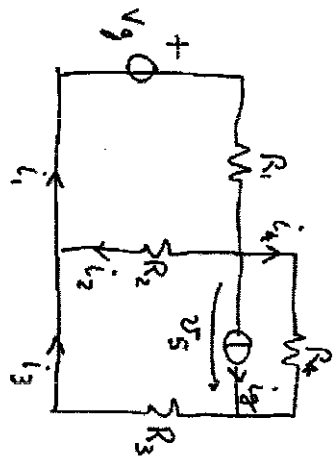


$$\begin{aligned}
 R_1 &= 25 \Omega \\
 R_2 &= 20 \Omega \\
 R_3 &= 10 \Omega \\
 R_4 &= 30 \Omega \\
 i_g &= 10 \text{ A} \\
 v_g &= 200 \text{ V}
 \end{aligned}$$

Calcolare  $i_1, i_2, i_3, i_4, v_5$

ES 8

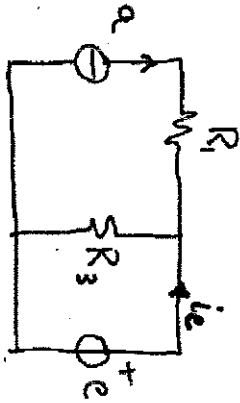Calcolare tutte le potenze sul circuito ed  $i_e$




$$\begin{aligned}
 R_1 &= 2 \Omega \\
 R_3 &= 1 \Omega \\
 v_a &= 3 \text{ V} \\
 v_e &= 4 \text{ V}
 \end{aligned}$$

Esercitazione 121009

3


ES 9

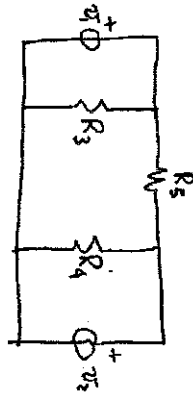Calcolare tutte le potenze su ogni resistenza



$$\begin{aligned}
 v_1 &= 20 \text{ V} \\
 v_2 &= 10 \text{ V} \\
 R_2 &= 10 \Omega \\
 R_3 &= 15 \Omega \\
 R_4 &= 5 \Omega
 \end{aligned}$$


ES 10

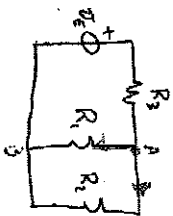

$$\begin{aligned}
 R_3 &= 2 \Omega \\
 P_{R_1} &= 108 \text{ W} \\
 P_{R_2} &= 54 \text{ W} \\
 P_{R_3} &= 162 \text{ W} = \frac{V_{0s}^2}{R} \quad \uparrow 3
 \end{aligned}$$

Calcolare  $R_1$  e  $R_2$   
Calcolare  $V_{0s}$


ES 11

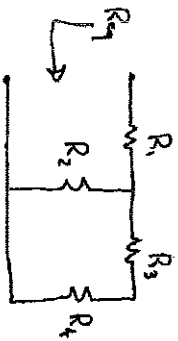

$$\begin{cases}
 R_1 = 5 \Omega \\
 R_2 = 3 \Omega \\
 R_3 = 4 \Omega \\
 R_4 = 2 \Omega
 \end{cases}$$

Calcolare  $R_{eq}$

ES 12

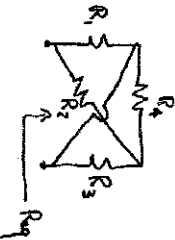

$$\begin{cases}
 R_1 = 10 \Omega \\
 R_2 = 20 \Omega \\
 R_3 = 40 \Omega \\
 R_4 = 40 \Omega
 \end{cases}$$


Calcolare  $R_{eq}$

Esercitazione 121009

4


ES 18

Calcolare  $V_o$  ed  $I$

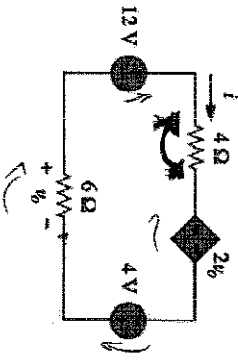


ES 20

Calcolare  $v_o$  ed  $i_o$

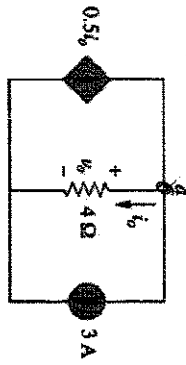

ES 21


Calcolare  $i_o$

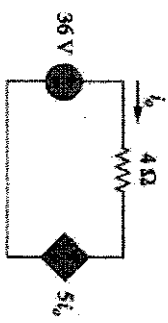

Esercitazione12.1009


ES 22

Calcolare  $V_o/V_s$

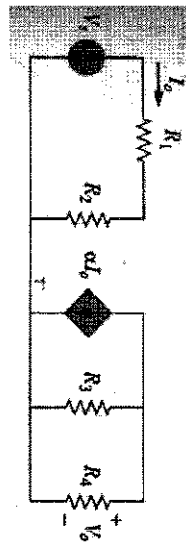


ES 23

Calcolare la potenza assorbita da ciascun elemento del circuito

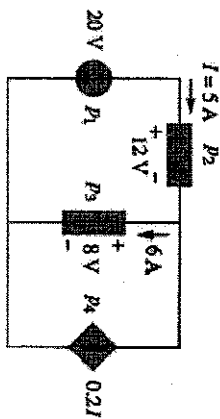

ES 24

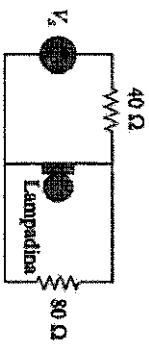Le condizioni nominali di lavoro della lampadina sono 120V e 0.75 A. Calcolare  $V_s$  affinché la lampadina operi in condizioni nominali




Esercitazione12.1009

8

**Esercizio 2.7**

Calcolare l'equivalente Norton ai morsetti AB e quindi la corrente  $i$

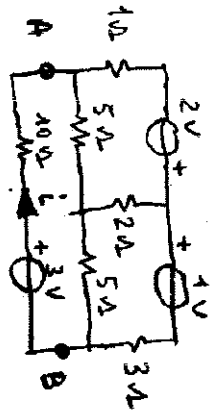


**Esercizio 2.8**

Calcolare  $i$  utilizzando Thevenin o Norton



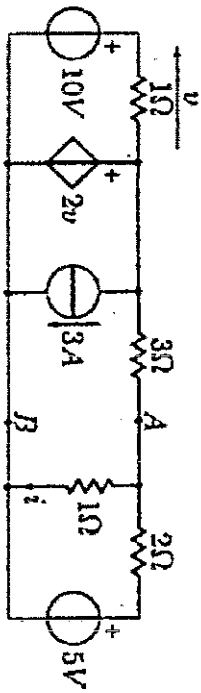**Esercizio 2.9**

Sostituire il circuito equivalente Thevenin a sinistra dei morsetti AB, calcolare  $i$




Esercitazione131014

3


**Esercizio 2.10**

Calcolare  $v$

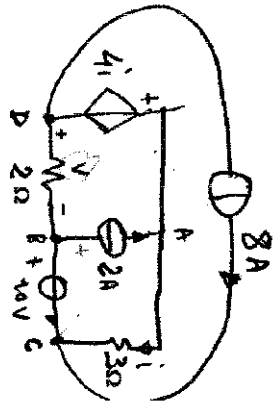


**Esercizio 2.11**

Calcolare l'equivalente Thevenin

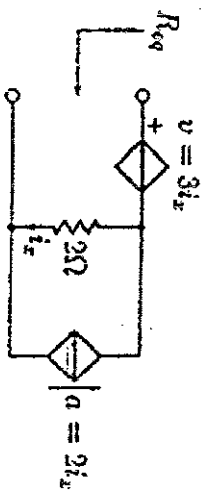

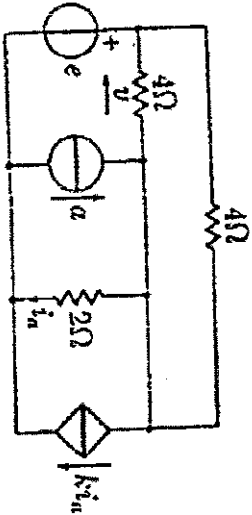**Esercizio 2.12**

Calcolare  $i_a$  e  $v$  mediante sovrapposizione degli effetti




Esercitazione131014

4


**Esercizio 3.1**

Ricavare la tensione  $v_1$  mediante l'analisi nodale.

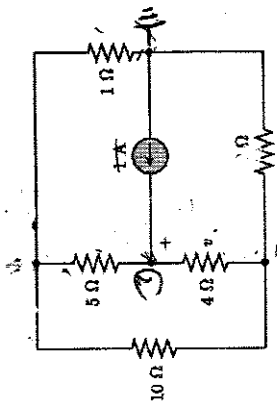


**Esercizio 3.2**

Calcolare  $v_x$  e  $v_y$  mediante l'analisi nodale

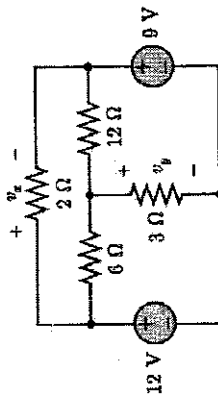

**Esercizio 3.3**

Calcolare  $v$  con il metodo ai nodi

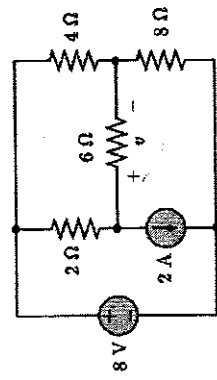


Esercitazione131017

1


**Esercizio 3.4**

Calcolare  $i$  mediante l'analisi nodale

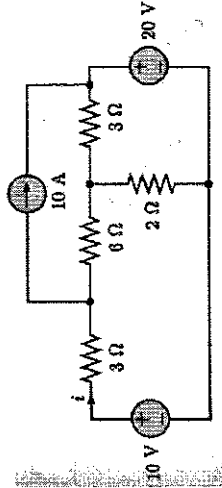


**Esercizio 3.5**

Calcolare  $i$  mediante l'analisi nodale

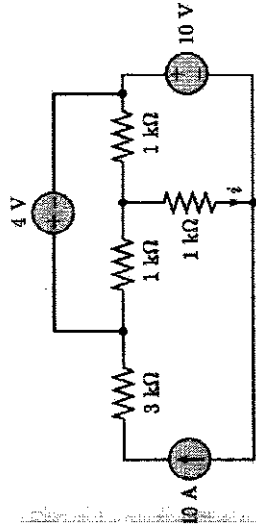

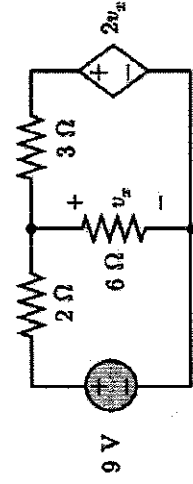**Esercizio 3.6**

Calcolare  $v_x$  mediante l'analisi nodale



Esercitazione131017

2

$$\int x(4-x^2)^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \int \cancel{x} \cancel{(4-x^2)}^{\frac{1}{2}} (4-x^2)^{\frac{1}{2}}$$

$$\frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2} (4-x^2)^{\frac{3}{2}} \rightarrow \frac{1}{2} \sqrt{x(4-x^2)^{\frac{1}{2}}}$$

$$\frac{1}{2} \int -2x(4-x^2)^{\frac{1}{2}}$$


$$-\frac{1}{2} \int -2x(4-x^2)^{\frac{1}{2}}$$

~~$$\frac{1}{2} \int -2x(4-x^2)^{\frac{1}{2}}$$~~

$$-\frac{1}{2} \left[ \frac{\sqrt{4-x^2}^3}{3} \right]$$


**Esercizio 3.13**

Calcolare  $V_{AO}$ ,  $V_{BO}$  e  $V_{CO}$  con il metodo ai nodi

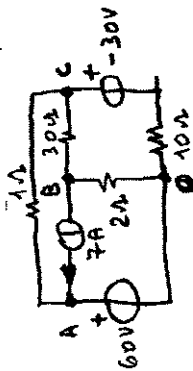


**Esercizio 3.14**

Calcolare le tensioni nodali e la corrente  $i$

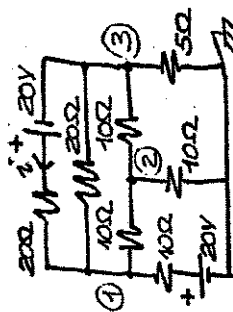

**Esercizio 3.15**


Calcolare  $i$  con il metodo ai nodi

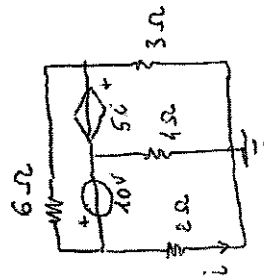

Esercizio 3.15


**Esercizio 4.7**

Calcolare la massima potenza trasferibile al carico R

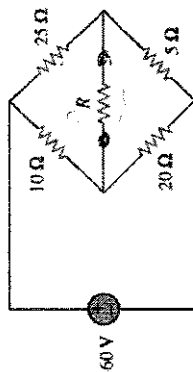

**Esercizio 4.8**

Determinare l'equivalente Thevenin ai morsetti ab. Calcolare la corrente su  $R_L=8\Omega$ . Calcolare la potenza dissipata da  $R_L$  in modo tale da massimizzare il trasferimento di potenza. Calcolare in tale situazione la potenza dissipata da  $R_L$ .

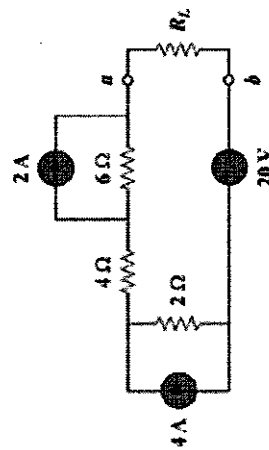

**Esercizio 4.9**


Esercitazione131024

3

Dato un circuito alimentatore con potenza disponibile di 20W su carico adattato pari a  $5\Omega$ . Calcolare la potenza dissipata su un resistore da  $15\Omega$  di tale alimentatore.


**Esercizio 4.10**

Calcolare la matrice delle resistenze del doppio bipolo

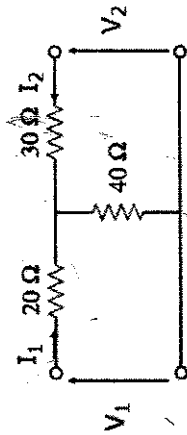

**Esercizio 4.11**

Calcolare la matrice delle resistenze del doppio bipolo

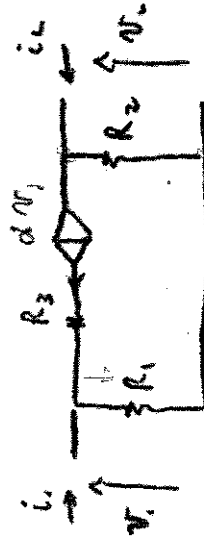

**Esercizio 4.12**


Calcolare la potenza entrante nel doppio bipolo (assorbita)

Esercitazione131024

4


**Esercizio 4.19**

Calcolare  $V_u / i_s$

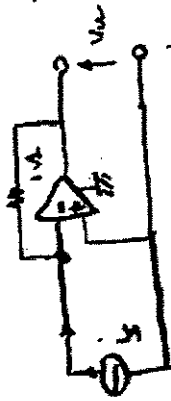


**Esercizio 4.20**

Calcolare  $V_u$

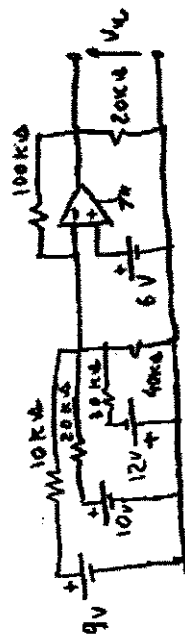

**Esercizio 4.21**

Calcolare  $V_u$

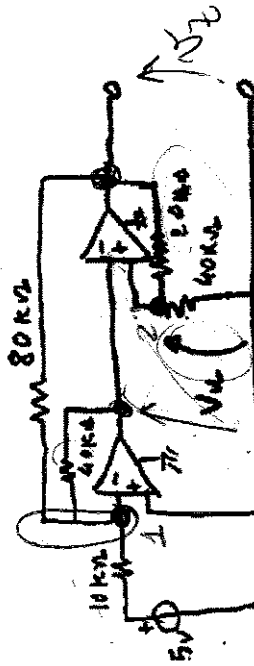

NOI!

$$\textcircled{1} \frac{5}{10} + \frac{V_u}{40} + \frac{V_u}{80} = 0$$


$$\textcircled{2} \frac{V_u}{40} + \frac{V_u - 5}{20} = 0$$

Esercizio 131024

7


**Esercizio 4.22**

Calcolare e disegnare  $v_c(t) \forall t$

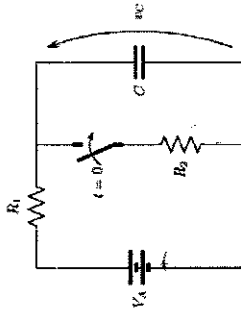


**Esercizio 4.23**

L'interruttore del circuito in figura è rimasto nella posizione A per un "lungo periodo" e viene spostato in B all'istante  $t = 0$ . Determinare l'espressione di  $v_c(t)$  per  $t \geq 0$ . Ripetere l'esercizio nel caso in cui la posizione iniziale sia B e all'istante  $t = 0$  si abbia la commutazione in A.

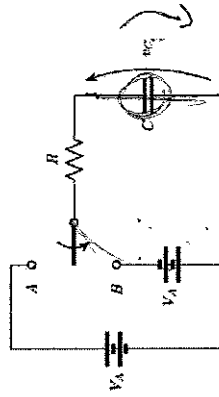

**Esercizio 4.24**

Calcolare e disegnare  $v(t) \forall t$

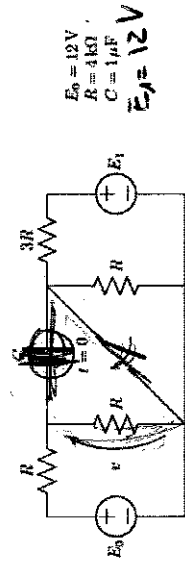

$$E_0 = 12V$$

$$R = 4k\Omega$$

$$C = 1\mu F$$

$$E_2 = 12V$$


Esercizio 131024

8




**Esercizio 4.31**

Calcolare e disegnare  $i(t) \forall t$

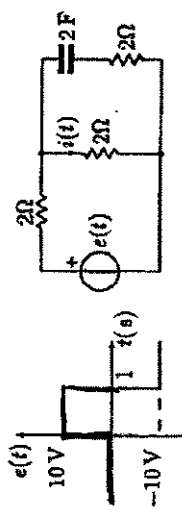


**Esercizio 4.32**

Calcolare e disegnare  $i_x(t) \forall t$

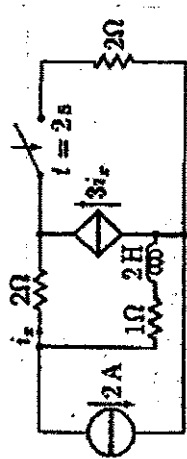

**Esercizio 5.9**

Calcolare V

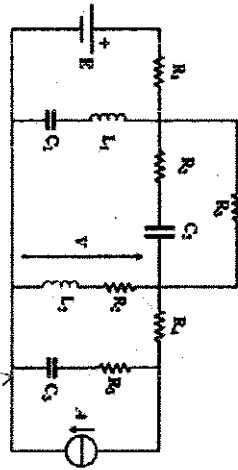

**Esercizio 5.10**


Noti  $|V_1| = 1\text{ V}$  e  $|V_2| = 1\text{ V}$ , determinare il valore efficace di V. (b) Se i valori efficaci di  $V_1$  e  $V_2$  sono pari a  $V_1 = V_2 = 1\text{ V}$ , quanto vale il valore efficace di V?



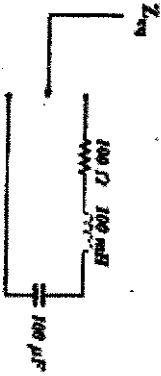**Esercizio 5.11**

Calcolare l'impedenza equivalente alle pulsazioni

$\omega_1 = 10^3\text{ rad/s}$ ,  $\omega_2 = 10^2\text{ rad/s}$  e  $\omega_3 = 100\sqrt{10}\text{ rad/s}$ :




Esercitazione131107

3


**Esercizio 5.12**

Alla frequenza di  $f=100\text{kHz}$  il bipolo in figura mostra un'impedenza  $Z_{eq} = (716,975 - j450,457)\Omega$ . Calcolare l'impedenza dello stesso bipolo a  $f=1\text{ MHz}$ :

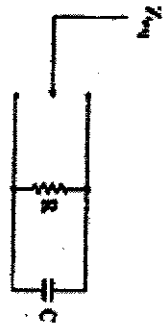


**Esercizio 5.13**

Calcolare  $i(t)$  data  $v_s(t) = 50 \cos(200t)\text{ V}$

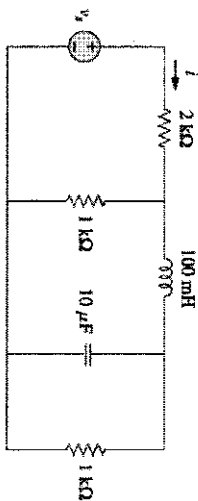

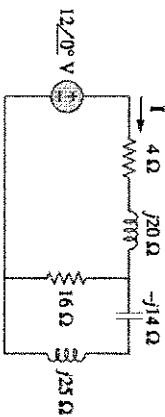**Esercizio 5.14**

Determinare  $Z_{eq}$  vista ai capi del generatore di tensione. Supportre  $\omega = 10\text{ rad/sec}$  e calcolare  $i(t)$ .



Esercitazione131107

4