



Corso Luigi Einaudi, 55 - Torino

Appunti universitari

Tesi di laurea

Cartoleria e cancelleria

Stampa file e fotocopie

Print on demand

Rilegature

NUMERO: 1212

DATA: 27/10/2014

A P P U N T I

STUDENTE: Bettale

MATERIA: Elettrotecnica, Temi D'Esame + Eserc.

Prof. Canavero

Il presente lavoro nasce dall'impegno dell'autore ed è distribuito in accordo con il Centro Appunti.

Tutti i diritti sono riservati. È vietata qualsiasi riproduzione, copia totale o parziale, dei contenuti inseriti nel presente volume, ivi inclusa la memorizzazione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque supporto magnetico o cartaceo, piattaforma tecnologica o rete telematica, senza previa autorizzazione scritta dell'autore.

ATTENZIONE: QUESTI APPUNTI SONO FATTI DA STUDENTIE NON SONO STATI VISIONATI DAL DOCENTE.
IL NOME DEL PROFESSORE, SERVE SOLO PER IDENTIFICARE IL CORSO.


ESERCITAZIONE ELETTROTECNICA di CANAVERO

Ingegnere Lombardi

guido.lombardi@polito.it

4012 CODICE CORSO → OGGETTO e-mail
telefono ING. BIOMEDICA

③ KCL (da sau)

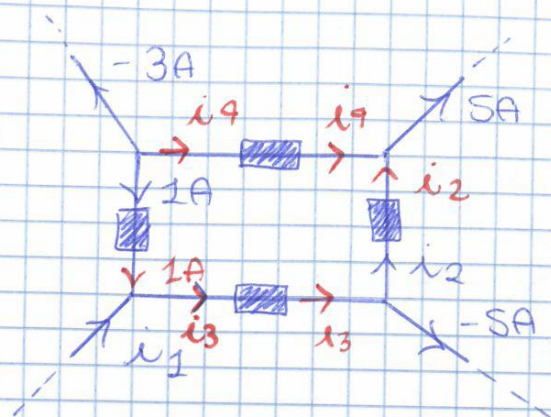

RISPOSTA

$$i_1 = -3A$$

$$i_2 = 3A$$

calcolo i_1 e i_2 :

$$\bullet i_4 + 1 - 3 = 0$$

$$i_4 = 2A$$

$$\bullet i_2 + i_4 = 5$$

$$i_2 + 2 = 5$$

$$i_2 = 3A$$


$$\bullet i_3 = i_2 - 5$$

$$i_3 = 3 - 5 = -2$$

$$\bullet i_1 + 1 = i_3$$

$$i_1 = -3A$$

④ KCL

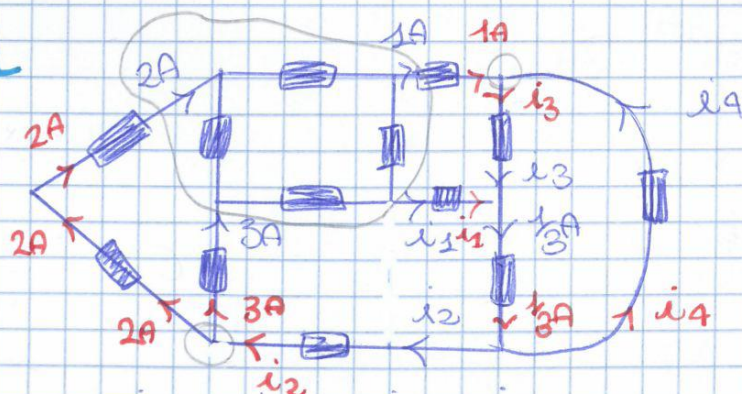

$$i_1 = 4A$$

calcolo i_1, i_2, i_3, i_4 :• cerco superficie chiusa x i_1

$$i_2 = 2 + 3 = 5A$$

$$i_4 - 5 = \frac{1}{3}$$

$$i_3 = 1 - \frac{11}{2} = -\frac{11}{2}A$$

$$\left. \begin{array}{l} i_2 = 5A \\ i_4 - 5 = \frac{1}{3} \\ i_3 = -\frac{11}{2}A \end{array} \right\} \begin{array}{l} i_1 - \frac{11}{3} = \frac{1}{3} \\ i_1 = \frac{12}{3} = 4A \end{array}$$

Calcolo V_t, V_y, V_x, V_w

$$V_w + 2 = 1 + 1$$

$$V_w = 0V \quad \checkmark$$

$$V_t - 3 = 1$$

$$V_t = 4V \quad \checkmark$$


$$V_y + V_t = 2$$

$$V_y = -2V \quad \checkmark$$

$$V_x + 1 = 2 + V_y$$

$$V_x = 1 - 2 = -1V \quad \checkmark$$

⊕ KCL

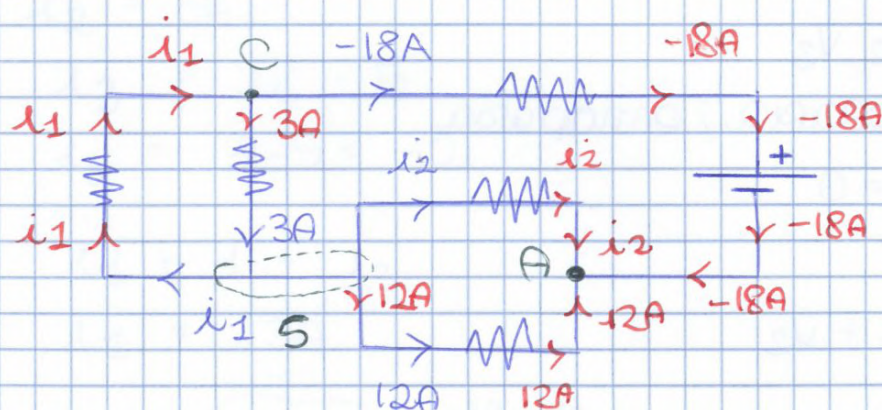

Calcolo i_1 e i_2 :

$$\textcircled{A} \quad i_2 + 12 - 18 = 0$$

Nodo A


$$i_2 = 6A$$

$$\textcircled{S} \quad i_1 = 3 - i_2 - 12$$

superficie S

$$i_1 = -15A$$

oppure nodo C

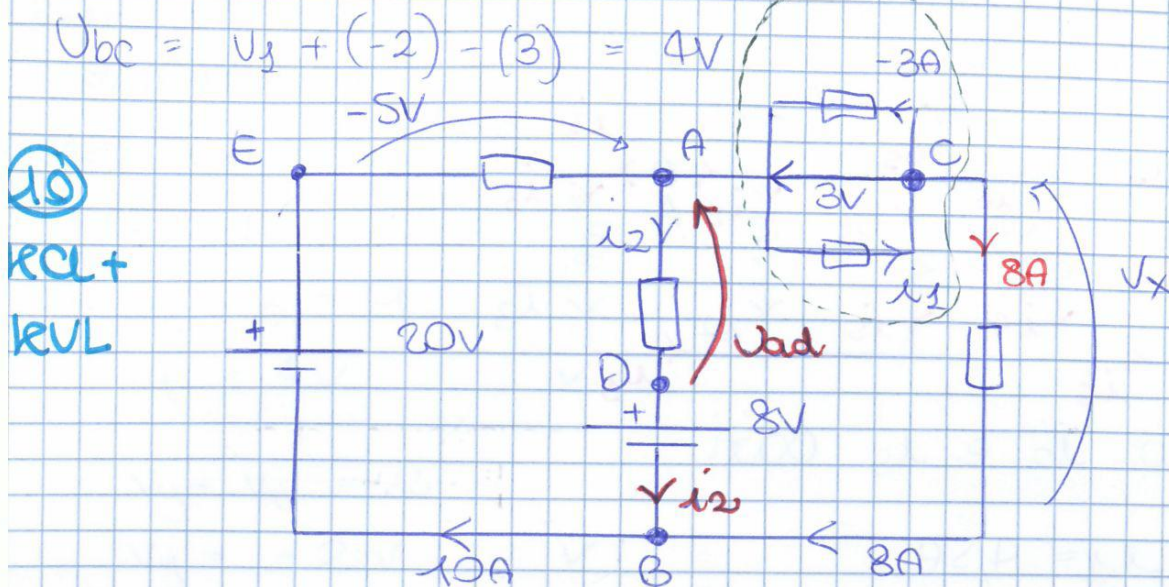

calcolo i_1 , i_2 , V_{ad} , V_x

$$i_2 + 8 = 10$$

$$i_2 = 2A$$

$$i_1 = 8 - 3 = 5A$$


B) $20 - 5 = V_{ad} + 8$

$$V_{ad} = 7V$$

CB) $-5 + 20 = 3 + V_x$

$$V_x = 12V$$

3) calcolo (potenze)

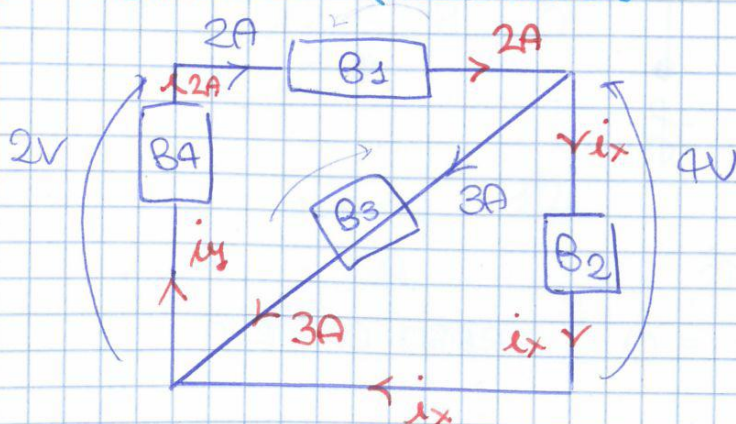

Risposte:

$$p_1 = -4w$$

$$p_2 = -4w$$


$$p_3 = 12w$$

$$p_4 = -4w$$

$$TOT = 0$$

calcolo la Potenza Fornita a B_1, B_2, B_3, B_4

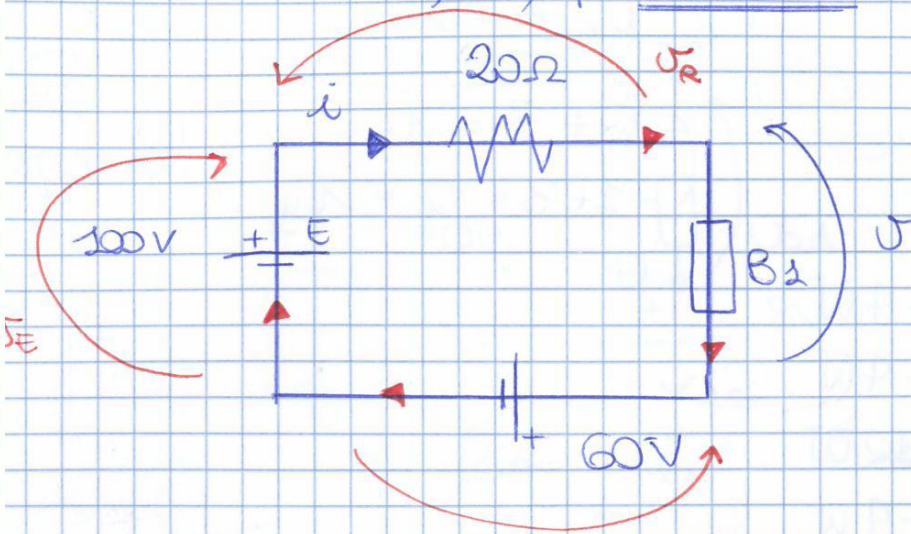12) E) EROGA $P_E = 100 \text{ W}$.
calcolo \mathcal{U} , i , P assorbita da B_1



$$P_E = V_E i$$

$$i = \frac{P_E}{V_E} = \frac{100}{100} = 1 \text{ A} \quad \checkmark$$

$$U_R = iR = 1 \cdot 20 = 20 \text{ V}$$

$$\mathcal{U} + 60 + 20 - 100 = 0$$


$$\mathcal{U} = 20 \text{ V} \quad \checkmark$$

$$P_{B1} = +\mathcal{U}i = 20 \text{ W} \quad \checkmark$$

VERIFICA CON BILANCIO
POTENZE

$$\left. \begin{array}{l} P_R = 20 \text{ W} \\ P_{B1} = 20 \text{ W} \\ P_E = -100 \text{ W} \\ P_{E2} = 60 \text{ W} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{TOT} \\ = \\ 0 \end{array}$$

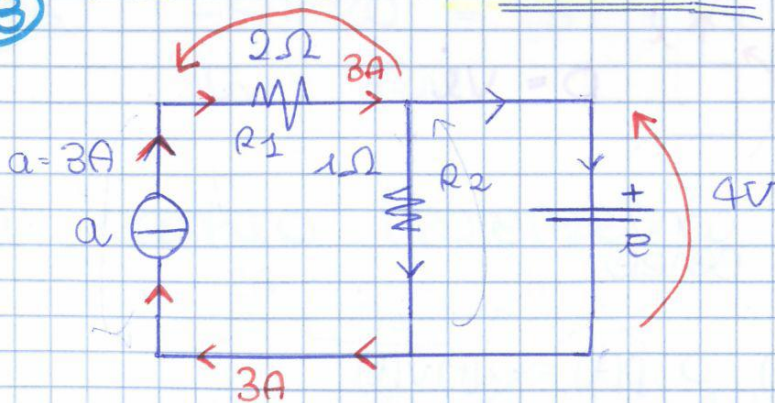13) calcolo Potenza Fornita ad ogni elemento



$$P_{R1} = i^2 R_1 = 9 \cdot 2 = 18 \text{ W} \quad \checkmark$$

$$U_{R1} = i R_1 = 6 \text{ V}$$

$$i_{R2} = 4 \quad i_{R2} = \frac{U_{R2}}{R_2} = 4 \text{ A}$$

$$P_{R2} = i^2 R_2 = 16 \text{ W} \quad \checkmark$$

$$P_a = V \cdot i = 3(-4-6) = -30 \text{ W} \quad \checkmark$$

$$P_e = V \cdot i = 4(3-4) = -4 \text{ W} \quad \checkmark$$

$$18 + 16 = -(-30 - 4)$$

$$34 = 34 \quad \checkmark$$

R_2 e R_4 non sono in serie x non sono percorsi dalla stessa corrente

R_2 e R_4 non sono in \parallel x non hanno i 2 terminali in comune


R_2 e R_3 sono in \parallel

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1+2}{6} = \frac{1}{2} \Omega$$

$$R_{eq} = 2 \Omega$$


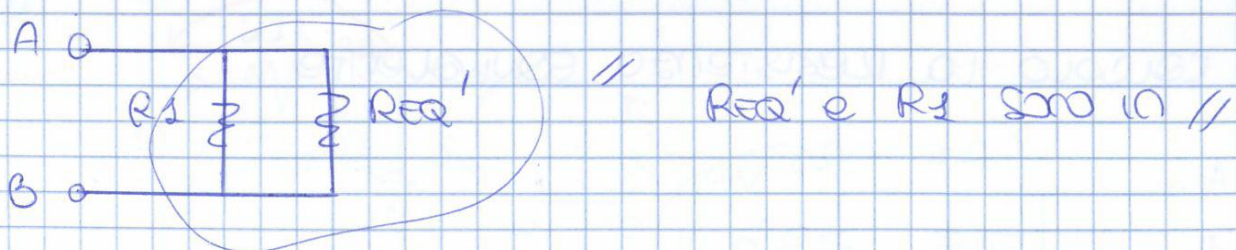
$$R_{eq}' = R_{eq} + R_4 = 2 + 4 = 6 \Omega$$




$$\frac{1}{R_{eq}''} = \frac{1}{R_{eq}'} + \frac{1}{R_1} = \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1}{2} \Omega$$

$$R_{eq}'' = 2 \Omega$$




③ Resistenza tra A e B :

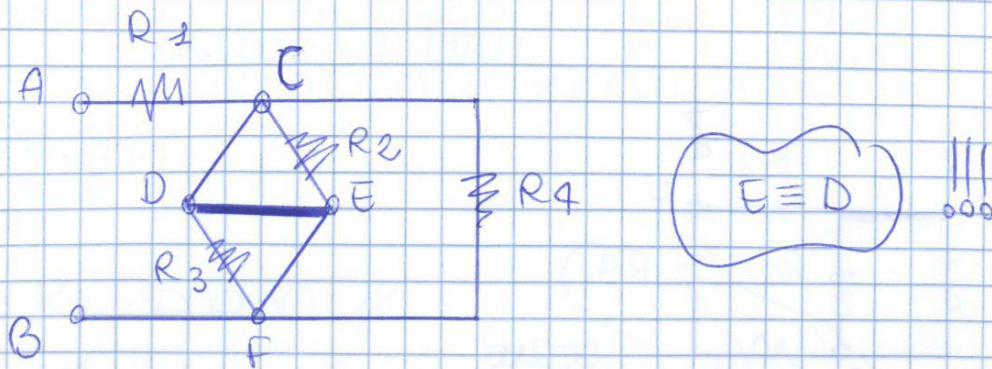

Se R ha in // un CORTO CIRCUITO
 \rightarrow la RESISTENZA EQUIVALENTE = 0

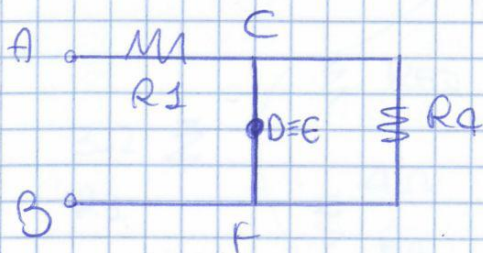
R_2 e R_3 si annullano! // con CORTO CIRCUITO



R_4 si annulla, xk // con CORTO CIRCUITO


xk $C = D = E = F$!

$$R_{AB} = R_1$$

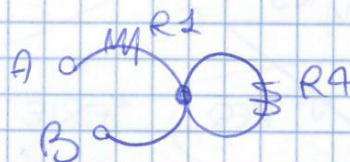


④ Calcolo R_{AB} con
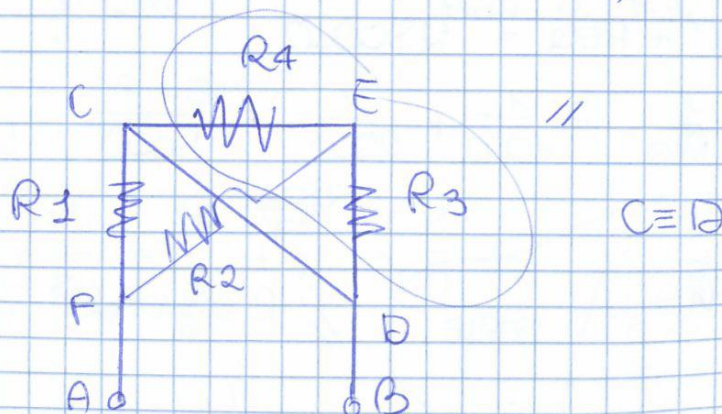
$$R_1 = 10\Omega, R_2 = 20\Omega, R_3 = 40\Omega, R_4 = 40\Omega$$



$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} = \frac{1}{40} + \frac{1}{40} = \frac{2}{40} = \frac{1}{20}\Omega$$

$$R_{eq} = 20\Omega$$

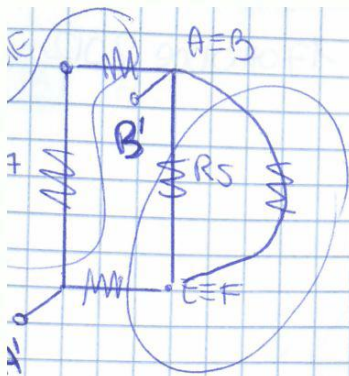

$$R_6 = R_4 + R = \frac{2}{3} + 1 = \frac{5}{3} \Omega$$

$$\frac{1}{R_7} = \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R} = 1 + 1 = 2 \Omega$$

$$R_7 = \frac{1}{2} \Omega$$

$$R_8 = R_7 + 1 = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2} \Omega$$

$$\frac{1}{R_{AB}} = \frac{1}{R_6} + \frac{1}{R_8} = \frac{3}{5} + \frac{2}{3} = \frac{9+10}{15}$$

$$R_{AB} = \frac{15}{19} \Omega \quad \checkmark$$





RICORDO
 $R_3 \parallel R_2$

$$R_{EQ} \parallel \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

PARTITORE DI CORRENTE

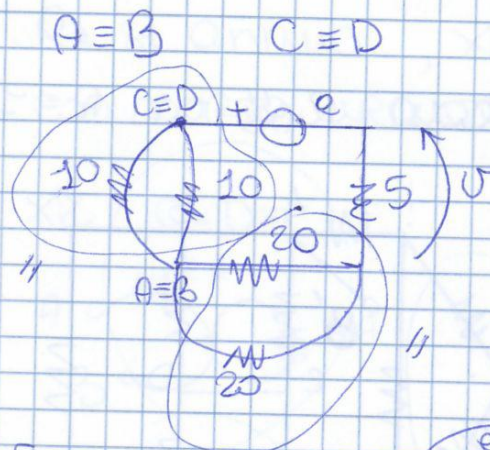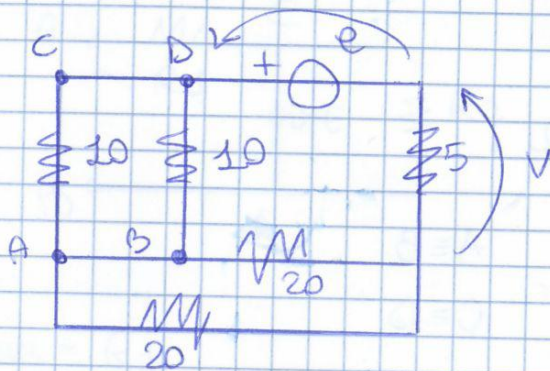5) CALCOLO $v(t)$ PRODOTTO DA $e(t) = E_0 \sin(\omega t + \theta)$




TRASFORMO
IL CIRCUITO
MA NON POSSO
RIDURRE PIÙ
PERCHÉ LA
MIA
NECESSITA!

$$\frac{1}{R_{EQ}} = \frac{1}{10} + \frac{1}{10} = \frac{2}{10} \quad R_{EQ} = 5 \Omega$$

$$R_{EQ}' = \frac{1}{20} + \frac{1}{20} = \frac{2}{20} \quad R_{EQ}' = 10 \Omega$$

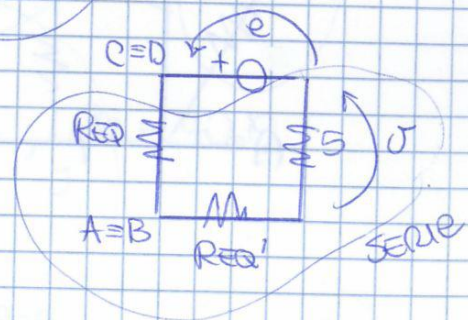
CIRCUITO DI GENERATORE DI TENSIONE
E RESISTORI IN SERIE!!



$$i = -e \frac{5}{5 + R_{EQ} + R_{EQ}'} = -e \frac{5}{204}$$

$$i = -\frac{e}{4}$$

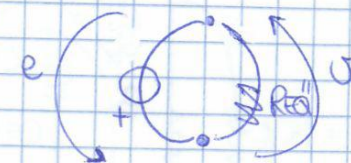IL MODO E' CHE LA TENSIONE
DEVE ESSERE NEL SENSO
OPPOSTO AL GENERATORE!



$$R_{EQ}'' = 5 + R_{EQ} + R_{EQ}' = 20 \Omega$$


$$i(t) = -\frac{E_0}{4} \sin(\omega t + \theta)$$

$$i_0 = \frac{R_i}{\sum R_k} e$$

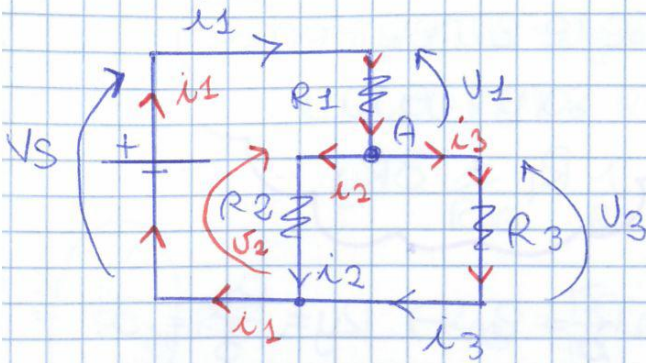8) PARTITORE DI TENSIONE

② USO IL PARTITORE DI TENSIONE
(DOPO $R_2 \parallel R_3$) \times trovare V_1 e V_3

Calcolo V e i indicate mediante partitori



$$R_1 = 19\Omega$$

$$R_2 = 30\Omega$$

$$R_3 = 70\Omega$$

$$V_s = 60V$$

$$i_1 = ?$$

$$i_3 = ? \quad i_2 = ?$$

$$V_1 = ?$$

$$V_3 = ?$$

$$R_2 = R_3$$

$$\frac{1}{R_{23}} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = \frac{1}{30} + \frac{1}{70} = \frac{7+3}{210} = \frac{10}{210} = \frac{1}{21} \quad R_{23} = 21\Omega$$

$$i \text{ SERIE } R_{23} \quad R_{123} = R_1 + R_{23} = 19 + 21 = 40\Omega!$$

$$i_1 = \frac{V_s}{40} = \frac{60}{40} = \frac{3}{2}A \quad \rightarrow \quad V_1 = R_1 \frac{V_s}{R_1 + R_{23}} = 19 \frac{60}{40} = \frac{57}{2}V$$

$$V_1 = R_1 i_1$$

$$V_{23} + V_1 - V_s = 0 \quad V_{23} = V_3 = 60V - \frac{57}{2}V = \frac{63}{2}V$$



$$i_3 = \frac{V_{23}}{R_3} = \frac{63/2}{70} = \frac{9}{20}A \quad i_2 = \frac{V_{23}}{R_2} = \frac{63/2}{30} = \frac{21}{20}A$$

NON NECESSARIO

① FACCIAMO LA
RESISTENZA
EQUIVALENTE E
CALCOLO i_1
CON TROVARE V_1
KVL $\times V_3$, POI
OHM $\times i_2$

PARTITORE DI CORRENTE

② i_1 mediante partizioni di corrente

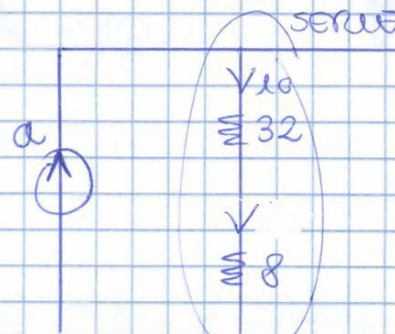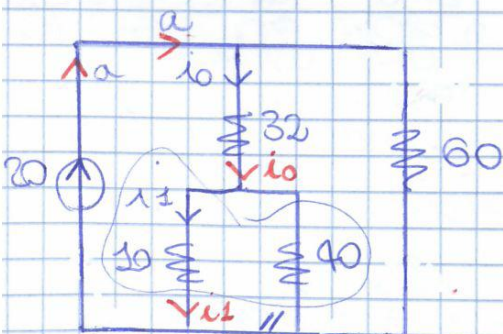

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{10} + \frac{1}{40} = \frac{4+1}{40} = \frac{5}{40} = \frac{1}{8}$$

$$R_{eq} = 8\Omega$$


$$R_{eq}' = 32 + 8 = 40\Omega$$

$$\frac{1}{R_{eq''}} = \frac{1}{40} + \frac{1}{60} = \frac{3+2}{120} = \frac{5}{120} = \frac{1}{24}$$

$$i_0 = \frac{a}{40} \cdot 24 = \frac{20}{40} \cdot 24 = \frac{20}{8} \cdot 3 = 12A$$

La corrente deve avere il segno
opposto a @ altrimenti (-)

① Calcolare V_{ab}

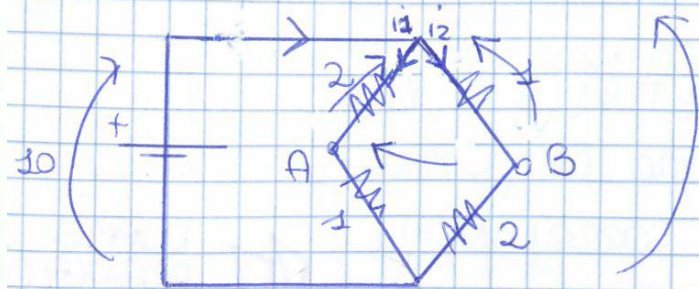

$$\begin{pmatrix} V_{ab} = -\frac{10}{3} \\ V_{ab} = -3,33V \end{pmatrix}$$

Controllato bene
Frecce e segni ✓

$$I = \frac{10}{3+2+2} = \frac{10}{7}$$

Partitore corrente

$$I_1 = I \cdot \frac{3}{6} = \frac{10}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{10}{3}$$

$$(I = I_1 + I_2 = \frac{20}{3})$$

$$I_2 = \frac{10}{3}$$

$$V_1 = I_1 \cdot 1 = \frac{10}{3}$$


$$V_2 = \frac{20}{3}$$

$$I = \frac{10 \cdot 2}{3} = \frac{20}{3}$$

$$V_{ab} = V_1 - V_2 = -\frac{10}{3} \checkmark$$

Sovrapposizione effetti

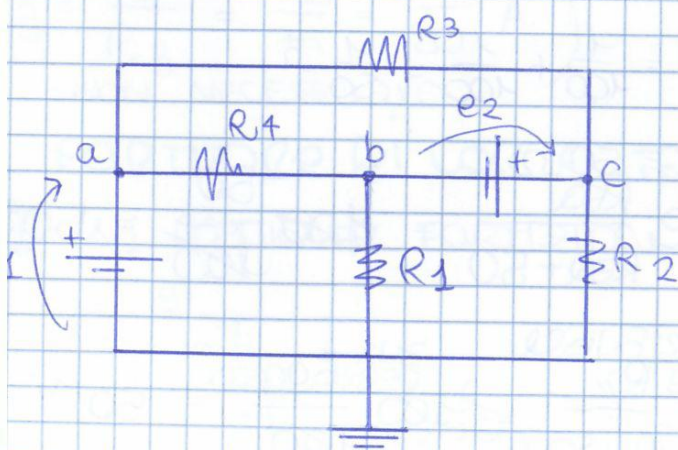② Calcolare V_a, V_b, V_c mediante il teorema di sovrapposizione degli effetti



$$E_1 = 12V$$


$$E_2 = 10V$$

$$R_1 = 12\Omega$$


$$R_2 = 8\Omega$$

$$R_3 = 8\Omega$$

$$R_4 = 2\Omega$$

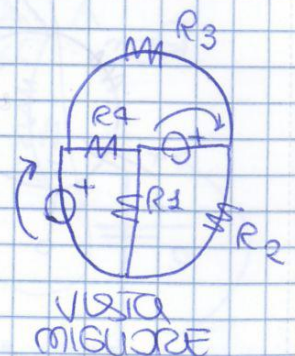

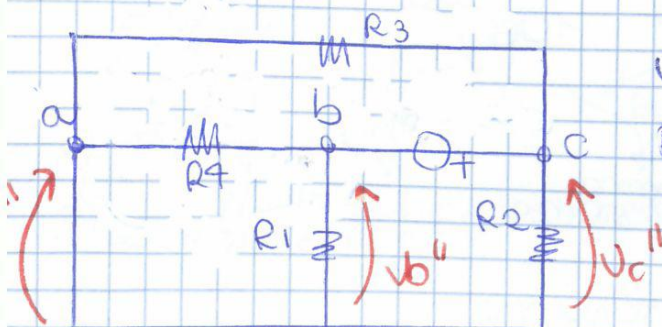
annullo e_1 ($e_1 = 0$) \rightarrow cortocircuito



$$V_b'' = 0$$

$$R_4 \parallel R_1 = \frac{2 \cdot 12}{14} = \frac{12}{7} \Omega$$

13) i con sovrapposizione effetti

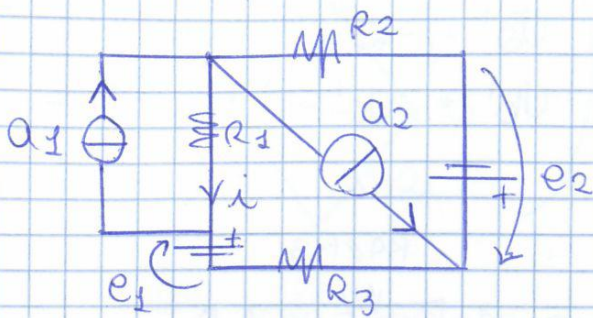

$$a_1 = 2A$$

$$R_1 = 10\Omega$$

$$a_2 = 4A$$

$$R_2 = 20\Omega$$


$$e_1 = 120V$$

$$R_3 = 40\Omega$$

$$e_2 = 80V$$


4 generatori
→ posso annullare 3
→ posso annullare 2

annullo e_1, e_2, a_2

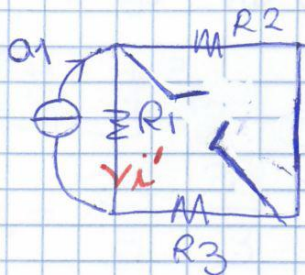

$$R_2 + R_3 = 60\Omega$$

annullo e_1, e_2, a_1

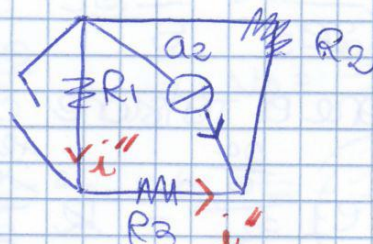

$$R_1 + R_3 = 50\Omega$$


partizione corrente

partizione corrente

$$i' = a_1 \frac{(R_2 + R_3)}{R_1 + R_2 + R_3} = 2 \cdot \frac{60}{100} = \frac{12}{5} A$$

$$i'' = -4 \cdot \frac{20}{R_1 + R_3 + R_2} = -\frac{8}{5} V$$

annullo a_1, a_2, e_1

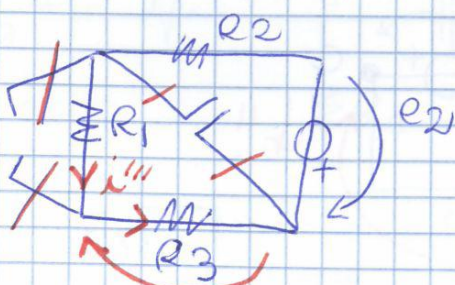


partizione di tensione

$$i''' = \frac{-V_3}{R_3} = \frac{1}{R_3} e_2 \frac{R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$i''' = \frac{-80}{40} = -\frac{8}{5} A$$

annullo a_1, a_2, e_2

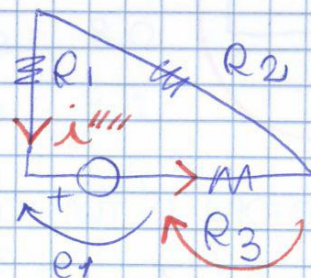

partizione di tensione

$$i'''' = \frac{-V_3}{R_3} = -\frac{e_1 R_3}{R_3 R_0} =$$


$$i'''' = -\frac{120}{40} = -\frac{12}{5} A$$

$$i = \frac{12}{5} - \frac{12}{5} - \frac{8}{5} - \frac{8}{5} = -\frac{16}{5} A$$

CAPITOLO 3

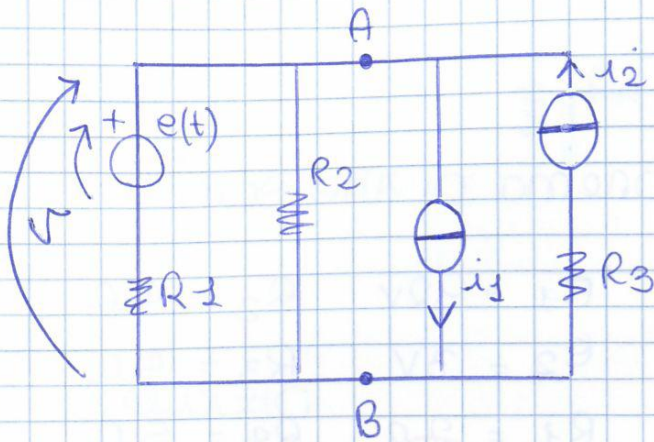
1) V con MILMANN MILMANN

elementi IN PARALLELO
SERIE x calcolare
AB
Gen. cor + res = e' equivalente
al solo generatore di cor.



$$\begin{aligned} R_1 &= \frac{1}{2} \Omega \\ R_2 &= \frac{1}{3} \Omega \\ R_3 &= 1 \Omega \\ i_1(t) &= 7A \\ i_2(t) &= 2A \\ e(t) &= 20V \end{aligned}$$


VISTO
MEGLIO

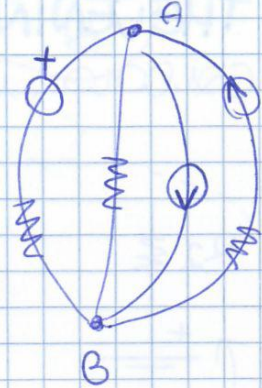

circuito in // con rami in serie:

$$V = V_{ab} = \frac{\frac{e}{R_1} + i_2 - i_1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = \frac{20 + 2 - 7}{2 + 3} = \frac{15}{5} = 3V \checkmark$$


2) i con MILMANN

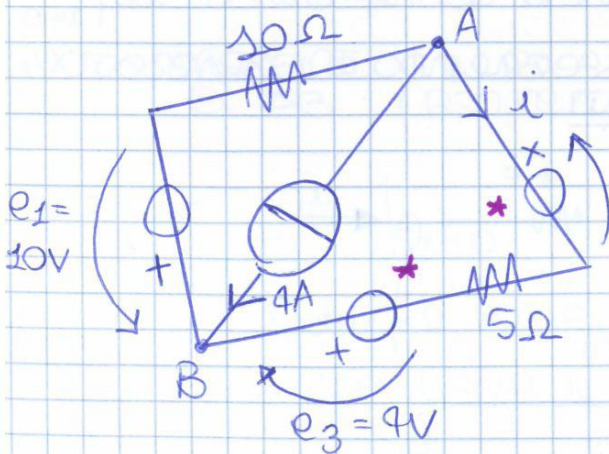

$$e_2 = 2V$$

12 generatori in
serie posso
sostituire con
uno con
divisore ϕ^+
 $2 - 4 = -2V$

VISTO MEGLIO

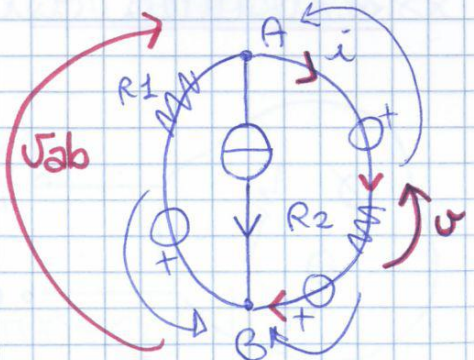


circuito in // con rami in serie:

$$V_{ab} = \frac{-\frac{e_1}{R_1} - a_1 + \frac{e_2}{R_2} - \frac{e_3}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = \frac{-1 - 4 + \frac{2}{5} - \frac{4}{5}}{\frac{1}{10} + \frac{1}{5}} = \frac{-2.5 + 2 - 4}{\frac{1+2}{10}} = \frac{-4.5}{\frac{3}{10}} = -15V$$

$$V_{ab} = -\frac{27}{5} \cdot \frac{10}{2} = -18V \checkmark$$


CORRENTE CORTOCIRCUITO : CORRENTE su a con $V_{ab} = 0$ $i_N = i \mid V_{ab} = 0$

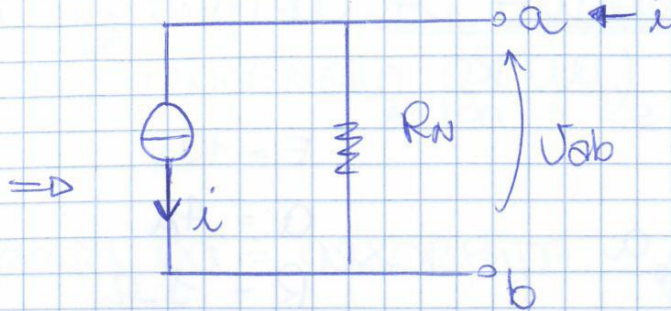RESISTENZA EQ : CALCOLATA SPENGENDO T I GENERATORI INDIPENDENTI $R_E = R_N$



$$i_N = \frac{V_0}{R_E}$$

ESERCIZIO

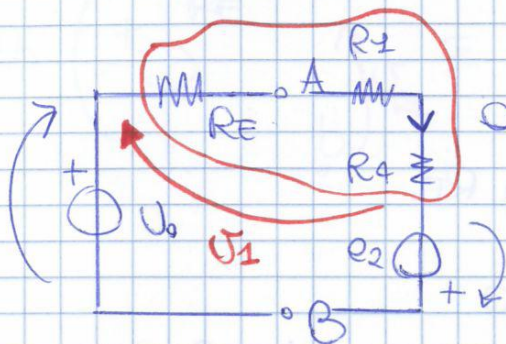

ORA CALCOLO V E R_E
 I SCORRE NELLA SERIE $R_E/R_1/R_4$

$$V_1 = V_0 - e_2$$

$$i = \frac{V_1}{R_E + R_1 + R_4} = \frac{V_0 - e_2}{R_E + R_1 + R_4} = \frac{6 - 3}{2 + 7} = \frac{3}{9}$$

* MOVARE V E R_E CONSIDERO SOLO IL CIRCUITO A SX DI AB (PONTE VERDE +)

$$* V_0 = V_{ab} \mid i = 0$$

se $i = 0$, R_2 serie $R_3 \rightarrow 8 \Omega$

POSSO APPLICARE IL PARTITORE DI TENSIONE!

$$* V_{ab} = e_1 \frac{R_3}{8} = 12 \frac{4}{8} = 6V = V_0$$


* R_{ma-AB} con i generatori spenti:

$$se e_1 = 0 \text{ (CORTOCIRCUITO)} \quad R_2 \parallel R_3 \rightarrow \frac{4 \cdot 4}{8} = 2 \Omega$$

$$* R_E = 2 \Omega$$

$$\Rightarrow i = \frac{V_0 - 3}{R_E + 7} = \frac{6 - 3}{2 + 7} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3} A$$

SUI FOGLI
 $i = 1A$

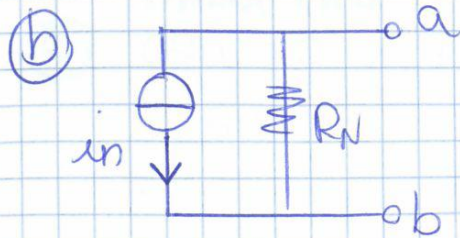


calcolo i_n e R_n :

$$\star i_n = \frac{V_0}{R_E} = \frac{e - R_a}{R} = \frac{8}{1} = 8 \text{ A} \checkmark$$

$$\star R_n = R_e = R = 1 \Omega \checkmark$$

⑦ Fornita da = ASSORBITA
(con Thevenin)

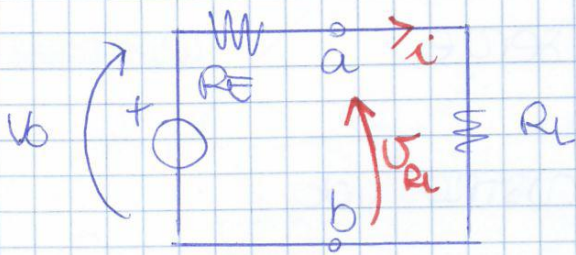


$$P = i V_{RL} = R_L i^2$$

$$\text{con } i = \frac{V_0}{R_E + R_L}$$

$$P = R_L \left(\frac{V_0}{R_E + R_L} \right)^2 = R_L \frac{64}{(1 + R_L)^2}$$

$$\text{se } R_L = 1 \Omega \rightarrow P = 16 \text{ W}$$

⑧ Ricavare la caduta di tensione V .

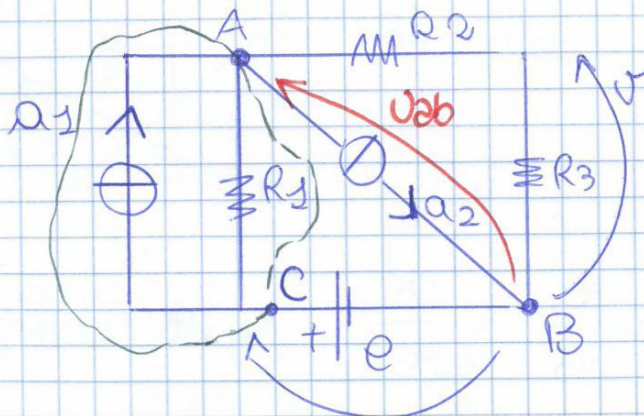

$$R_1 = 1 \Omega \quad a_1 = 4 \text{ A}$$

$$R_2 = 2 \Omega \quad a_2 = 5 \text{ A}$$

$$R_3 = 3 \Omega \quad e = 6 \text{ V}$$

se conoscessi V_{ab} (applicata a R_2 serie R_3)

potrei applicare il partitore di tensione


$$V = \frac{R_3}{R_2 + R_3} V_{ab} = \frac{3}{5} V_{ab}$$

quindi devo
calcolare V_{ab} !


Non si può calcolare Millmann..

MILLMAN

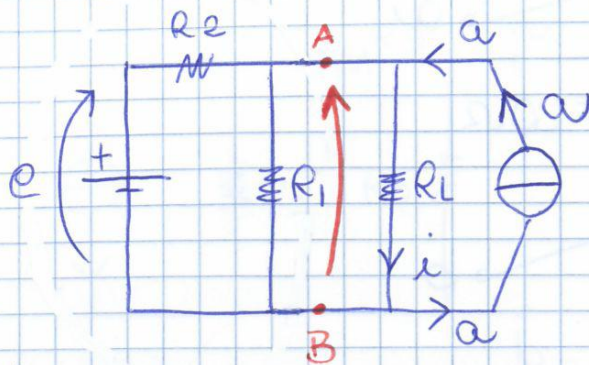- ⑥ calcolo i in R_L in funzione del valore del resistore stesso.



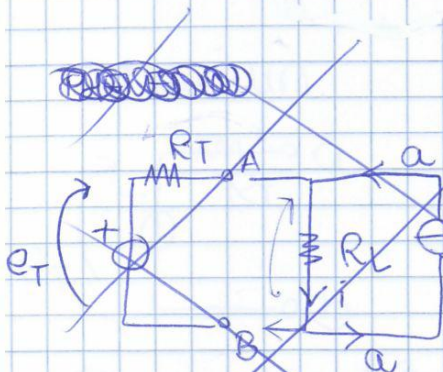
$$\begin{aligned} E &= 10V \\ a &= 5A \\ R_1 &= 4\Omega \\ R_2 &= 6\Omega \end{aligned}$$




$$\begin{aligned} i_1 &= i - a \\ V_1 &= (i - a)R_T \\ V_{RL} &= E_T - V_1 = E_T - iR_T + aR_T \\ iR_L &= E_T - iR_T + aR_T \end{aligned}$$

$$i = \frac{E_T + aR_T}{R_L + R_T}$$

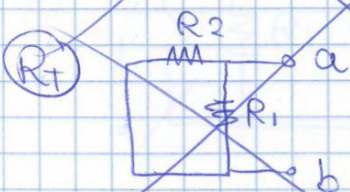
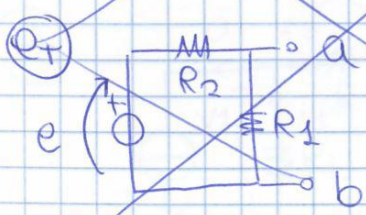
$$R_T = R_1 \parallel R_2 = \frac{24}{10} = \frac{12}{5} \Omega$$



$$E_T = V_{ab}$$


millman!

$$V_{ab} = \frac{\frac{E}{R_2} + a}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_L}} = \frac{\frac{10}{6} + 5}{\frac{1}{6} + \frac{1}{4} + \frac{1}{R_L}} = \frac{20}{3} \frac{R_L^2}{(2R_L + 3R_L + 12)} = \frac{80R_L}{5R_L + 12}$$

$$i = \frac{V_{ab}}{R_L} = \frac{80}{5R_L + 12} \quad \checkmark$$

⑧ THEVENIN

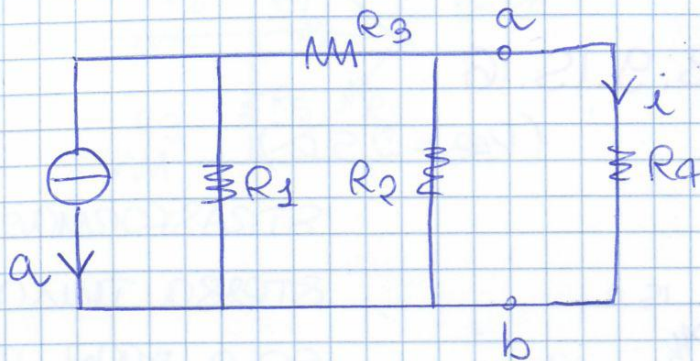RICAVARE IL CIRCUITO EQUIVALENTE DI THEVENIN DEL BIPOLO ABA 8X DI AB. TROVARE i



$$a = 1A$$

$$R_1 = 2\Omega$$

$$R_2 = 4\Omega$$

$$R_3 = 6\Omega$$



$$R_4 = 8\Omega$$

$$e_T = -\frac{2}{3}V$$

$$R_T = \frac{8}{3}\Omega$$

$$i = -\frac{1}{6}A$$

Thevenin:

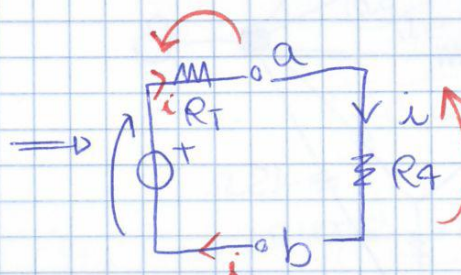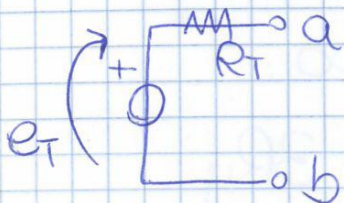


$$e_T = iR_T + iR_4$$

$$i = \frac{e_T}{R_T + R_4}$$

(da partizione tensione)

(R_T)

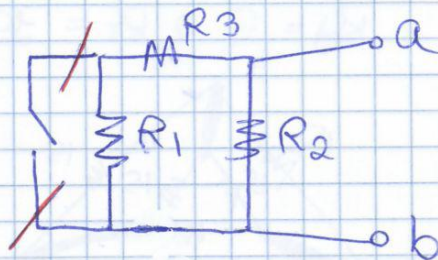


$$R_1 \text{ serie } R_3 = 8\Omega$$


$$8 \parallel R_2 = \frac{32}{12} = \frac{8}{3}\Omega$$

$$R_{ab} = R_{eq} = \frac{8}{3}\Omega \quad \checkmark$$

(e_T)

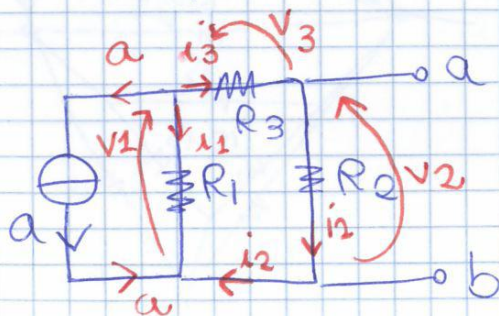

$$V_{ab} = e_T = V_2$$

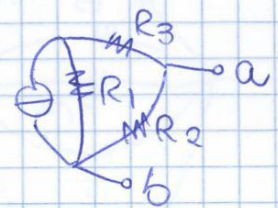

$$V_2 = V_1 - V_3 = i_1 R_1 - i_3 R_3 = i_1 R_1 + a R_3 + i_1 R_3$$

$$\begin{cases} i_2 = i_3 = -a - i_1 \\ i_3 = i_2 = -a - i_1 \end{cases}$$

$$\rightarrow V_2 = i_2 R_2 = -a R_2 - i_1 R_2$$

$$\Rightarrow -a R_2 - i_1 R_2 = i_1 R_1 + a R_3 + i_1 R_3$$

$$i_1 = \frac{-a(R_2 + R_3)}{R_1 + R_2 + R_3}$$


FORMULA
"partizione di tensione"

$$-\frac{10}{12} = -\frac{5}{6}A$$

$$i_2 = -1 + \frac{5}{6} = -\frac{1}{6}A$$


$$\rightarrow V_2 = V_{ab} = -\frac{1}{6} \cdot 4 = -\frac{2}{3}V$$

29) calcola i ($i' = 10A$)

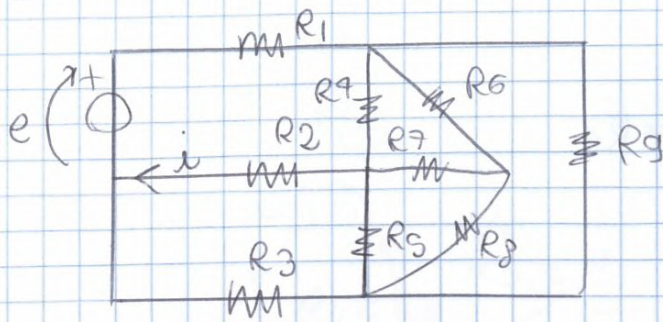

$$\begin{aligned} R_1 &= 5\Omega & R_5 &= 30\Omega \\ R_2 &= 5\Omega & R_6 &= 10\Omega \\ R_3 &= 5\Omega & R_7 &= 10\Omega \\ R_4 &= 30\Omega & R_8 &= 10\Omega \\ R_9 &= 30\Omega & e &= 300V \end{aligned}$$

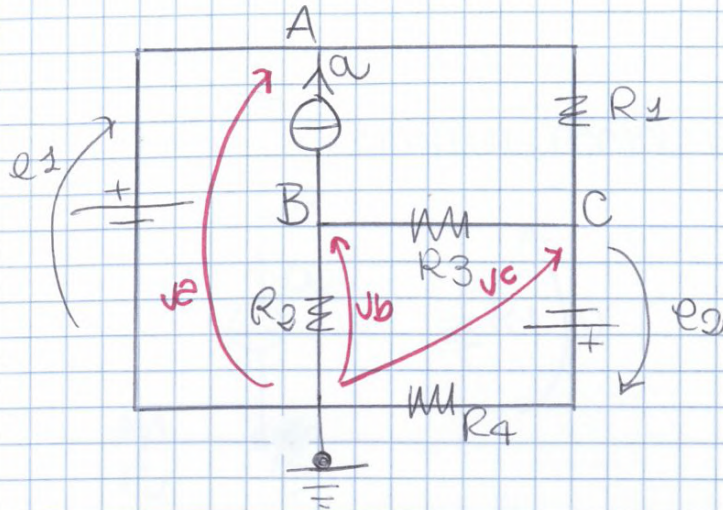26) calcolo V_b, V_c con sovrapposizione effetti



$$(V_b = 6V)$$

$$(V_c = 16V)$$


$$e_1 = 60V \quad R_1 = 1\Omega$$

$$e_2 = 30V \quad R_2 = 2\Omega$$

$$R_3 = 30\Omega$$

$$R_4 = 10\Omega$$

Tengo e_1 :

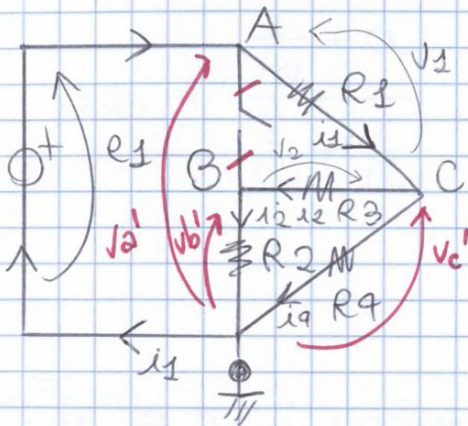


$$V_b' = e_1 = 60V$$

$$V_b' = e_1 = 60 - V_1 + V_c'$$

$$60 = i_1 R_1 + i_4 R_4$$

$$i_1 = i_2 + i_4$$

Tengo e_2 :

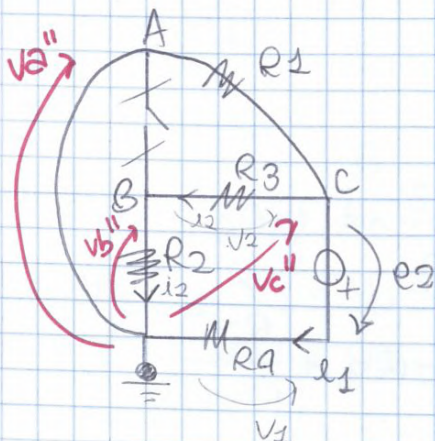

$$V_b'' = 0$$


$$V_c'' + e_2 = V_1 = i_1 R_4$$

$$V_c'' = V_b'' + i_2 R_3 = i_2 R_2 + i_2 R_3$$

NOVI CAPITOLO ③. 3.4.7.8

③③ nuova rete $R \rightarrow 0$

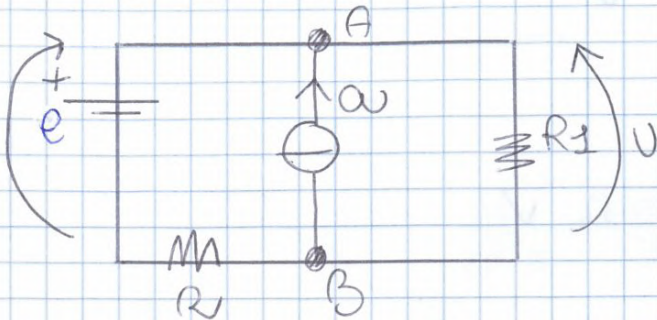calcolo V con MILMANN giustificando il risultato.



formula milmann

$$V_{AB} = \frac{\frac{e}{R_1} + a}{\frac{1}{R} + \frac{1}{R_1}}$$


ma se $R \rightarrow 0$ $V_{AB} = e$ ✓

xc $R=0$, $V=iR=0 \Rightarrow$ CORROLEGATO

③④ a) i con KCL in A e KVL in M_1 e M_2

b) i se $R_1 = 7\Omega$

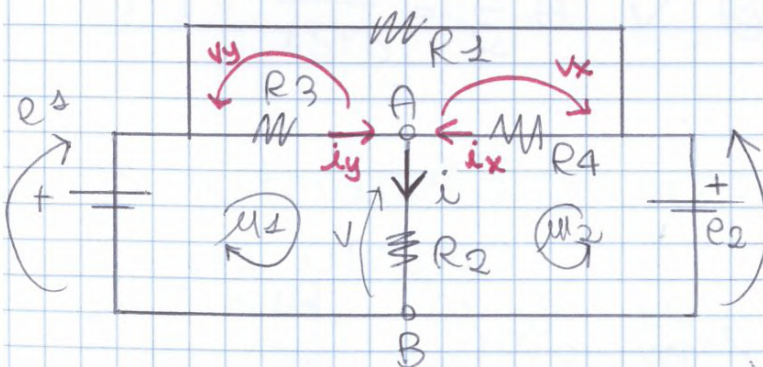c) TOGLIO R_2 , RICAVO L'EQ. THEVENIN DA AB
RICALCOLO i CON L'EQUIVALENTE



$$e_1 = 4V \quad R_1 = 2\Omega$$

$$e_2 = 8V \quad R_2 = 2\Omega$$

$$R_3 = 2\Omega \quad R_4 = 4\Omega$$

④ KCL: $i = i_x + i_y \rightarrow \frac{V}{R_2} = \frac{V_x}{R_4} + \frac{V_y}{R_3}$

KVL: $e_1 = V_y + V \rightarrow \frac{e_1}{R_2} - \frac{V_y}{R_2} = \frac{V_x}{R_4} + \frac{V_y}{R_3}$

$$e_2 = V_x + V$$

$$V = e_1 - V_y = e_2 - V_x$$


$$V_y = V_x - e_2 + e_1$$

$$\frac{e_1}{R_2} - \frac{V_x}{R_2} + \frac{e_2}{R_2} - \frac{e_1}{R_2} = \frac{V_x}{R_4} + \frac{V_x}{R_3} - \frac{e_2}{R_3} + \frac{e_1}{R_3}$$

$$V_x \left(\frac{5}{4} \right) = 2 + 4 - 2 + 4 - 2 = 6 \left(\frac{4}{5} \right) = \frac{24}{5}$$


EQUIVALENTE DI THEVENIN

R_T

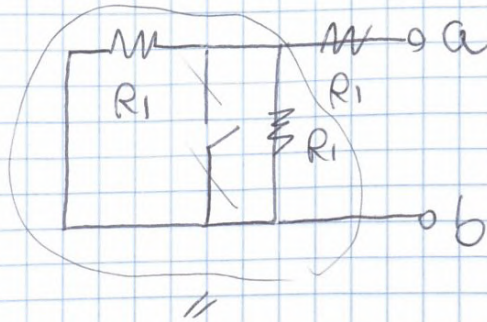

$$R_T = R_1 \parallel R_1 + R_1 = \frac{100}{20} + 10 = 15\Omega \quad \checkmark$$


e_T

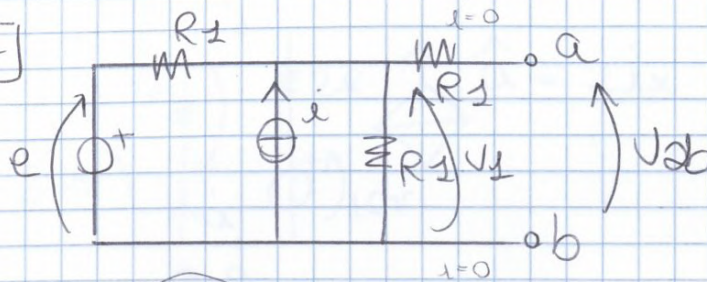

$$V_{ab} = V_1$$

misura in
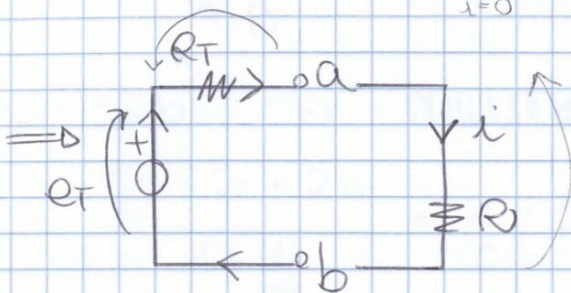
$$V_1 = \frac{\frac{e}{R_1} + i}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = \frac{2}{\frac{1}{5}} = 10V \quad \checkmark$$




$$e_T = iR_T + iR \rightarrow i = \frac{e_T}{R_T + R} \quad \text{partizione tensione}$$

$$\textcircled{a} \quad i = \frac{10}{15+15} = \frac{1}{3} A \quad \checkmark \quad \textcircled{b} \quad i = \frac{10}{15+10} = \frac{2}{5} A \quad \checkmark$$

$$\textcircled{c} \quad i = \frac{10}{15+5} = \frac{1}{2} A \quad \checkmark \quad \textcircled{d} \quad i = \frac{10}{15+0} = \frac{2}{3} A \quad \checkmark$$

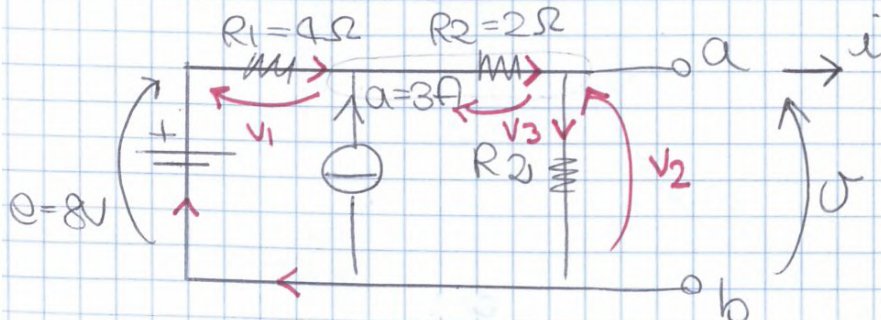38) TRACCIARE LA CARATTERISTICA TENSIONE/CORRENTE DEL CIRCUITO



THEVENIN :


$$\textcircled{R_T} \quad (R_1 + R_2) \parallel R_2 =$$

$$R_T = \frac{42}{8} = \frac{3}{2} \Omega$$

CAPITOLO ④ RETI con GENERATORI PILOTATI

milumann

① calcolare V .

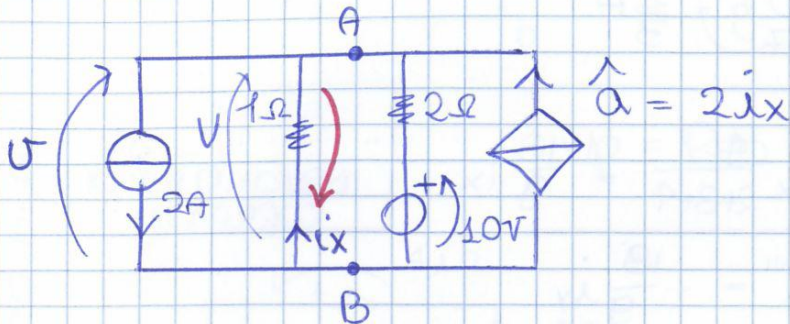

GENERATORE PILOTATO DI CORRENTE che dipende da corrente i_x

ATTENZIONE ai SEGNI
MENO

$$V = V_{ab} \leadsto \text{milumann!}$$

$$V = \frac{\frac{10}{2} - 2 + 2i_x}{1 + \frac{1}{2}} = \frac{2}{3} \left(\frac{10 - 4 + 4i_x}{2} \right) = 2 + \frac{4}{3} i_x$$

$$V = V_{ab} = -1 \cdot i_x \leadsto i_x = -V$$


egualo le relazioni

$$2 + \frac{4}{3} i_x = -i_x$$

$$\frac{7}{3} i_x = -2 \quad i_x = -\frac{6}{7} \text{ A} \checkmark \leadsto V = V_{ab} = -i_x = \frac{6}{7} \text{ V} \checkmark$$

PRINCIPIO DI SOVRAPPOSIZIONE

② calcolare i

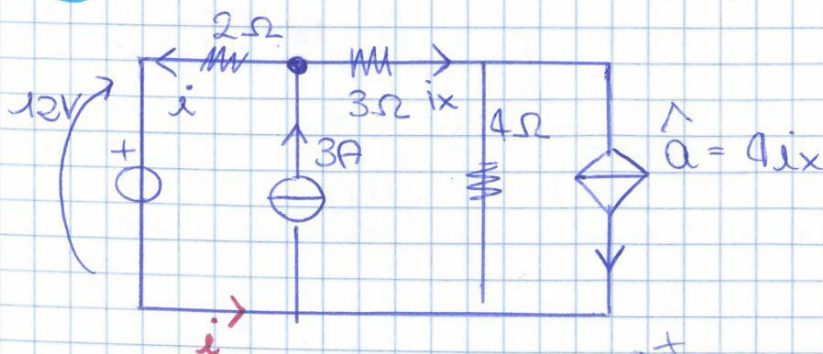

$$i = 3 - i_x$$

serve x il controllo
finale


GENERATORE PILOTATO DI CORRENTE che dipende da corrente i_x

PER PRINCIPIO DI SOVRAPPOSIZIONE
- non spegno mai il GENERATORE PILOTATO
- tratto il PILOTATO come INDIPENDENTE e lo spegno ecc. (spegno i_x noto)

posso trasformarlo
 $\leftarrow \frac{2}{1} \frac{3}{1} \frac{4}{1} \frac{4}{1} \rightarrow \hat{a} = 16 i_x$

$$V_{ab} = e_T = i_2 R_2 - 4i_2 = 10 \cdot 2 - 4 \cdot 10 = -20 \text{ V} \checkmark$$

* CERCO R_T

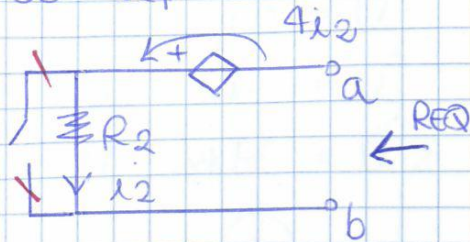


metto in ab un generatore di corrente o di tensione di prova v_p o i_p (a seconda della situazione)

$$R_{eq} = \frac{v_p}{i_p}$$

$$v_p = R_{eq} i_p$$

la resistenza R_T viene negativa

e spiega guasti gener. ind!!

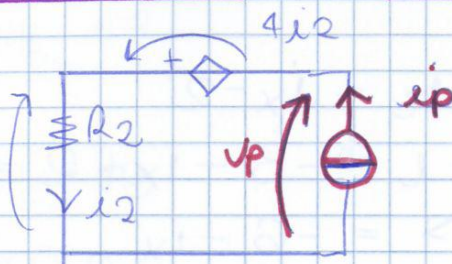

$$i_p = i_2$$

$$v_p = i_2 R_2 - 4i_2$$

$$v_p = i_p (R_2 - 4)$$

$$v_p = i_p (-2)$$


$$R_T = -2 \Omega \checkmark$$

DATO l'equivalente di Thevenin:

$$i_R = \frac{e_T}{R_1 + R_T} = \frac{-20}{R_1 - 2} \checkmark$$

attenzione: convenzione dei generatori sul gen. dip. x avere conv. utiliz. sul circuit

④ Calcolo v_2 .

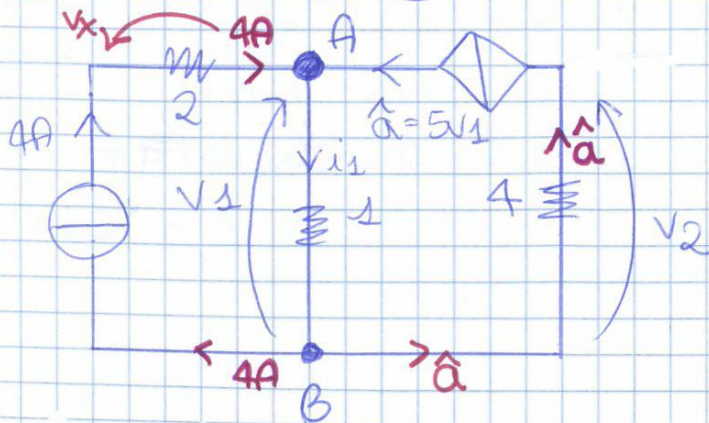

Generatore di corrente dipendente da tensione v_1

$$v_2 = i_1 \cdot 4 = -20 v_1 \text{ Ohm}$$

$$i_1 = 4 + 5v_1 \text{ KCL A}$$


$$\frac{v_1}{1} = 4 + 5v_1$$

$$v_1 = -3 \text{ V}$$

oppure potrei usare mullman su AB


$$v_2 = +20 \text{ V} \checkmark$$

⑥ THEVENIN su AB

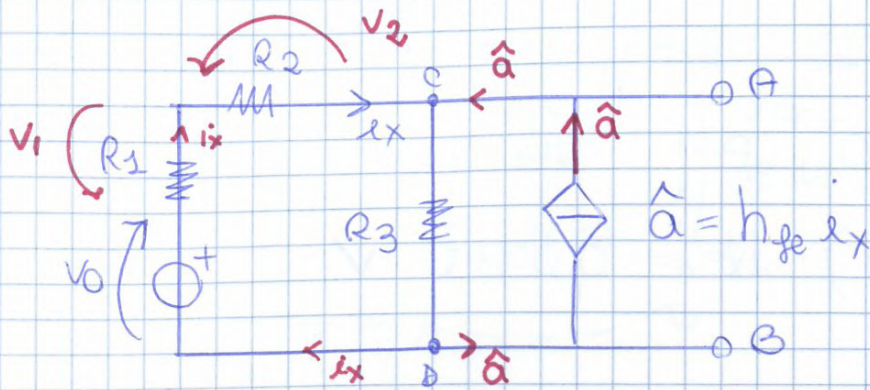

$$\begin{aligned} R_1 &= 1 \text{ k}\Omega \\ R_2 &= 35 \text{ k}\Omega \\ R_3 &= 5 \text{ k}\Omega \\ V_0 &= 0,1 \text{ V} \\ h_{fe} &= 50 \end{aligned}$$


THEVENIN

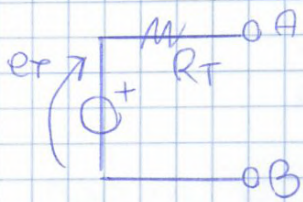

CERCO e_T :

- miumann \hat{e}
- TRASFORMO IN \hat{a} IN \hat{e}

$$\hat{e} = \hat{a} R$$

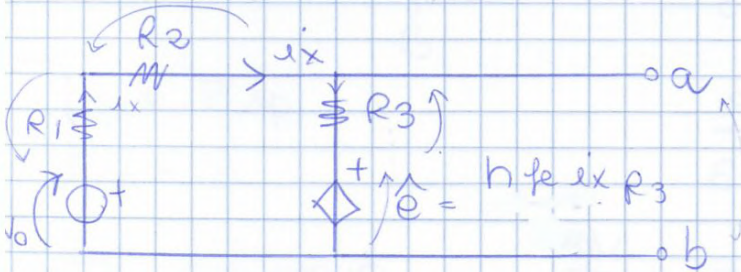

$$e_T = V_{ab} = i_x R_3 + h_{fe} i_x R_3$$

$$V_{ab} = -i_x R_1 - i_x R_2 + V_0$$


$$V_0 = (h_{fe} R_3 + R_3 + R_1 + R_2) i_x$$

$$i_x = \frac{0,1}{50(5000) + 7500}$$

$$i_x = 3,8835 \cdot 10^{-7} \text{ A!}$$

⊕ THEVENIN


calcolo i con THIN()

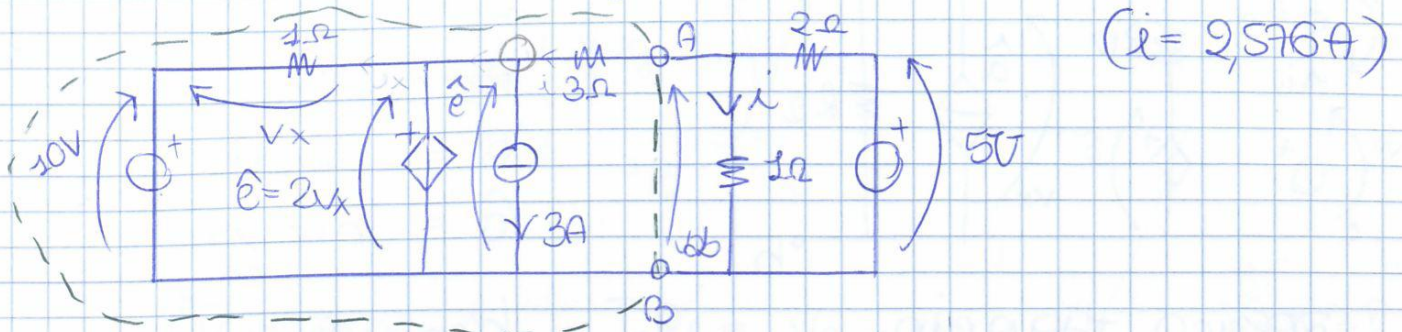

THEVENIN:

cerco E_T : $\hat{e} + V_x = 10$, $2V_x + V_x = 10$, $V_x = \frac{10}{3}V$
 $\hat{e} = \frac{20}{3}V$

cerco R_T

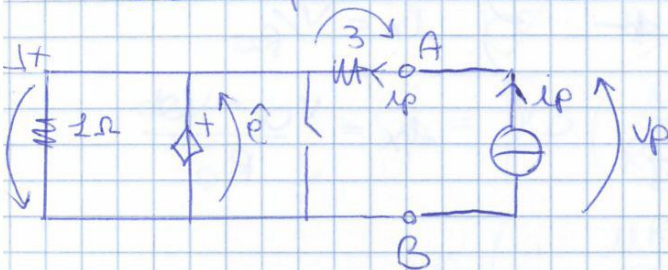


$\hat{e} = -V_x \rightarrow 2V_x = -V_x \rightarrow V_x = 0$
 $\hat{e} = 0$

$V_p = 3i_p$

$R_T = 3$

EQ THEVENIN:

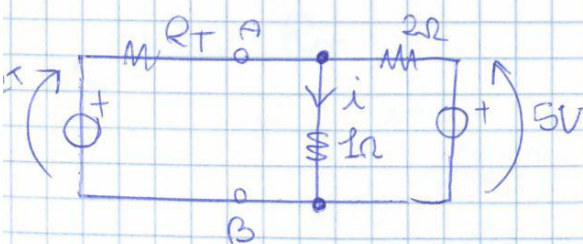


x MILLMANN:

$i = V_{AB} = \frac{\frac{E_T}{R_T} + \frac{5}{2}}{\frac{1}{R_T} + \frac{1}{2} + 1}$

$i = \frac{\frac{15 + 10}{18}}{\frac{2+3+6}{6}} = \frac{95}{18} \cdot \frac{1}{11} = 2,88 \text{ (NO)}$

⑨ Trova Thevenin ad AB

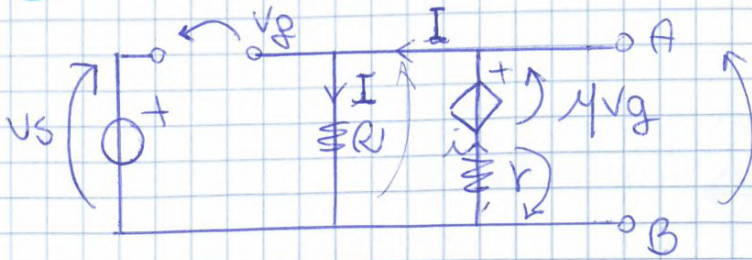

CERCO E_T

$$E_T = V_{AB} = \mu V_g - \frac{I}{r} = IR = V_s - V_g$$

$$I = I = ?$$

$$V_p = I_p \left(\frac{\mu R + (R+r) - \mu R}{R+r - \mu R} \right) \left(\frac{Rr}{R+r} \right)$$



$$V_p = \left(\frac{\mu}{r} I_p \frac{Rr}{R+r - \mu R} + I_p \right) \left(\frac{Rr}{R+r} \right)$$

$$V_p = \left[I_p \left(\frac{\mu R}{R+r - \mu R} + 1 \right) \right] \left(\frac{Rr}{R+r} \right)$$

$$V_g \left(1 - \frac{\mu R}{R+r} \right) = I_p \left(\frac{Rr}{R+r} \right) \left(\frac{R+r}{R+r - \mu R} \right)$$

$$V_g = I_p \frac{Rr}{R+r - \mu R}$$

CERCO R_T

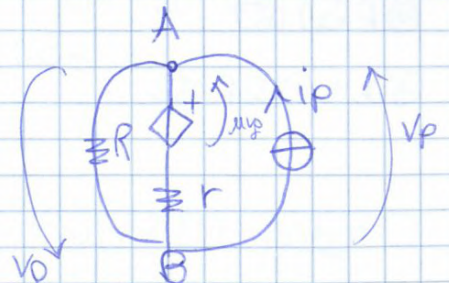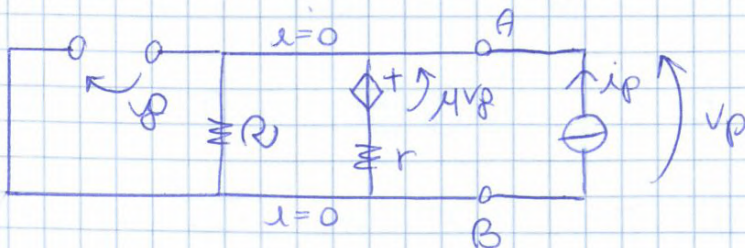

$$V_g = V_p$$

$$\mu V_g = \mu V_p$$

allora

$$V_p = \frac{\frac{\mu V_p}{r} + I_p}{\frac{1}{R} + \frac{1}{r}}$$

$$\text{ma} V_g = \left(\frac{\mu V_p}{r} + I_p \right) \left(\frac{Rr}{r+R} \right)$$


$$\text{trova } V_g = I_p \frac{Rr}{R+r - \mu R}$$

$$\text{sostituendo} = V_p = I_p \left(\frac{Rr}{R+r - \mu R} \right)$$

CAPITOLO 5: METODI AUTOMATICI DI ANALISI

13 novembre '12

METODO DEI NODI

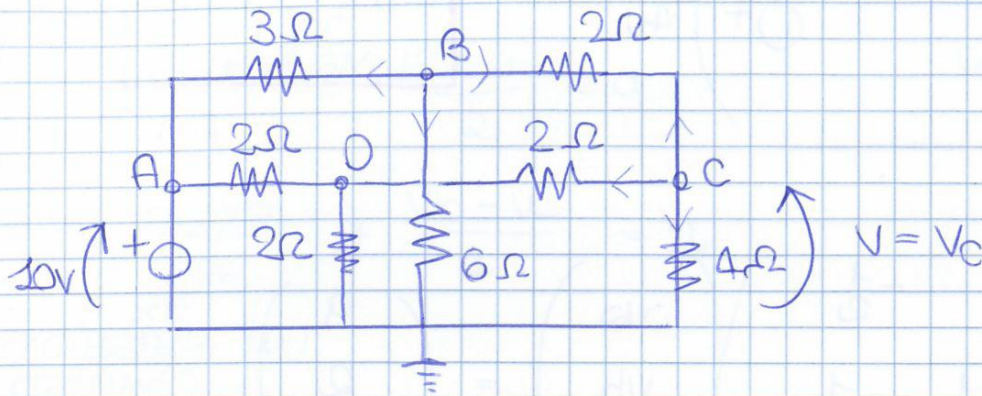① calcolare v .

TRATTO OGNI
NODO COME
UN SUPERNODO
DA FARE KCL
CON CORRENTI TUTTE
USCENTI

② $v_a = 10V$

③ $\frac{v_b - v_a}{3} + \frac{v_b}{6} + \frac{v_b - v_c}{2} = 0$ SUPERNODO

$$v_b \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{2} \right) - v_a \left(\frac{1}{3} \right) - v_c \left(\frac{1}{2} \right) = 0$$

④ $\frac{v_c - v_d}{2} + \frac{v_c}{4} + \frac{v_c - v_b}{2} = 0 \Leftrightarrow v_c \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \right) - \frac{v_b}{2} - \frac{v_d}{2} = 0$

⑤ $\frac{v_d - v_a}{2} + \frac{v_d}{2} + \frac{v_d - v_c}{2} = 0 \Leftrightarrow v_d \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) - \frac{10}{2} - \frac{v_c}{2} = 0$

sistema ③④⑤

$$\begin{cases} 6v_b - 20 - 3v_c = 0 \\ 5v_c - 2v_b - 2v_d = 0 \\ 3v_d - 10 - v_c = 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} \textcircled{1} \\ \textcircled{2} \end{matrix}$$

$$\begin{cases} 6v_b - 20 - 3v_c = 0 \\ 45v_c - 6v_b - 6v_d = 0 \end{cases}$$

$$* \quad 12v_c - 6v_d - 20 = 0$$

$$-20 - 2v_c + 12v_c - 20 = 0$$

$$v_c = \textcircled{4V} \quad \checkmark$$

altra possibile matrice x AST esercizio


$$\begin{pmatrix} \frac{1}{4} + \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_a \\ V_b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 + \frac{V_c}{2} \\ 2 + \frac{V_c}{4} \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} \times \\ \text{ispezione} \\ \text{ridotta} \end{matrix}$$

oppure:

$$\begin{cases} \frac{V_a - V_b}{4} + \frac{V_a - V_c}{2} = 9 & \text{come KVL} \\ \frac{V_b - V_a}{4} + \frac{V_b - V_c}{4} = 2 \\ V_c = 4V \end{cases}$$

metodo dei nodi


③ impostare il sistema di eq di nodi

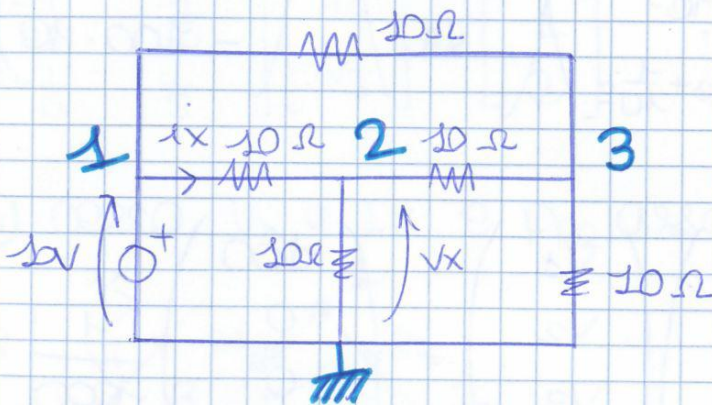

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{10} & \frac{1}{10} + \frac{1}{10} + \frac{1}{10} & -\frac{1}{10} \\ -\frac{1}{10} & -\frac{1}{10} & \frac{1}{10} + \frac{1}{10} + \frac{1}{10} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{3}{10} & -\frac{1}{10} \\ -\frac{1}{10} & \frac{3}{10} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{10} \cdot 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

④ Scrivere il sistema di eq ai nodi

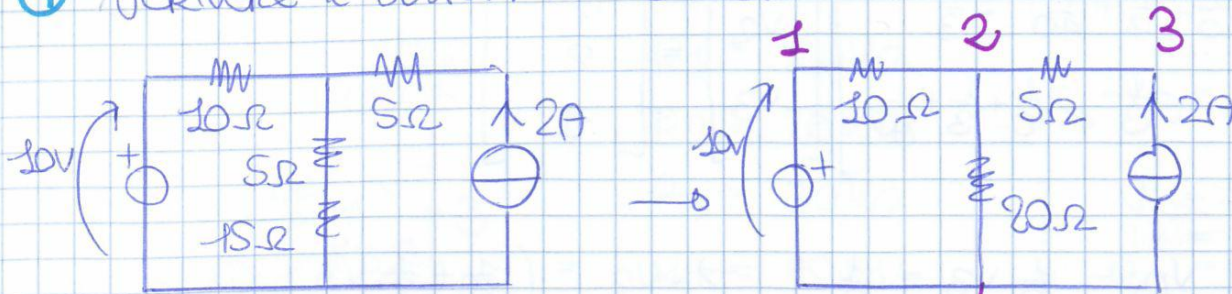

c'è un bel tensione


- lo scoppio e sciolgo il nodo 1
- semplifico la matrice

$$V_1 = 10V$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{10} & \frac{1}{10} + \frac{1}{5} + \frac{1}{20} & -\frac{1}{5} \\ 0 & -\frac{1}{5} & \frac{1}{5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$


$$\begin{bmatrix} \frac{7}{20} & -\frac{1}{5} \\ -\frac{1}{5} & \frac{1}{5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

oppure lo trasformo

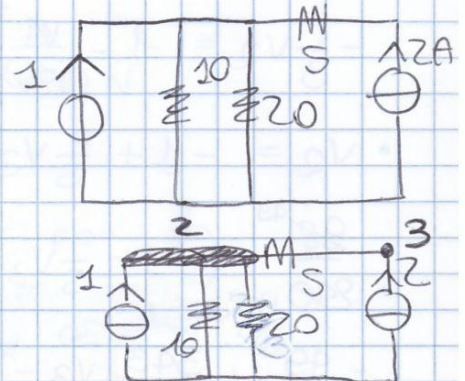

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{10} + \frac{1}{5} & -\frac{1}{5} \\ -\frac{1}{5} & \frac{1}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_2 \\ V_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

⑥ Cerco V_x e I_x e P_{R2} assorbita

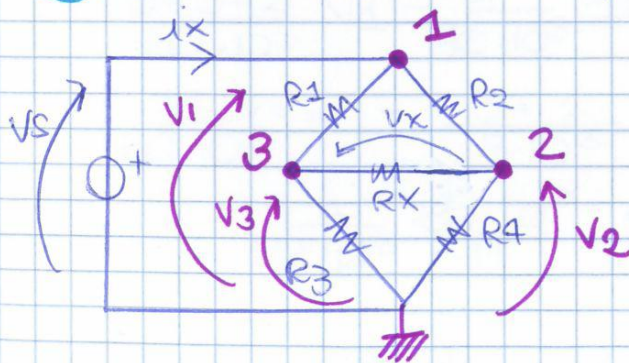

$$R_n = n \cdot 10 \text{ k}\Omega$$

$$R_x = 3 \text{ k}\Omega$$


$$V_s = 10V$$

$$(V_x = -1)$$

$$V_1 = V_s = 10V$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{R_2} & \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_x} + \frac{1}{R_4} & -\frac{1}{R_x} \\ -\frac{1}{R_1} & -\frac{1}{R_x} & \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_x} + \frac{1}{R_3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

⑦ Calcolo V_x e I_x e P Formula a R_1

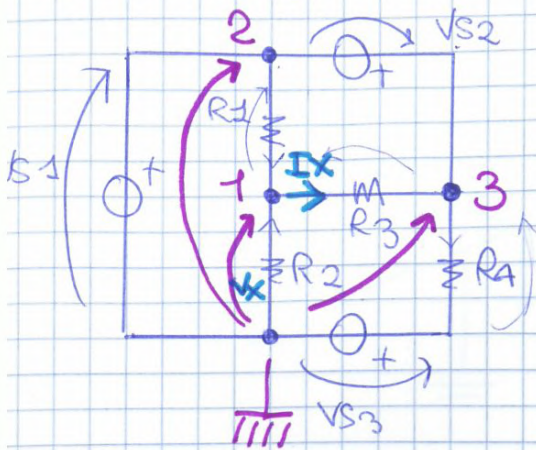

$$R_1 = 20 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 20 \text{ k}\Omega$$

$$R_3 = 30 \text{ k}\Omega$$

$$R_4 = 40 \text{ k}\Omega$$

$$V_{S1} = V_{S2} = V_{S3} = 10 \text{ V}$$

$$V_x = 7,27 \text{ V}$$

$$I_x = -0,42 \text{ mA}$$

$$P_{R1} = 0,75 \text{ mW}$$

$$V_2 = V_{S1} = 10 \text{ V}$$

$$V_3 - V_2 = V_{S2}$$

$$V_3 = V_2 + V_{S2} = 20 \text{ V}$$

$$V_{RA} = V_3 - V_{S3} = 10 \text{ V}$$

$$V_1 = V_{R2}$$

$$V_{R3} = V_1 - V_3$$

$$V_{R4} = V_3 - V_1$$

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} & -\frac{1}{R_1} & -\frac{1}{R_3} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 10 \\ 20 \end{pmatrix}$$

$$\frac{6+3+2}{60 \cdot 10^3} V_1 - \frac{1}{10 \cdot 10^3} 10 - \frac{1}{30 \cdot 10^3} 20 = 0$$

$$\frac{11}{60 \cdot 10^3} V_1 = -\frac{3+1}{3 \cdot 10^3} = -\frac{4}{3 \cdot 10^3}$$


$$V_1 = \frac{4}{3 \cdot 10^3} \cdot \frac{60 \cdot 10^3}{-11} = -\frac{80}{11} = -7,27 \text{ V} = V_x \quad \checkmark$$

$$\text{KCL } \textcircled{1} \quad I_1 + I_2 = I_x = \frac{V_2 - V_1}{R_1} + \frac{V_1}{R_2} = \frac{2,73}{10 \cdot 10^3} + \frac{7,27}{20 \cdot 10^3} =$$

$$I_x = \frac{12,73}{20 \cdot 10^3} = 0,63 \text{ mA} \quad \textcircled{NO}$$

SBAGLIATI
I NODI E
LE TENSIONI
NODALI!

⑤ Calcolo V_o

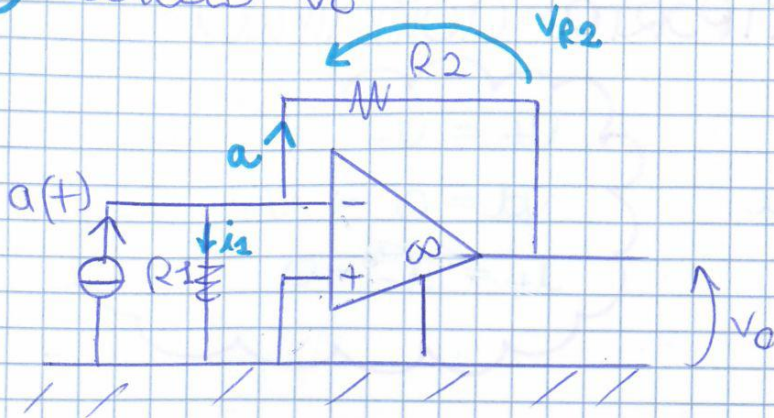

$$R_1 = 100 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 10 \text{ k}\Omega$$

$$a(t) = 0,5 \sin(500t) \text{ mA}$$

$$V_+ = 0 = V_d$$

$$V_- + V_d = V_+$$

$$V_- = 0$$

$$V_{R1} = 0 = i_1 = 0$$

$a(t)$ passa su R_2

$$V_{R2} = a(t) R_2 = 0,5 \sin(500t) R_2$$


$$V_{R2} = 0,5 \sin(500t) \cdot 10^{-3} \cdot 10 \cdot 10^3$$

$$V_{R2} = 5 \sin(500t) \text{ V}$$

$$V_o = -V_{R2} = -5 \sin(500t) \text{ V} !!$$

AMPLIFICATORE
INVERTENTE

⑥ Calcolo V_u

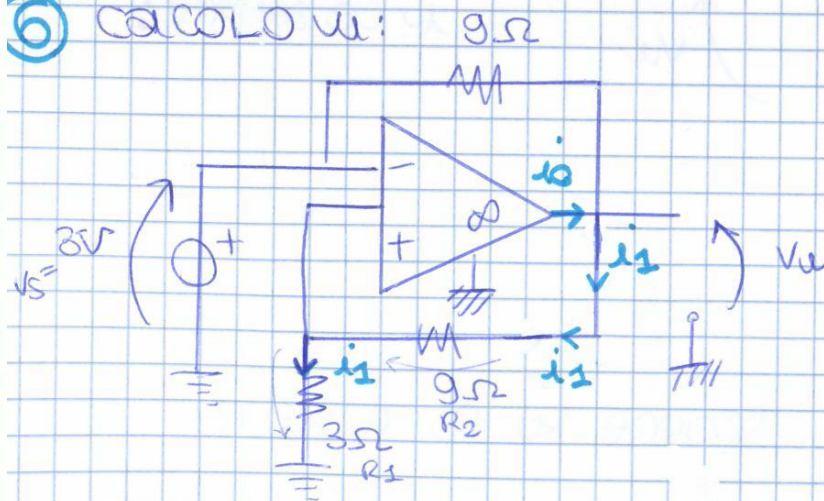

$$V_u = i(R_1 + R_2)$$

$$V_u = \frac{V_S}{R_1} (R_1 + R_2)$$

$$V_- = 3V \quad V_d = 0 \quad V_+ = 3V = V_1$$



$$i_1 = \frac{V_1}{3} = 1A, \quad i_+ = 0, \quad \text{quindi } i_1 \text{ passa su } 9\Omega$$

$$V_u = +V_1 + V_2 = +3 + 9 = +12V$$

- ⑨ valutare V_u/V_s e la potenza assorbita da R_L e quella erogata da V_s .

$$V_s = 3V$$

$$R_L = 3k\Omega$$

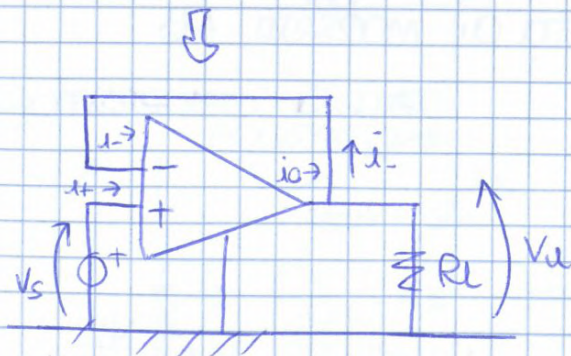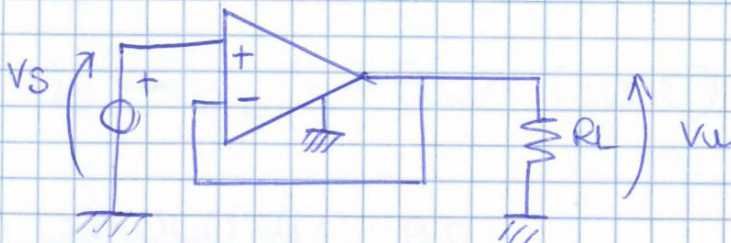

$$V_+ = V_- = V_s = 3V$$

$$V_s = V_u = 3V$$

$$V_s/V_u = 1 \quad \checkmark$$

i_o passa su R_L


$$i_o = \frac{V_u}{R_L} = \frac{3}{3 \cdot 10^3} = 1mA \rightarrow P_{R_L} = R_L i_o^2 = 3 \cdot 10^3 \cdot 1 \cdot 10^{-6} = 3mW \quad \checkmark$$

$$P_{V_s} = V_{s,i} \cdot i = 0$$

CAPITOLO 7


CIRCUITI con elementi non lineari

② CONDENSATORI in serie e in parallelo

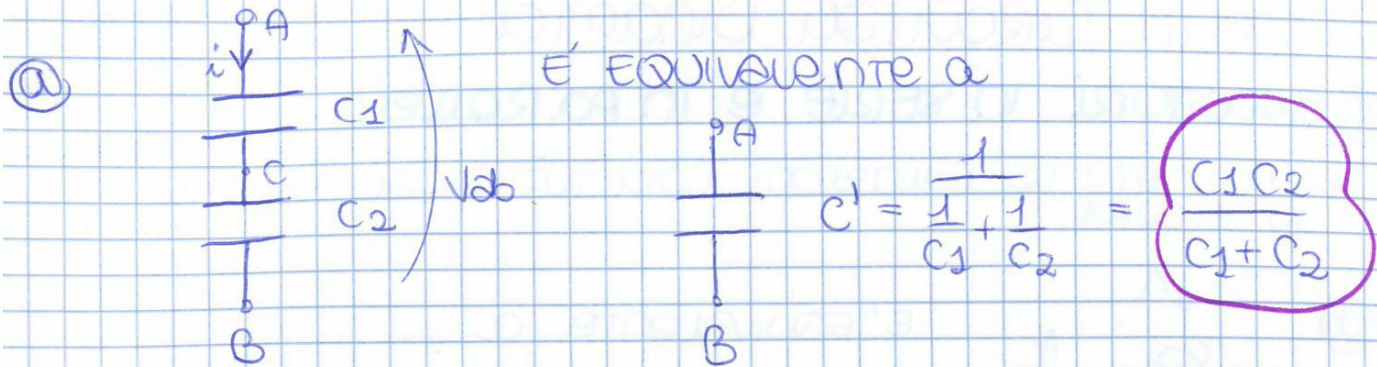



$$V_{ab} = V_{ac} + V_{cb} = \frac{1}{C_1} \int_{t_0}^t i(t') dt' + \frac{1}{C_2} \int_{t_0}^t i(t') dt' =$$
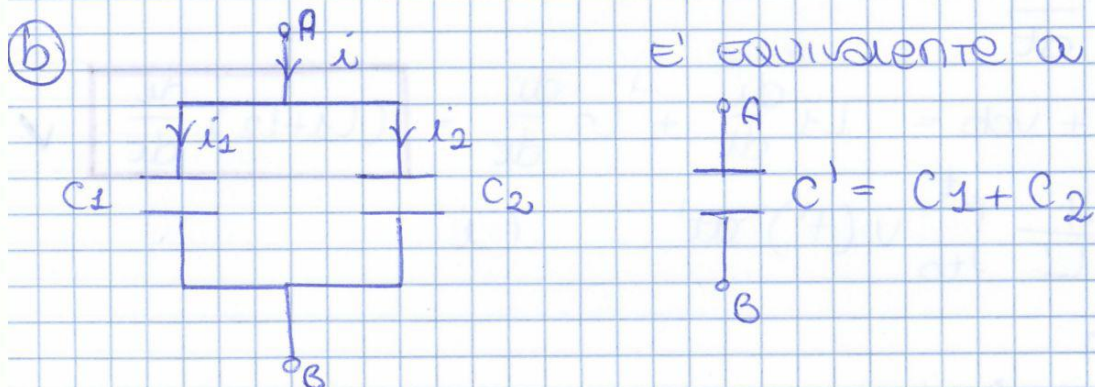
$$V_{ab} = \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right) \int_{t_0}^t i(t') dt' = \frac{1}{C'} \int_{t_0}^t i(t') dt'$$



$$i = i_1 + i_2 = C_1 \frac{dV}{dt} + C_2 \frac{dV}{dt} = (C_1 + C_2) \frac{dV}{dt} = C' \frac{dV}{dt}$$
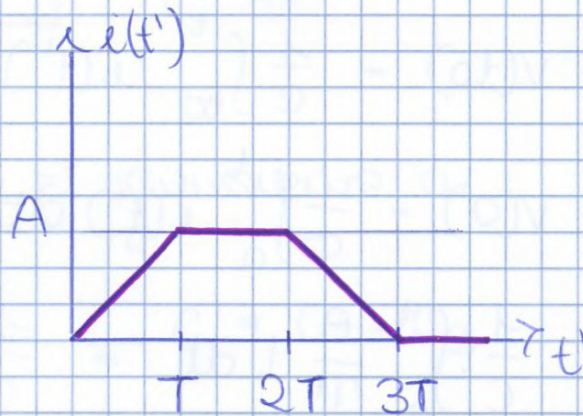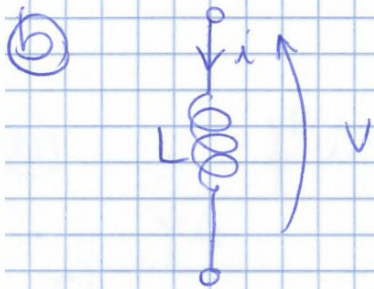
$$V = V_0 + \frac{1}{C'} \int_{t_0}^t i(t') dt'$$



$$v = L \frac{di}{dt}$$

$$i = i_0 + \frac{1}{L} \int_{t_0}^t v(t') dt$$

Devo derivare il grafico x avere $v(t)$:

• $0 < t < T$

$$i(t') = \frac{A}{T} t' \quad \rightarrow \quad v = L \frac{A}{T}$$

• $T < t < 2T$

$$i(t') = A \quad \rightarrow \quad v = 0$$


• $2T < t < 3T$

$$i(t') = -\frac{A}{T} t' \quad \rightarrow \quad v = -L \frac{A}{T}$$


• $t > 3T$

$$i(t') = 0 \quad \rightarrow \quad v = 0$$


⑤ CAPACITÀ EQUIVALENTE

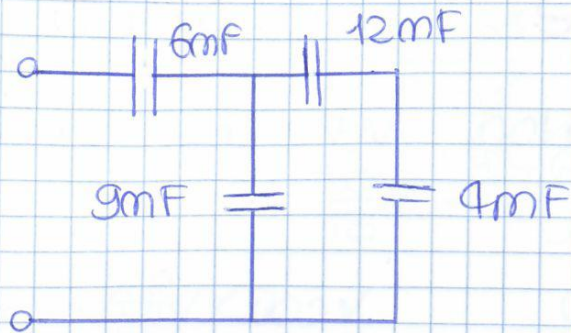
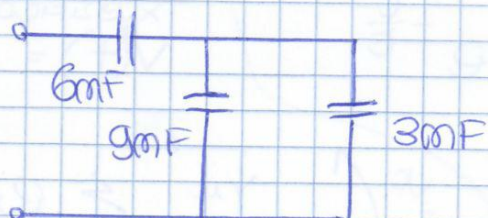
$$12\text{mF serie } 4\text{mF} = \frac{12 \cdot 4}{12 + 4} = 3\text{mF}$$



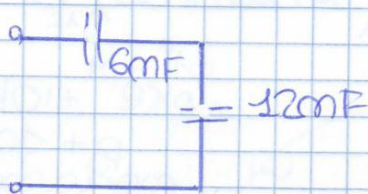
$$3\text{mF} \parallel 9\text{mF} = 3 + 9 = 12\text{mF}$$



$$6\text{mF serie } 12\text{mF} = \frac{6 \cdot 12}{6 + 12} = 4\text{mF}$$

$$C_{EQ} = 4\text{mF} \checkmark$$

⑥ INDUTTANZA EQUIVALENTE

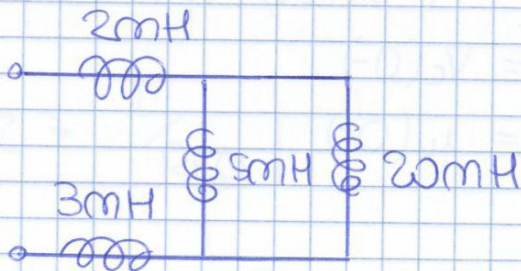


$$5\text{mH} \parallel 20\text{mH} = \frac{5 \cdot 20}{5 + 20} = 4\text{mH}$$




$$2\text{mH serie } 4\text{mH serie } 3\text{mH} = 2 + 4 + 3 = 9\text{mH}$$

$$L_{EQ} = 9\text{mH} \checkmark$$

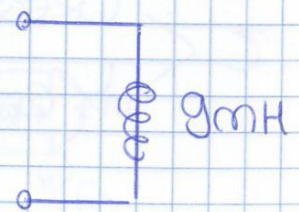


$$1k\Omega + 1k\Omega + 1k\Omega = 3k\Omega$$
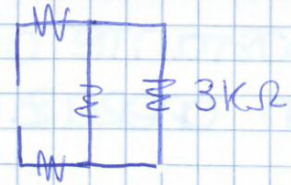
$$10k\Omega // 3k\Omega = \frac{30 \cdot 10^3}{13 \cdot 10^3} = \frac{30}{13} k\Omega$$



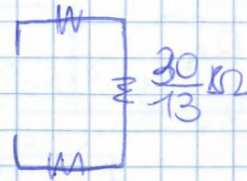
$$1k\Omega + 5k\Omega + \frac{30}{13}k\Omega = \frac{13 + 65 + 30}{13} k\Omega$$



$$R_{EQ} = \frac{108}{13} k\Omega \quad \checkmark$$


$$\tau = 0,1 \cdot 10^{-6} \cdot \frac{108}{13} \cdot 10^3 = 0,83 \cdot 10^{-3} s = 0,83 ms \quad \checkmark$$

③ τ costante di tempo x induttore

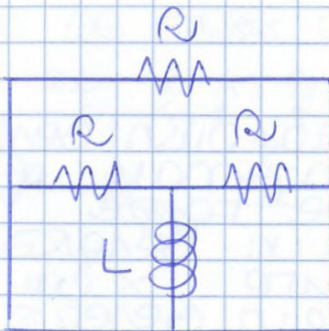

$$R = 1\Omega$$

$$L = \frac{1}{3} H$$

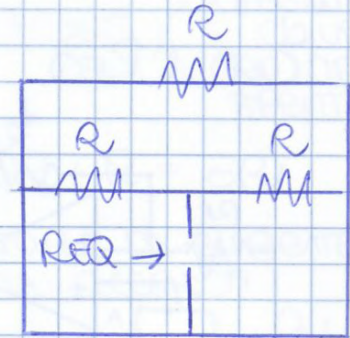

$$\tau = \frac{L}{R_{EQ}}$$


$$R // R = \frac{1}{2} \Omega$$

$$R_{EQ} = \frac{1}{2} \Omega$$

$$\tau = \frac{1}{3} H \cdot 2\Omega = 0,667 s$$




⑥ calcolo τ

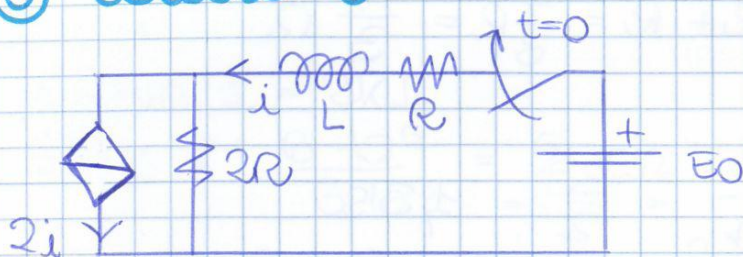

CIRCUITO RL
 $\tau = \frac{L}{R_{eq}}$

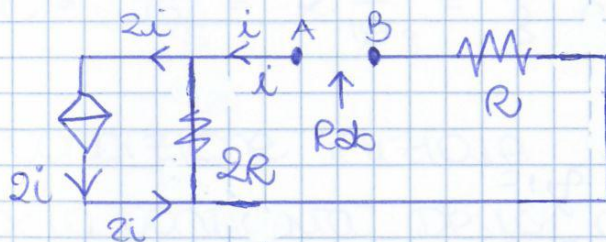
Come se stessi cercando $i_L(t)$, $t \geq 0$ interuttore chiuso!
gen. ind. spenti



$$R_{ab} = 2R + R = 3R$$

Il generatore dipendente rimane acceso!

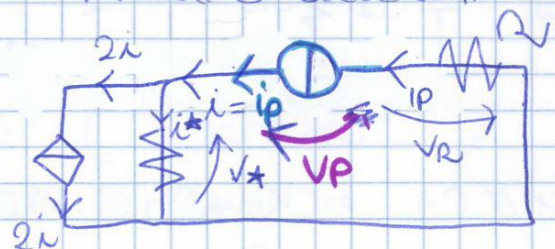Prendo un generatore dipendente, metto un generatore di prova



$$\frac{V_p}{i_p} = R_{ab}$$

$i = i_{porta} = i_p \rightarrow$ che fluisce su R

ora calcolo V_p

$$V_R = R i_p$$

su $2R$ circola $i^* = i - 2i = -i = -i_p$

e quindi $V_R = V^* = -2R i_p$


$$V_p = V^* + V_R = R i_p - 2R i_p = -R i_p$$

$$R_{eq} = -R \quad \checkmark$$


$$\tau = -\frac{L}{R} \quad \checkmark$$

quindi $e^{\frac{t}{\tau}}$ tende a ∞
 instabile

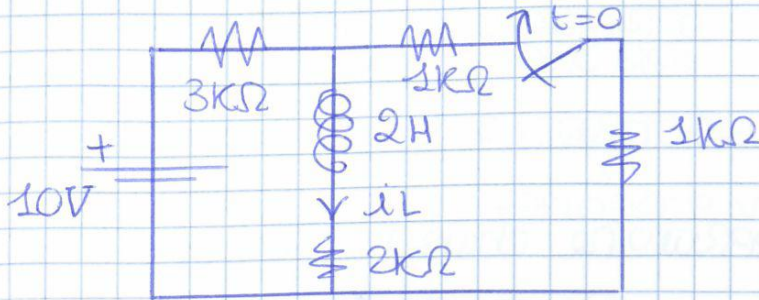8) calcolo τ e la condizione iniziale $i_L(0)$



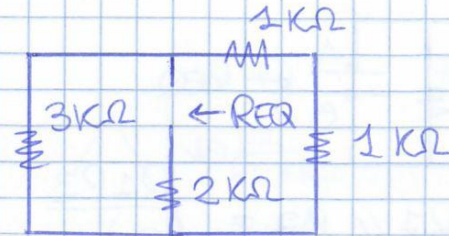
• $\tau = \frac{L}{R_{EQ}}$ per $t \geq 0$



1 serie 1 = $2k\Omega$

2 // 3 = $\frac{6 \cdot 10^6}{5 \cdot 10^3} = \frac{6}{5} k\Omega$

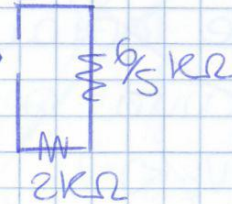$R_{EQ} = 2 + \frac{6}{5} = \frac{16}{5} k\Omega$



$\tau = \frac{2}{16/5} = 2 \cdot \frac{5}{16} = \frac{5}{8} s$

• Condizione iniziale $i_L(0^+)$


x la continuità della corrente dell'induttore

$i_L(0^-) = i_L(0^+)$

cerco $i_L(0^-)$, cioè $t < 0$ (interruttore aperto)

siamo in regime stazionario, quindi

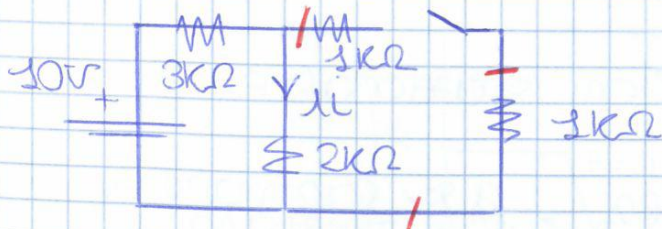$i_L(t) = \text{cost}, v_L(t) = 0 \rightarrow \text{cortocircuito}$



a sx: Partitore di tensione

$i_L = \frac{V_2}{2 \cdot 10^3} = \frac{1}{2 \cdot 10^3} \cdot \frac{2 \cdot 10^3}{5 \cdot 10^3}$

$i_L = 2 \cdot 10^{-3} = 2 \text{ mA}$

$i_L(0^-) = i_L(0^+) = 2 \text{ mA}$

$$V_C(t) = -V_0 \frac{R_2}{R_1+R_2} e^{-\frac{t(R_1+R_2)}{CR_1R_2}} + V_0 \frac{R_2}{R_1+R_2} \quad \checkmark, t \geq 0$$

Ricalcolo dell'interuttore funziona al contrario (chiuso x un lungo periodo e viene aperto in $t=0$)

c) $\tau = CR_{EQ}, t \geq 0$

$R_{EQ} = R_2$

$\tau = CR_2 \checkmark$


a) $V_C(0^+)$ COND. INIZ.

$V_C(0^+) = V_0 \frac{R_2}{R_1+R_2} \checkmark$

b) $V_C(\infty)$ COND. FIN.

$V_C(\infty) = 0 \checkmark$

si sono scambiati

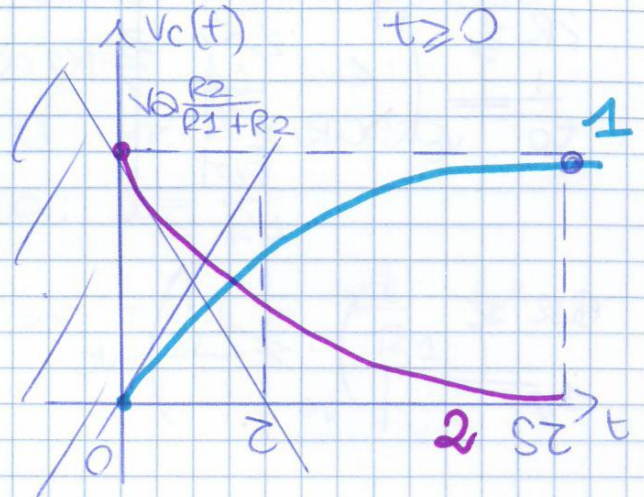


d) $V_C(t)$

$$V_C(t) = [V_C(0) - V_C(\infty)] e^{-\frac{t}{\tau}} + V_C(\infty)$$

$$V_C(t) = V_0 \frac{R_2}{R_1+R_2} e^{-\frac{t}{CR_2}} \quad \checkmark, t \geq 0$$

9) calcolo τ e condizione iniziale

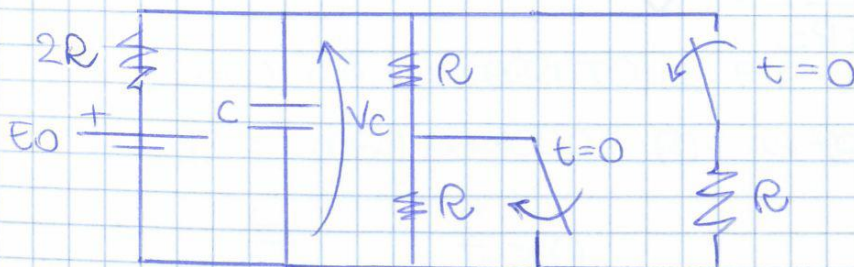


$R = 3\Omega$

$E_0 = 1V$

$C = 1mF$

• $\tau = CR_{EQ}, t \geq 0$

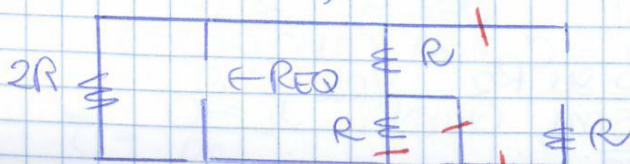


$R \parallel \text{CORTO} = \text{CORTO circuito}$

$$R_{EQ} = R \parallel 2R = \frac{2}{3}R = \frac{2}{3}3 = 2\Omega$$

$$i_l(0^-) = i_l(0^+)$$

⑥ condizione finale $i_l(\infty)$

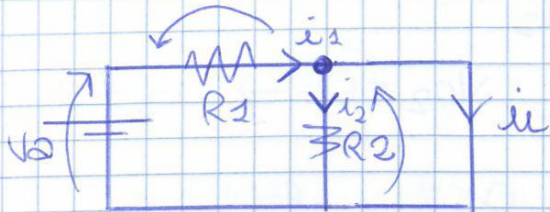per $t \rightarrow \infty$ ← circuito chiuso
condizioni stazionarie



$R2 \parallel \text{CORTO} \rightarrow \text{CORTO CIRCUITO}$

$$i_l(\infty) = i_1 - i_2$$

$i_2 = 0$, per $R \parallel \text{CORTO}$

per tensione: $i_1 = \frac{V_0}{R_1}$

$$i_l(\infty) = i_1 = \frac{V_0}{R_1} \quad \checkmark$$

$$i_l(\infty) = V_0 \left(\frac{R_2 - R_1 + 1}{R_1 R_2} \right)$$

⑦ $i_l(t)$

$$i_l(t) = [i_l(0) - i_l(\infty)] e^{-\frac{t}{\tau}} + i_l(\infty)$$

$$i_l(t) = -\frac{V_0}{R_1} e^{-\frac{t R_1 R_2}{L(R_1 + R_2)}} + \frac{V_0}{R_1}$$

Ricaricando dell'interruttore funziona all'indietro
(CHIUSO x "lungo periodo" poi aperto in $t=0$)

⑧ $\tau = \frac{L}{R_{\text{eq}}}$, $t \geq 0$




$$R_{ab} = R_2$$

$$\tau = \frac{L}{R_2}$$

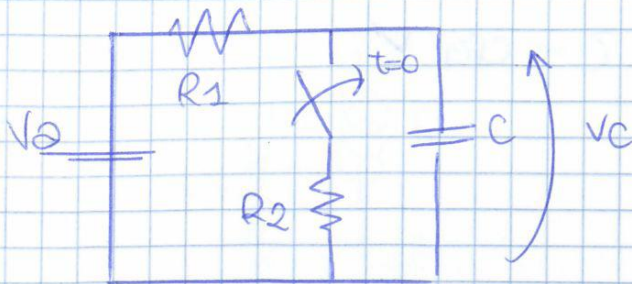12) TUTTO CON CONDENSATORE

aperto x "lungo periodo" e chiuso in $t=0$



soluzione:

$$V_c(t) = (V_c(0^+) - V_c(\infty)) e^{-\frac{t}{\tau}} + V_c(\infty)$$

* $\tau = C R_{EQ}$, $t \geq 0$ (R_{EQ} come DITHO NORTON.)




$$R_{EQ} = R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

$$\tau = C \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \quad \checkmark$$

* Cond. iniziale

$$V_c(0^+) = V_c(0^-)$$

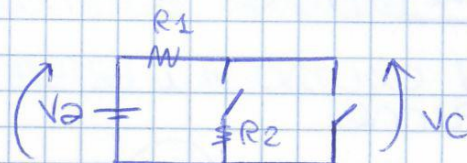$t < 0$ \leftarrow INT. APERTO
COND. STAZ.
($C = C$ APERTO)




su R_1 e su R_2 non circola corrente $V_{R1} = V_{R2} = 0$

$$V_c(0^+) = V_c(0^-) = V_0 \quad \checkmark$$

* Cond. finale

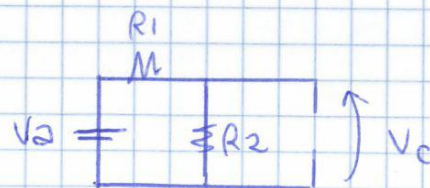$t \rightarrow \infty$ \leftarrow INT. CHIUSO
COND. STAZ.
($C = C$ APERTO)



$$V_c = V_{R2} = \text{part. tensione} = V_0 \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad \checkmark$$

* Soluzione

$$V_c(t) = (V_c(0^+) - V_c(\infty)) e^{-\frac{t}{\tau}} + V_c(\infty), \quad t \geq 0$$


$$V_c(t) = \left(V_0 - V_0 \frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) e^{-\frac{t(R_1 + R_2)}{C R_1 R_2}} + V_0 \frac{R_2}{R_1 + R_2}, \quad t \geq 0$$

$$V_c(t) = V_0 \left[\frac{R_2}{R_1 + R_2} + \left(1 - \frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) e^{-\frac{t(R_1 + R_2)}{C R_1 R_2}} \right], \quad t \geq 0$$

$\rightarrow V_c(t) = V_0$ per $t \leq 0$

13) TUTO COL INDUTTORE

aperto x lungo periodo e chiuso in $t=0$

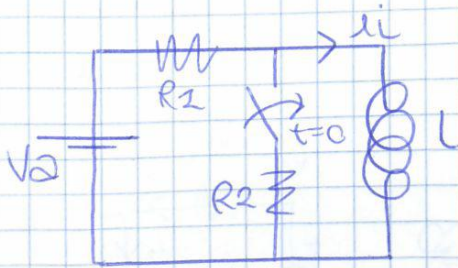


$$\star \tau = \frac{L}{R_{EQ}}, t \geq 0$$

$$R_{EQ} = R1 \parallel R2 = \frac{R1 R2}{R1 + R2}$$

$$\tau = \frac{L(R1 + R2)}{R1 R2} \quad \checkmark$$

\star CONDIZ. INIZIALI

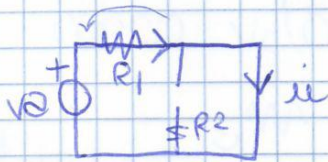$i_L(0^+) = i_L(0^-) \rightarrow$ per $t < 0$ INT. APERTO
COND. STAZ. ($L = C.C.$)



$$V2 = V_{R1}$$


$$i_L = \frac{V2}{R1}$$

partitore tensione

scorre su $R1$ il circuito \checkmark

\star CONDIZ. FINALE

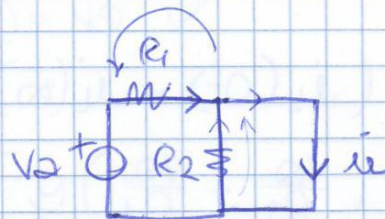$t \rightarrow \infty$ INT. CHIUSO
COND. STAZ. ($L = C.C.$)



$$V_{R2} = 0, V_{R1} = V2$$


$$i_{R2} = 0, i_{R1} = i$$

$$i_L = \frac{V2}{R1} \quad \checkmark$$


\star SOLUZ. FINALE

$$i_L(t) = (i_L(0^+) - i_L(\infty)) e^{-\frac{t}{\tau}} + i_L(\infty), t \geq 0$$
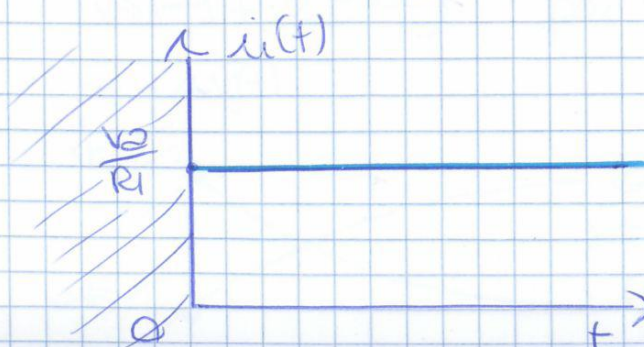
$$i_L(t) = \left(\frac{V2}{R1} - \frac{V2}{R1} \right) e^{-\frac{t R1 R2}{L(R1 + R2)}} + \frac{V2}{R1} = \frac{V2}{R1}, t \geq 0 \quad \checkmark$$




14 INTERRUITTORE COMMUTATORE

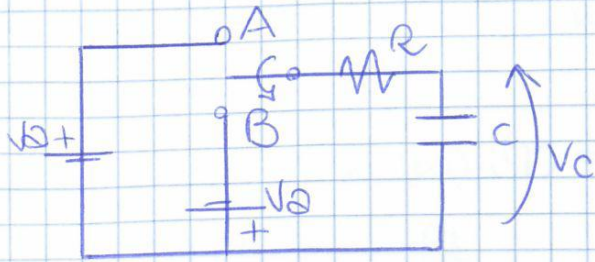

in A x "lungo periodo",
si sposta in B in $t=0$
Calcolo $V_C(t)$
e inverso

• $\tau = CREQ$, $t \geq 0$

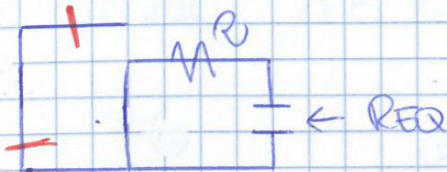

$R_{EQ} = R$
 $\tau = CR$ ✓

• Condizione iniziale $V_C(0^+)$

cerco $V_C(0^-)$ < interruttore in A
cond. stazionaria (C.A.)



su R non circola corrente
 $V_C(0^-) = V_0$ ✓


• Condizione finale $V_C(\infty)$

$t \rightarrow \infty$ < $\exp \rightarrow 0$, cond. staz (C.A.)
interruttore in B




su R non circola corrente
 $V_C(\infty) = -V_0$ ✓

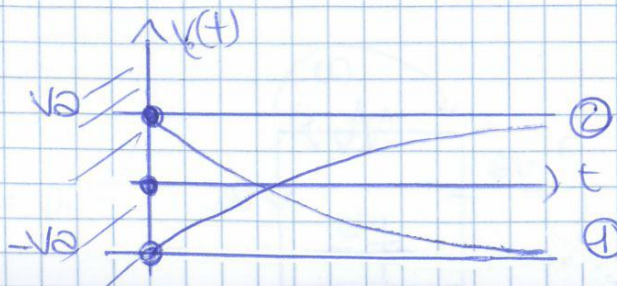• $V_C(t) = [V_0 - V_\infty] e^{-\frac{t}{\tau}} + V_\infty$ per $t \geq 0$
 $V_C(t) = (V_0 + V_\infty) e^{-\frac{t}{\tau}} - V_\infty$ per $t \geq 0$
 $V_C(t) = V_0(-1 + 2e^{-\frac{t}{\tau}})$ per $t \geq 0$ ✓



* CONDIZ. FINALE

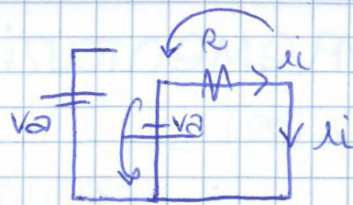$t \rightarrow \infty \leftarrow$ INT. IN B
COND. STAZ



$$i_l = -\frac{v_0}{R} = i_l(\infty)$$


* soluzione

$$i_l(t) = 2\frac{v_0}{R}e^{-\frac{Rt}{L}} - \frac{v_0}{R} = \frac{v_0}{R}(-1 + 2e^{-\frac{Rt}{L}}), t \geq 0$$

INCONTRARIO: IN B X UNGO TEMPO, IN A PER $t=0$

⑪ altre variabili

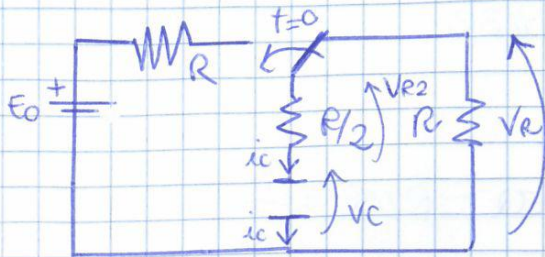Calcolo $V_R(0^+)$ e $V_R(\infty)$ e V_{R2}



$$R = 1 \text{ k}\Omega$$

$$E_0 = 1 \text{ V}$$

$$C = 1 \mu\text{F}$$

$$\tau = C \cdot R_{eq}$$


$$R_{eq} = R + \frac{R}{2} = \frac{3}{2} \text{ k}\Omega$$

$$\tau = \frac{3}{2} \text{ ms} = 1,5 \text{ ms} \checkmark$$


* Cond. iniz. $V_R(0^+)$

$$\text{ricordo } V_C(0^-) = V_C(0^+)$$

per $t < 0$

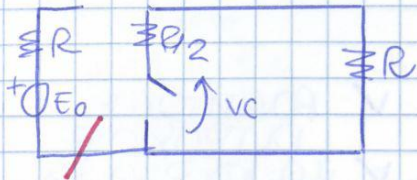

ciruito
inerte!
 $V_C(0^+) = 0$

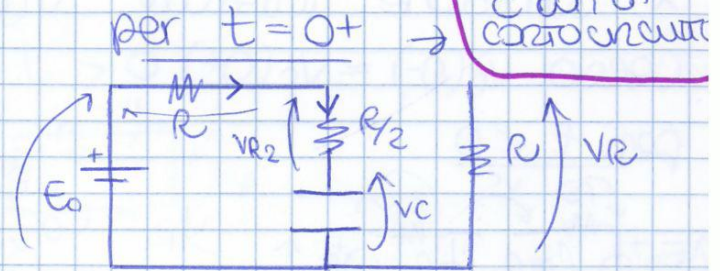

SOSTITUISCO
C con un
cortocircuito


$$V_{R2} = E_0 \frac{R/2}{R/2 + R} = E_0 \frac{1/2}{3/2} = \frac{E_0}{3}$$

$$V_{R2}(0^+) = \frac{E_0}{3} = \frac{1}{3} \text{ V} \checkmark$$

$$V_R(0^+) = 0 \checkmark \text{ x} \text{ e } i_R = 0 !$$

* Condiz. finale $V_R(\infty)$

per $t \rightarrow \infty$

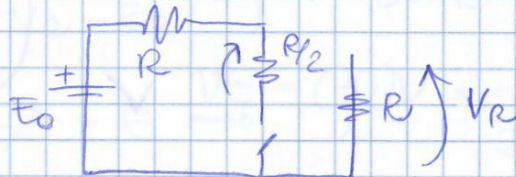

* Soluzione
finale per $t > 0$

$$V_R(t) = 0$$


$$V_{R2}(t) = \frac{1}{3} e^{-\frac{t}{\tau}} [\text{ms}]$$

$$V_R(\infty) = 0 \checkmark$$

$$V_{R2}(\infty) = 0 \checkmark$$

x non c'è apporto
di carica

⑫ $V(t)$, per $t > 0$.

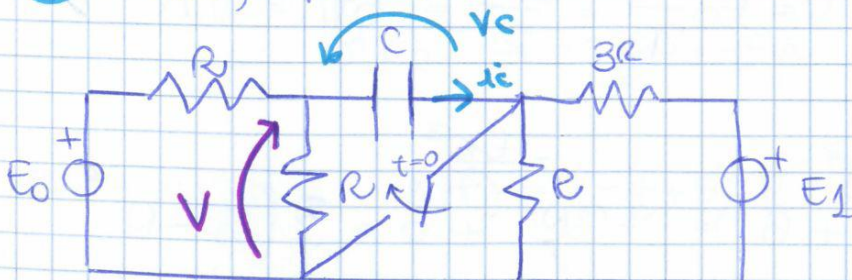


$$E_0 = 12 \text{ V}$$

$$R = 4 \text{ k}\Omega$$

$$C = 1 \mu\text{F}$$

$$V(t) = [V(0^+) - V(\infty)] e^{-\frac{t}{\tau}} + V(\infty), t > 0$$

19) cerco $i(t)$, $t > 0$

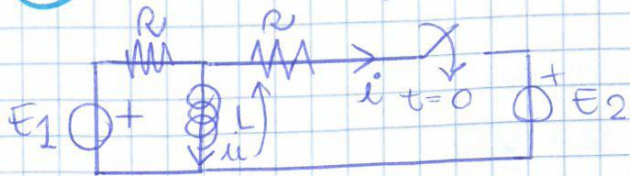

$$\begin{cases} E_1 = 12V \\ E_2 = 20V \\ R = 4\Omega \\ L = 2H \end{cases}$$

* $\tau = L/R_{EQ}$, $t > 0$


$$R_{EQ} = R // R = \frac{R}{2} = 2\Omega$$

$$\tau = \frac{L}{R_{EQ}} = 1s$$

* Cond. iniziale $i(0^+)$


cerco $i(0^-) = i(0^+)$

per $t < 0$

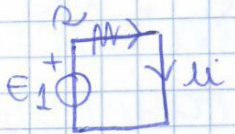

$$i_1 = \frac{E_1}{R}$$

per $t > 0$

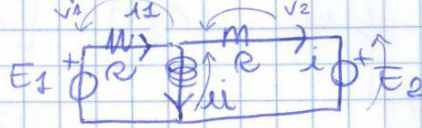

$$i = i_1 - i_1 = i_1 - 3A = \frac{V_1}{R} - 3A$$

$$V_1 + V_L = E_1 \rightarrow V_L = E_1 - V_1$$

$$V_L = V_2 + E_2$$

$$E_1 - V_1 = V_2 + E_2$$

$$V_1 = E_1 - V_2 - E_2$$

$$\left. \begin{array}{l} E_1 - V_1 = V_2 + E_2 \\ V_1 = E_1 - V_2 - E_2 \end{array} \right\} i = \frac{E_1}{R} - \frac{V_2}{R} - \frac{E_2}{R} - 3A$$

$$2i = 3 - 3 - 5 \Rightarrow i = -\frac{5}{2}A$$

* Cond. finale

per $t \rightarrow \infty$



$$E_2 = -VR$$


$$i = \frac{-E_2}{R} = -5A$$

* soluzione $i(t) = \left(-\frac{5}{2} + 5\right) e^{-\frac{t}{1s}} - 5 = -5\left(1 - \frac{3}{2}e^{-\frac{t}{1s}}\right)$, $t > 0$


91

 $v_c(t), t > 0$

2 interruttori sfasati

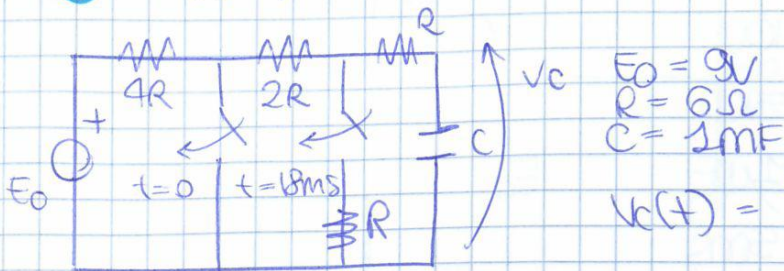


$$v_c(t) = [v_c(0^+) - v_c(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}} + v_c(\infty)$$

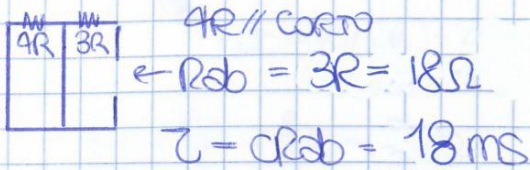
Primo pezzo $0 < t < 18ms$ * In $t > 0$ ma $< 18ms$ 

* Condizioni iniziali
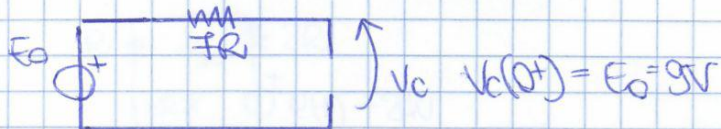
$$v_c(0^+) = v_c(0^-), t < 0 \text{ (statico)}$$



* Condizioni finali

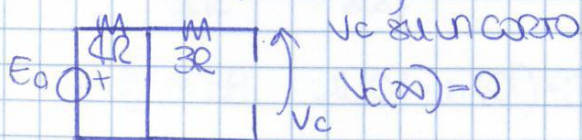
 $t \rightarrow \infty$ (statico)

$$v_c(t) = E_0 e^{-\frac{t}{18 \cdot 10^{-3}}} \quad \text{per } 0 < t < T = 18ms$$

$$v_c(t) = 9e^{-\frac{500t}{9}} \quad \text{per } 0 < t < 18 \cdot 10^{-3}s$$

Secondo pezzo $t > 18ms$ $t > T$ Faccio cambiamento variabile

$$t' = t - T, \quad T = 18ms$$

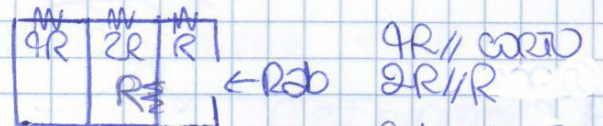* In $t' > 0$ ($t > T$)

$$\tau = CR_{ab} = 10 \cdot 10^{-3} = 10^{-2}s$$


* Condizioni iniziali

$$t' < 0$$

$$v_c(T) = E_0 e^{-\frac{T}{\tau}} = \frac{9}{e}$$

$$\text{Siccome } v_c(t' = 0^-) = v_c(t = 0^+)$$

* Condizione finale


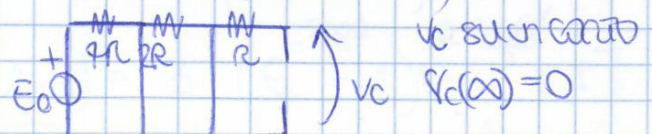
 $t' \rightarrow \infty$ (statico)

$$v_c(t) = \frac{9}{e} e^{-\frac{t'}{10^{-2}}} \quad \text{per } t > 18ms$$

$$v_c(t) = \begin{cases} 9e^{-\frac{500t}{9}} & 0 < t < 18 \cdot 10^{-3}s \\ 9e^{-100(t - 18 \cdot 10^{-3})} & t > 18 \cdot 10^{-3}s \end{cases}$$

$$9e^{(-100t + 18)} = 9(e^{-1})e^{(-100t + 18)}$$

23 $i_L(t), t > 0$.

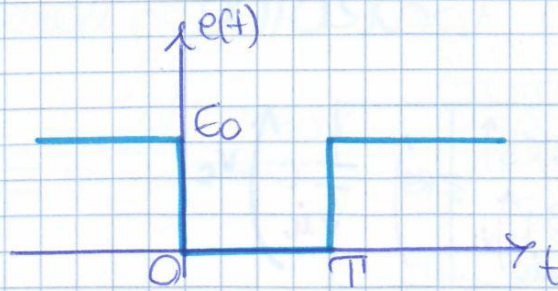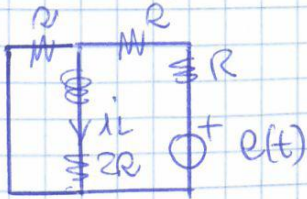

$$\begin{aligned} E_0 &= 24V \\ R &= 1k\Omega \\ L &= 1mH \\ T &= 1ms \end{aligned}$$

PRIMO TRATTO $0 < t < T$

* $\tau = L/R_{eq}, t > 0$




$$R_{eq} = (R // 2R) + 2R$$

$$R_{eq} = \frac{2}{3}R + \frac{6}{3}R = \frac{8}{3}R = \frac{8}{3}k\Omega$$

$$\tau = \frac{3}{8} \cdot 10^{-6} s = \frac{3}{8} \mu s$$

* COND. INIZIALE $t < 0$

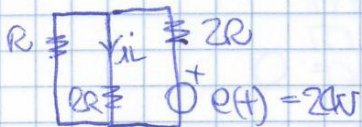


$$R // 2R = \frac{2}{3}R = \frac{2}{3}k\Omega \quad \frac{3}{3}R = R$$

$$V_{3R} = e \frac{2R}{8R} = 24 \cdot \frac{2}{8} = 6V$$

$$i_L = \frac{6}{2} = 3A \quad i_L(0^-) = i_L(0^+) = 3A$$

* COND. FINALE

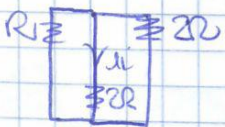

$$\begin{aligned} \text{CIRCUITO INERTE} \\ e &= 0 \\ i_L(\infty) &= 0 \end{aligned}$$

* SOLU2

$$i_L(t) = 3e^{-\frac{8 \cdot 10^6 t}{3}} \quad \text{per } 0 < t < T$$

TRATTO $t > T$

* CAMBIAMENTO VARIABILE

$$t' = t - T$$


* $\tau = L/R_{eq}, t' > 0$

$$\tau = \frac{3}{8} \mu s$$

* COND. INIZIALE $t' < 0$

$$i_L(T) = 3e^{-\frac{8 \cdot 10^6 \cdot 10^{-3}}{3}} = 3e^{-\frac{8000}{3}}$$

* COND. FINALE $t' \rightarrow \infty$

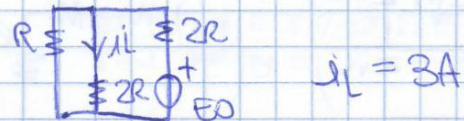

$$i_L = 3A$$

* SOLU2

$$i_L(t) = \left[3e^{-\frac{8000}{3}} - 1 \right] e^{-\frac{8 \cdot 10^6 t'}{3}} + 3$$

$$i_L(t) = 3 \left(e^{-\frac{8000}{3}} - 1 \right) e^{-\frac{8 \cdot 10^6 t'}{3}} + 3$$

$$i_L(t) = 3 \left[\left(e^{-\frac{8000}{3}} - 1 \right) e^{-\frac{8 \cdot 10^6 t'}{3}} + 1 \right]$$

$$i_L(t) = 3 \left[\left(e^{-\frac{8000}{3}} - 1 \right) e^{-\frac{8 \cdot 10^6 (t-T)}{3}} + 1 \right]$$

$$i_L(t) = 3 \left[\left(e^{-\frac{8000}{3}} - 1 \right) e^{-\frac{8 \cdot 10^6 t}{3} + \frac{8000}{3}} + 1 \right]$$

per $t > T$

↑
SAGGIO
DISEGNO